

ОСЦИЛЛОГРАФ С1-127

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ и ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧАСТЬ 1

СОДЕРЖАНИЕ

| | стр |
|--|-----------|
| ЧАСТЬ 1 | |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ | 6 |
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ..... | 7 |
| 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ..... | 15 |
| 4. ПРИНЦИП ДЕЯНИЯ..... | 18 |
| 5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОНБИРОВАНИЕ..... | 21 |
| 6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 22 |
| 6.1. РАСПАКОВЫВАНИЕ И ПОВТОРНОЕ УПАКОВЫВАНИЕ | |
| ОСЦИЛЛОГРАФА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ..... | 22 |
| 6.2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ..... | 23 |
| 6.3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ..... | 24 |
| 7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ..... | 26 |
| 8. ПОРЯДОК РАБОТЫ..... | 28 |
| 8.1. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, НАСТРОЙКИ И | |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ..... | 28 |
| 8.2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЯ..... | 33 |
| 8.3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ..... | 36 |
| 9. ПОВЕРКА ОСЦИЛЛОГРАФА..... | 45 |
| 9.1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ..... | 45 |
| 9.2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ..... | 51 |
| 9.3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ..... | 52 |
| 9.4. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ..... | 66 |
| 10. КОНСТРУКЦИЯ..... | 67 |

| | |
|---|-----|
| 11. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ..... | 70 |
| 11.1. ТРАКТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ..... | 70 |
| 11.2. БЛОК РАЗВЕРТКИ..... | 74 |
| 11.3. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ..... | 98 |
| 11.4. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ИНДИКАТОР..... | I02 |
| 12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | I08 |
| 12.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ..... | I08 |
| 12.2. ПОРЯДОК ВЫБЫТИЯ И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВ- НОСТЕЙ..... | I08 |
| 12.3. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ППР И ИМС ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТАТИ- ЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА..... | I08 |
| 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... | III |
| 14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ..... | III |
| 15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ..... | II6 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАРТЫ НАПРЯЖЕНИЯ В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ..... | II7 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРТА НАПРЯЖЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОДАХ ЭЛТ..... | I23 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3. НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ И СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ..... | I25 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОРАДИО- ЭЛЕМЕНТОВ (ЭРЭ)..... | I30 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ ДИАГНОСТИКИ..... | I41 |

ЧАСТЬ 2. АЛЬБОМ СХЕМ 411161.001 Т01

ОСЦИЛЛОГРАФ С1-127

ВНЕШНИЙ ВИД

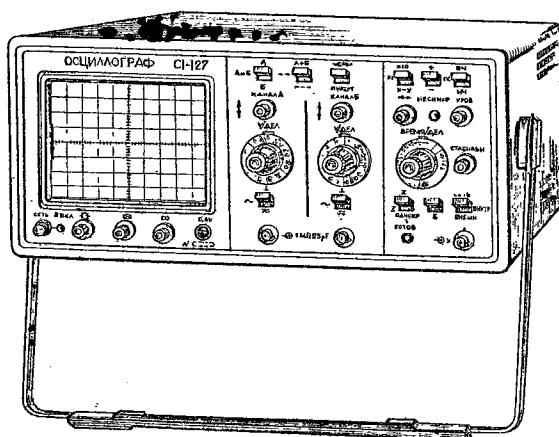


РИС. 1.1

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. ОСЦИЛЛОГРАФ С1-127 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ РАЗНАКОМ ОТ 4 МВ ДО 300 В И ДЛЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 20 НВ ДО 25 В ПОЛОСЕ ЧАСТОТ ОТ 0 ДО 50 МГц.

1.2. РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, °С 50°

ПОНИЖЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, °С МИНУС 30°

ПОВЫШЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ, % 90 ПРИ 25 °С

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, мм Hg ОТ 400 ДО 780.

1.3. ОСЦИЛЛОГРАФ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, РАЗРАБОТКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ.

1.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ТО) ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИНЦИПОМ РАБОТЫ, УСТРОЙСТВОМ И КОНСТРУКЦИЕЙ ОСЦИЛЛОГРАФА С1-127 С ЦЕЛЬЮ ПРАВИЛЬНОЙ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1.5. НАСТОЯЩЕЕ ТО СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ:

411161.001 ТО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧАСТЬ 1;

411161.002 ТО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧАСТЬ 2, АЛЬБОМ СХЕМ.

ПРИМЕЧАНИЕ. В ЧАСТИ 2 ПРИВОДЯТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ОСЦИЛЛОГРАФА И ПЕРЕЧИНЫ ЭЛЕМЕНТОВ.

1.6. ВНЕШНИЙ ВИД ОСЦИЛЛОГРАФА ПОКАЗАН НА РИС. 1.1, КОМПЛЕКТ ЗИП ОСЦИЛЛОГРАФА - НА РИС. 3.1.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ЭКРАНА ЭЛТ ОСЦИЛЛОГРАФА ПО ГОРИЗОНТАЛИ 80 ММ (10 ДЕЛ);
ПО ВЕРТИКАЛИ 60 ММ (8 ДЕЛ).

ПРИМЕЧАНИЕ. В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ ЭКРАНА ЭЛТ В ДЕЛЕНИЯХ ШКАЛЫ.

2.2. ШИРИНА ЛИНИИ ЛУЧА НЕ БОЛЕЕ 1
0,5 ММ ПРИ КОЭФФИЦИЕНТАХ ОТКЛОНЕНИЯ 0,005 - 5 В/ДЕЛ;
0,2 ДЕЛ ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ ОТКЛОНЕНИЯ 17 2 МВ/ДЕЛ;
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИСКАШЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 3 %.

2.3. МИНИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЛЕДОВАНИЯ РАЗВЕРТКИ, ПРИ КОТОРОЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ ИССЛЕДУЕМОГО СИГНАЛА ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ РАЗВЕРТКИ 5 НВ/ДЕЛ НЕ БОЛЕЕ 1 КГц ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ЗАТЕМНЕНИИ ЭКРАНА.

2.4. КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТКЛОНЕНИЯ КАНАЛОВ А И Б УСТАНАВЛИ-
ВАЮТСЯ ДВЕНАДЦАТЬЮ КАЛИБРОВАННЫМИ СТУПЕНЯМИ ОТ 1 МВ/ДЕЛ ДО
5 МВ/ДЕЛ И ПЛАВНО УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО КАЛИБРОВАННЫХ ЗНА-
ЧЕНИЙ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ В 2,5 РАЗА.

2.5. ПРЕДЕЛ ДОПУСКАЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕНИЯ 0,005 - 5 В/ДЕЛ РАВЕН $\pm 3\%$, КОЭФФИ-
ЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕНИЯ 17 2 МВ/ДЕЛ $\pm 4\%$.

ПРЕДЕЛ ДОПУСКАЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ОТКЛОНЕНИЯ 0,005 - 5 В/ДЕЛ В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ РАВЕН
 $\pm 4,5\%$, КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕНИЯ 1, 2 МВ/ДЕЛ $\pm 6\%$, ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ ДЕЛИТЕЛЯ 1:10 УКАЗАННЫЕ ПОГРЕШНОСТИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 1%.

2.6. ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПХ) ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛ. 2.1.

ТАБЛИЦА 2.1

| ПАРАМЕТРЫ ПХ | | ПРАЗМЕР-10,005- 15 V/ДЕЛ 1, ИС ДЕЛИТЕЛЕМ | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|---|---|---|----|---|--------|
| ИНДИСТ | 12 V/ДЕЛ | 12mV/ДЕЛ 1:10 | | | | | | |
| I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| I | I | I | I | I | I | I | I | 2V/ДЕЛ |
| ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ | | | | | | | | |
| ВЫБРОС | I | 18 | I | T | I | 7 | I | 35 |
| ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ | I | X | I | 5 | I | 5 | I | 10 |
| НЕРАВНОМЕРНОСТЬ НАИ | I | I | I | I | I | I | I | |
| УЧАСТКЕ УСТАНОВЛЕ-И | I | I | I | I | I | I | I | |
| НЯИ | I | X | I | 5 | I | 10 | I | 5 |
| НЕРАВНОМЕРНОСТЬ | I | X | I | 2 | I | 2 | I | 5 |

ВЕЛИЧИНА СИНХРОННОЙ НАВОДКИ НЕ БОЛЕЕ 0,2 ДЕЛ + 1 мВ.

В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫБРОС, НЕРАВНОМЕРНОСТЬ НА УЧАСТКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ НЕ НОРМИРУЮТСЯ, ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 50 нс, НЕРАВНОМЕРНОСТЬ - 3 %.

2.7. СПАД ВЕРШИНЫ ПХ ПРИ ЗАКРЫТОМ ВХОДЕ НА ВРЕМЕННОМ ИНТЕРВАЛЕ 0,5 ms НЕ БОЛЕЕ 5 %.

2.8. СМЕЩЕНИЕ ЛУЧА КАЖДОГО КАНАЛА НА ЭКРАНЕ ЭЛТ НЕ БОЛЕЕ: 1 ДЕЛ ИЗ-ЗА ВХОДНОГО ТОКА И ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "V/ДЕЛ".

2 ДЕЛ ПРИ ИНВЕРТИРОВАНИИ СИГНАЛА В КАНАЛЕ В

1 ДЕЛ ПРИ ПЛАВНОМ ИЗМЕНЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ 0,005 - 5 V/ДЕЛ.

ПРИ КОЭФФИЦИЕНТАХ 1, 2 мВ/ДЕЛ СМЕЩЕНИЕ НЕ НОРМИРУЕТСЯ.

2.9. ПРЕДЕЛ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛУЧА ПО ВЕРТИКАЛИ В КАЖДОМ КАНАЛЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СЕРЕДИНЫ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ЭЛТ НЕ МЕНЕЕ 60 мм.

2.10. ПАРАМЕТРЫ ВХОДА КАЖДОГО КАНАЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ:

ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ВХОДЕ ВХОДНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАВНО (1+0,03) МО, ВХОДНАЯ ЕМКОСТЬ НЕ БОЛЕЕ - 25 pF;

С ДЕЛИТЕЛЕМ 1:10 ВХОДНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАВНО (1+0,03) МО, ВХОДНАЯ ЕМКОСТЬ НЕ БОЛЕЕ - 15 pF.

2.11. ДОПУСКАЕМОЕ СУММАРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ВХОДАХ КАЖДОГО КАНАЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 100 V, С ДЕЛИТЕЛЕМ 1:10 - 300 V.

2.12. КОЭФФИЦИЕНТ РАЗВЯЗКИ МЕЖДУ КАНАЛАМИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 50 НА ЧАСТОТЕ 15 MHz И НЕ МЕНЕЕ 25 НА ЧАСТОТЕ 50 MHz.

2.13. ВИДИМАЯ ЗАДЕРЖКА ИЗОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛА НА ЭКРАНЕ ЭЛТ ОТ НАЧАЛА РАЗВЕРТКИ ДО УРОВНЯ 0,1 СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 15 мс.

2.14. ТРАКТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

НАБЛЮДЕНИЕ СИГНАЛА В КАНАЛЕ А

НАБЛЮДЕНИЕ СИГНАЛА В КАНАЛЕ В

АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ СУММИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ КАНАЛОВ А И В
ПОЧЕРЕДНУЮ ИЛИ ПРЕРЫВИСТУЮ КОММУТАЦИЮ КАНАЛОВ А И В

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ СИГНАЛА В КАНАЛЕ Б.

2.15. ТРАКТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ, ИДУЩИЙ И ОДНОКРАТНЫЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ.

2.16. КОЭФФИЦИЕНТЫ РАЗВЕРТКИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДВАДЦАТЬЮ ОДНОЙ КАЛИБРОВАННЫМИ СТУПЕНЬЮИ ОТ 0,05 МВ/ДЕЛ ДО 0,2 МВ/ДЕЛ, ПРЕДУСМОТРЕНО ПЛАВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗВЕРТКИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ В 2,5 РАЗА ОТНОСИТЕЛЬНО КАЛИБРОВАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ, В ОСЦИЛЛОГРАФЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЕСЯТИКРАТНАЯ РАСТЯЖКА РАЗВЕРТКИ.

2.17. ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗВЕРТКИ РАВНЫ $\pm 3\%$ БЕЗ РАСТЯЖКИ И $\pm 4\%$ С РАСТЯЖКОЙ.

ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗВЕРТКИ В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ РАВНЫ $\pm 4,5\%$ БЕЗ РАСТЯЖКИ И $\pm 6\%$ С РАСТЯЖКОЙ.

ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ ДЛЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗВЕРТКИ 0,05±
0,17 0,2 мв/дел с ВКЛЮЧЕННОЙ РАСТЯЖКОЙ РАВНЫ $\pm 5\%$, В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ $\pm 7,5\%$.

2.18. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛУЧА ПО ГОРИЗОНТАЛИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОВМЕЩЕНИЕ НАЧАЛА И КОНЦА ЛИНИИ РАЗВЕРТКИ С ЦЕНТРОМ ЭКРАНА.

2.19. КОЭФФИЦИЕНТ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ В РЕЖИМЕ РАЗВЕРТКИ ВНЕШНИМ СИГНАЛОМ ПО ВХОДУ "— \odot X" НЕ БОЛЕЕ 2 В/ДЕЛ, ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ ТРАКТА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ В РЕЖИМЕ РАЗВЕРТКИ ВНЕШНИМ СИГНАЛОМ ОТ 20 Гц ДО 3 Мнц.

2.20. ПАРАМЕТРЫ ВХОДОВ Х И Z СООТВЕТСТВЕННО:

ВХОДНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ $(1\pm 0,1)$ М Ω ; (100 ± 20) К Ω / ВХОДНАЯ ЕМКОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 70 ПФ.

2.21. ТРАКТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ СИНХРОНИЗАЦИИ РАЗВЕРТКИ:

ВНЕШНЮЮ СИНХРОНИЗАЦИЮ;

СИНХРОНИЗАЦИЮ ОТ КАНАЛА А;

СИНХРОНИЗАЦИЮ ОТ КАНАЛА Б;

СИНХРОНИЗАЦИЮ ОТ СЕТИ.

2.22. ДИАПАЗОН ЧАСТОТ СИНХРОНИЗАЦИИ ОТ 10 Гц ДО 75 Мнц. В АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ СИНХРОНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СИГНАЛАМИ С ЧАСТОТОЙ НЕ МЕНЕЕ 50 Гц.

2.23. ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ СИНХРОНИЗАЦИИ:

ПРИ ВНУТРЕННЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НЕ БОЛЕЕ 0,8 ДЕЛ, МАКСИМАЛЬНЫЙ — НЕ МЕНЕЕ В ДЕЛ; ПРИ ВНЕШНЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НЕ БОЛЕЕ 0,2 В, МАКСИМАЛЬНЫЙ — НЕ МЕНЕЕ 5 В.

НЕСТАВИЛЬНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ НЕ БОЛЕЕ 0,2 ДЕЛ ШКАЛЫ ЭКРАНА ЗАТ.

2.24. КАЛИБРАТОР ОСЦИЛЛОГРАФА ОБЕСПЕЧИВАЕТ НА ВЫХОДЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИМПУЛЬСЫ ТИПА "МЕАНДР" С ЧАСТОТОЙ СЛЕДОВАНИЯ 1 Кнц И АМПЛИТУДОЙ 0,6 В.

ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЧАСТОТЫ СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ И АМПЛИТУДЫ КАЛИБРАТОРА РАВНЫ $\pm 1\%$.

ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ АМПЛИТУДЫ И ЧАСТОТЫ СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ КАЛИБРАТОРА В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ РАВНЫ $\pm 1,5\%$.

2.25. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЦЕПИ ПИТАНИЯ МЕЖДУ ВХОДОМ СЕТЕВОГО РАЗЪЕМА И КОРПУСОМ ОСЦИЛЛОГРАФА ВЫДЕРЖИВАЕТ БЕЗ ПРОВОДА И ПОВЕРХНОСТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕН-

НОГО ТОКА ЧАСТОТОЙ 50 Hz . ЭФФЕКТИВНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 1,5 кВ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И 900 В ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.

2.26. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ЦЕПИ ПИТАНИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА НЕ МЕНЕЕ:

В НОРМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ - 20 М Ω ;

ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА - 5 М Ω ;

ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА - 2 М Ω .

2.27. ОСЦИЛЛОГРАФ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПРЕДЕЛАХ НОРМ, УСТАНОВЛЕННЫХ ТУ, ПО ИСТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РЕЖИМА, РАВНОГО 15 миN.

2.28. ОСЦИЛЛОГРАФ ДОПУСКАЕТ НЕПРЕРЫВНУЮ РАБОТУ В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НЕ МЕНЕЕ 16 ч ПРИ СОХРАНЕНИИ СВОИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ПРЕДЕЛАХ НОРМ, УСТАНОВЛЕННЫХ ТУ.

ПРИМЕЧАНИЕ. ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ НЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РЕЖИМА ОСЦИЛЛОГРАФА.

2.29. ОСЦИЛЛОГРАФ СОХРАНЯЕТ СВОИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПРЕДЕЛАХ НОРМ, УСТАНОВЛЕННЫХ ТУ, ПРИ ПИТАНИИ ЕГО ОТ СЕТИ ПЕРЕИМЕННОГО ТОКА:

НАПРЯЖЕНИЕМ (220+-22) В, ЧАСТОТОЙ (50+-1) Hz И СОДЕРЖАНИЕМ ГАРМОНИК ДО 5 %;

НАПРЯЖЕНИЕМ (220+-11) В, (115+-6) В, ЧАСТОТОЙ (400+-10) Hz И СОДЕРЖАНИЕМ ГАРМОНИК ДО 5 %;

НАПРЯЖЕНИЕМ (27+-2,7) В ПОСТОЯННОГО ТОКА.

2.30. МОЩНОСТЬ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ОСЦИЛЛОГРАФОМ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ ПРИ НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ, НЕ БОЛЕЕ 50 В·А ОТ СЕТИ ПЕРЕИМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, ЧАСТОТОЙ 50 Hz И 30 н от источника ПОСТОЯННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ 27 В.

2.31. ОСЦИЛЛОГРАФ СОХРАНЯЕТ СВОИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПРЕДЕЛАХ НОРМ, УСТАНОВЛЕННЫХ ТУ, ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ В НЕМ ЭЛТ.

ДОПУСКАЕТСЯ ПОДРЕГУЛИРОВАНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА С ПОМОЩЬЮ ИМЕЮЩИХСЯ ОРГАНОВ ПОДСТРОЙКИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМОЙ И ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСЦИЛЛОГРАФА.

2.32. РЕЖИМЫ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ, ЭЛЕКТРОРАДИОЭЛЕМЕНТОВ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В СТАНДАРТАХ И ТУ НА НИХ И ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, УСТАНОВЛЕННОГО В П. 2.28.

2.33. НАПРЯЖЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ, СОЗДАВАЕМЫХ ОСЦИЛЛОГРАФОМ В ДЕЦИВЕЛАХ:

НА ЧАСТОТОЕ ОТ 0,15 ДО 0,5 MHz

$$U = 76 - 15,31 \lg \frac{F}{0,15}$$

НА ЧАСТОТОЕ ОТ 0,5 ДО 6 MHz

$$U = 68 - 7,41 \lg \frac{F}{0,5}$$

НА ЧАСТОТОЕ ОТ 6 ДО 100 MHz U = 60,

ГДЕ F - ЧАСТОТА, MHz.

2.34. НАРАБОТКА НА ОТКАЗ ОСЦИЛЛОГРАФА t_0 НЕ МЕНЕЕ 7000ч.

2.35. ГАММА-ПРОЦЕНТНЫЙ РЕСУРС НЕ МЕНЕЕ 10000 ПРИ $\gamma = 90\%$.

2.36. ГАММА-ПРОЦЕНТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 15 ЛЕТ ПРИ $\gamma = 95\%$.

2.37. ГАММА-ПРОЦЕНТНЫЙ СРОК СОХРАНЯЕМОСТИ НЕ МЕНЕЕ 10

ЛЕТ ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ХРАНИЛИЩ И 5 ЛЕТ ДЛЯ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ХРАНИЛИЩ ПРИ $\bar{J} = 90\%$.

2.38. СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА НЕ БОЛЕЕ 3 ч.

2.39. ВЕРОЯТНОСТЬ ОТСУСТВИЯ СКРЫТЫХ ОТКАЗОВ НЕ МЕНЕЕ 0,92 ЗА МЕЖПОВЕРХОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ 24 МЕС ПРИ СРЕДНЕМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ $K_H = 0,84$.

2.40. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,мм, НЕ БОЛЕЕ1

ОСЦИЛЛОГРАФА - 295x130x405;

ТАБЕЛЬНОЙ УПАКОВКИ - 585x185x505;

ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ - 815x295x670.

2.41. МАССА ОСЦИЛЛОГРАФА НЕ БОЛЕЕ 6 кг ;

МАССА ОСЦИЛЛОГРАФА С ТАБЕЛЬНОЙ УПАКОВКОЙ НЕ БОЛЕЕ 16 кг ;

МАССА ОСЦИЛЛОГРАФА С ТРАНСПОРТНОЙ ТАРОЙ НЕ БОЛЕЕ 40 кг .

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ОСЦИЛЛОГРАФА УКАЗАН В ТАБЛ. 3.1.


ТАБЛИЦА 3.1

| НАИМЕНОВАНИЕ, ТИП | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----------------------------------|------------|------------|
| ОСЦИЛЛОГРАФ С1-127 | I | I |
| КОМПЛЕКТ ЗИП ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ, | I | I |
| В НЕГО ВХОДИТ: | I | I |
| СВЕРТКА | I | I |
| БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ "З.211.614" | I | I |
| БЛЕНДА | I | I |
| КАБЕЛЬ №1 "Н1" | I | I |
| ШИМУР СОЕДИНТЕЛЬНЫЙ | I | I |
| СВЕТОФИЛЬТР | I | I |
| КРЫШКА | I | I |
| ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | I | I |
| ВЛ26-1 В 2,0 А 250 В | I | I |
| ПЕРЕХОД СР-50-950В "СР-50-950В" | I | I |
| ДЕЛИТЕЛЬ 1:10 "2.727.932" | I | I |
| ШУП | I | I |
| НАКОНЕЧНИК | I | I |
| КОЛПАЧОК | I | I |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 3.1

| НАИМЕНОВАНИЕ, ТИП | I | КОЛИЧЕСТВО I ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | I | I |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ | I | I |
| ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧАСТЬ 1 | I | I |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО | I | I |
| ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧАСТЬ 2, АЛЬБОМ СХЕМ | I | I |
| ФОРМУЛАР | I | I |
| ЯНИК | I | I ТАБЕЛЬНАЯ |
| | I | I УПАКОВКА |

КОМПЛЕКТ ОСЦИЛОГРАФА С1-127

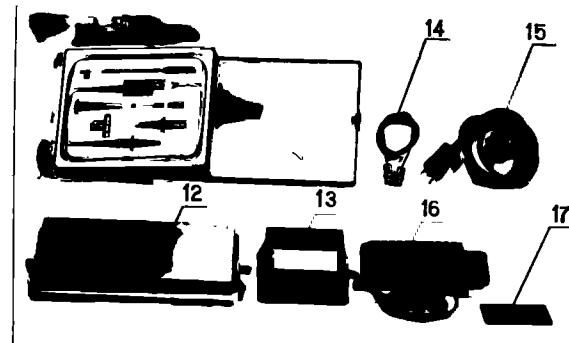

- | | |
|---------------------|--|
| 1 - ДЕЛИТЕЛЬ 1:10; | 10 - КОЛПАЧОК |
| 2 - ПЕРЕХОД; | 11 - ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВП25-1В 2,0 А 250 Вт |
| 3 - ОТВЕРТКА; | 12 - КРЫШКА |
| 4 - ШУП 6.360.005; | 13 - БЛЕНДАР |
| 5 - ШУП 6.360.006; | 14 - КАБЕЛЬ Н1; |
| 6 - ШУП 6.360.008; | 15 - ШНУР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ |
| 7 - ШУП 6.360.012; | 16 - БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ |
| 8 - НАКОНЕЧНИК; | 17 - СВЕТОФИЛЬТР |
| 9 - ШНУР 6.640.399; | |

РИС.3.1

4. ПРИНЦИП ДЕЯНИЯ

4.1. ОСЦИЛЛОГРАФ, СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КОТОРОГО ПРИВЕДЕНА НА РИС. 4.1, СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ:
 ТРАКТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ (С ЛИНИЕЙ ЗАДЕРЖКИ);
 БЛОКА РАЗВЕРТКИ;
 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ;
 ЭЛТ.
 ИСТОЧНИКА ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СО СХЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛТ.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОСЦИЛЛОГРАФА ПРИВЕДЕНА НА РИС. 1 ЧАСТИ 2 АЛЬБОМА СХЕМ.

4.1.1. ИССЛЕДУЕМЫЙ СИГНАЛ ПОДАЕТСЯ НА ВХОД ОДНОГО ИЛИ ОБОИХ КАНАЛОВ ТРАКТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ, ГДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УСИЛЕНИЕ СИГНАЛА ДО НАПРЯЖЕНИЯ, ОВЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАДАННЫЙ РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛИ НА ЭКРАНЕ ЭЛТ, В ТРАКТЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОММУТАЦИЯ КАНАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАДАННОГО РЕЖИМА РАБОТЫ КАНАЛОВ ОСЦИЛЛОГРАФА.

4.1.2. БЛОК РАЗВЕРТКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ СИНХРОННОГО С ИССЛЕДУЕМЫМ СИГНАЛОМ ЛИНЕЙНОГО РАЗВЕРТЫВАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ И ЕГО УСИЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАДАННОГО РАЗМЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛА ПО ГОРИЗОНТАЛИ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ ЭЛТ И ПРОИЗВОДИТ ГАШЕНИЕ ОБРАТНОГО ХОДА ЛУЧА.

4.1.3. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (РИС. 3. ЧАСТЬ 2. АЛЬБОМ СХЕМ) СЛУЖИТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМИМИ РАБОТЫ ТРАКТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ И БЛОКА РАЗВЕРТКИ И ДЛЯ ИХ КАЛИБРОВКИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ДЕЛТЕЛЯ 1:10.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ ОСЦИЛЛОГРАФА С1-127

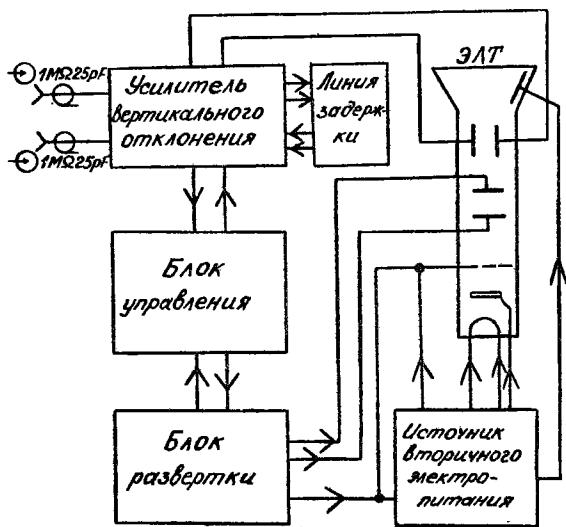


РИС.4.1

4.1.4. ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ НЕОБХОДИМУЮ ЗАДЕРЖКУ ИССЛЕДУЕМОГО СИГНАЛА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕГО ПЕРЕДНЕГО ФРОНТА И ПОДАЧУ ЕГО НА ВЫХОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬ "У".

4.1.5. ЭЛТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ЕЕ ВХОДЫ, В ВИДИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИССЛЕДУЕМОГО СИГНАЛА.

4.1.6. ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (ИВЭП) ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ (220±22)V, (50±1)HZ (220±11) V, (115±6) V, (400±16) HZ И ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ (2T±2,7)V В НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ УЗЛОВ ОСЦИЛЛОГРАФА УРОВНИ НАПРЯЖЕНИЯ, МХ СТАБИЛИЗАЦИИ И СГЛАЖИВАНИЯ ПУЛЬСАЦИЙ.

4.2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ОСЦИЛЛОГРАФА ИЗЛОЖЕНИ В РАЗДЕЛЕ 11.

5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

5.1. ОСЦИЛЛОГРАФ ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩУЮ МАРКИРОВКУ:

НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ - НАИМЕНОВАНИЕ, УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА, НАДПИСИ, ПОЯСНЯЮЩИЕ НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ, КНОПОК, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПОЛОЖЕНИЕ РУЧЕК

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, ИМЕЮТ МАРКИРОВКУ "⚡", ПРЕДУПРЕДАЮЩУЮ ОБ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ ПРИ РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ.

5.2. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ПАНЕЛЯХ И ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ, ИМЕЮТ МАРКИРОВКУ ПОЗИЦИОННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЗИЦИОННЫМИ ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ПЕРЕЧЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ.

5.3. ИССТА ПЛОМБИРОВАНИЯ: ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ОСЦИЛЛОГРАФА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В НОЖКАХ.

**6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВВОДУ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

**6.1. РАСПАКОВЫВАНИЕ И ПОВТОРНОЕ УПАКОВЫВАНИЕ
ОСЦИЛЛОГРАФА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ**

6.1.1. ДЛЯ РАСПАКОВЫВАНИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА ИЗВЛЕЧЬ УПАКОВКУ ИЗ ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ (ТРАНСПОРТНОГО ЯШИКА). РАЗВЯЗАТЬ ШНУР, СНЯТЬ БУМАГУ И ЧЕХЛЫ, ОТКРЫТЬ ЯШИК (ТАБЕЛЬНУЮ УПАКОВКУ), ИЗВЛЕЧЬ ОСЦИЛЛОГРАФ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ (ЭД) ИЗ ЯШИКА.

6.1.2. ПРИ ПОВТОРНОМ УПАКОВЫВАНИИ ОСЦИЛЛОГРАФА УЛОШИТЬ ЕГО В ЯШИК, ТУДА ЖЕ УЛОШИТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЭД, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЭД ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ОБЕРНУТЬ ПОДПЕРГАМЕНТОМ ПО ГОСТ 1760-81.

6.1.3. ЯШИК ВЫПОЛНЕН ИЗ ФАНЕРЫ ФБА ГОСТ 3916-69 ТОЛСТИНОЙ 18 ММ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА И РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ЭД В ЯШИКЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОСЦИЛЛОГРАФА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ПРИМЕНЕНИИ АМОРТИЗАТОРЫ ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ.

6.1.4. ПОМЕСТИТЬ СИЛИКАГЕЛЬ ИСМГ ГОСТ 3956-76 С ВЛАЖНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 2 % В ДВА МЕШОЧКА ПО 150г В КАЖДЫЙ И УЛОЖИТЬ ВНУТРИ ЯШИКА.

6.1.5. ПОСЛЕ УКЛАДКИ ОСЦИЛЛОГРАФА, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ЭД ЯШИК ОПЛОМБИРОВАТЬ.

6.1.6. ОБЕРНУТЬ ЯШИК БУМАГОЙ ГОСТ В273-75 И ПЕРЕВЯЗАТЬ ШНУРОМ.

6.1.7. СИЛИКАГЕЛЬ ИСМГ ГОСТ 3956-76 С ВЛАЖНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 2% ПОМЕСТИТЬ В АВА МЕШОЧКА ПО 150g В КАЖДЫЙ И ПРИВЯЗАТЬ К ШНУРУ.

6.1.8. СИЛИКАГЕЛЬ-ИНДИКАТОР ГОСТ 8986-75 С ВЛАЖНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 2% ПОМЕСТИТЬ В МЕШОЧЕК 150g С ПРОЗРАЧНОЙ СТОРОНОЙ И ПРИВЯЗАТЬ К ШНУРУ ПРОЗРАЧНОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ СВЕРХУ УПАКОВКИ.

ПОМЕСТИТЬ ЯШИК В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЧЕХОЛ, ЧЕХОЛ ЗАВЕРНУТЬ И ЗАКЛЕПИТЬ ЛЕНТОЙ С ЛИПКИМ СЛОЕМ.

6.1.9. ПОЛУЧЕННУЮ УПАКОВКУ ПОМЕСТИТЬ ВО ВТОРОЙ ЧЕХОЛ, ЧЕХОЛ ЗАВЕРНУТЬ И ЗАКЛЕПИТЬ ЛЕНТОЙ С ЛИПКИМ СЛОЕМ.

6.1.10. УПАКОВКУ ОБЕРНУТЬ БУМАГОЙ ГОСТ В273-75, СТЫКИ ПРОКЛЕЙТИ ДИСПЕРСИЕЙ ПВАД ДО 47/7с, ПЕРЕВЯЗАТЬ ЖИРУРОМ.

6.1.11. УПАКОВКУ ПОМЕСТИТЬ В ТРАНСПОРТНЫЙ ЯШИК, ЗАДОРОЖЬЮ СТЕНКАМИ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТНЫМ ЯШИКОМ ЗАПОЛНИТЬ НЕОБХОДИМЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОКЛАДОК ИЗ КАРТОНА ГОФРИРОВАННОГО Т-3С ГОСТ Т376-84. ТРАНСПОРТНЫЙ ЯШИК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЮ НЕРАЗБОРНУЮ ДОШАТУЖНУЮ КОНСТРУКЦИЮ С ТОРЦОВЫМИ СТЕНКАМИ, СОБРАННЫМИ НА ПЛАНКАХ.

6.1.12. ПОСЛЕ УКЛАДКИ УПАКОВКИ В ТРАНСПОРТНЫЙ ЯШИК, ПОСЛЕДНИЙ ОБТЯНУТЬ ПО ТОРЦАМ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ ГОСТ 3560-73 СЕЧЕНИЕМ 0,4Х20 (ПРОВОЛОКОЙ 1,2-1,6мм) И ОПЛОМБИРОВАТЬ.

ПЛОМБЫ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ РАСПОЛОЖИТЬ В ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЯХ БОКОВЫХ СТЕНОК И ЗАЩИТИТЬ СКОБАМИ.

6.2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.2.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОВЕСТИ ВНЕШНИЙ ОСМОТР ОСЦИЛЛОГРАФА, ДЛЯ ЧЕГО:

ПРОВЕРИТЬ ОТСУСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА КОРПУСЕ

ОСЦИЛЛОГРАФ

ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ И ПРОЧНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОММУТАЦИИ, ЧЕТКОСТЬ ФИКСАЦИИ ИХ ПОЛОЖЕНИЯ, НАЛИЧИЕ ВСТАВОК ПЛАВКИХ;

ПРОВЕРИТЬ НАДИЧИЕ ЗИП И ЭД СОГЛАСНО РАЗДЕЛУ 3 ИЛИ СХЕМЕ УПАКОВКИ;

ПРОВЕРИТЬ ЧИСТОТУ ГНЕЗД, РАЗЪЕМОВ, КЛЕММ;

ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ, КАБЕЛЕЙ, ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ЧЕТКОСТЬ МАРКИРОВОЧНЫХ НАДПИСЕЙ;

ПРОВЕРИТЬ ОТСУСТВИЕ ОТСОЕДИНИВШИХСЯ ИЛИ СЛАБО ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ ОСЦИЛЛОГРАФА (ОПРЕДЕЛИТЬ НА СЛУХ ПРИ НАКЛОНАХ ОСЦИЛЛОГРАФА).

ОСЦИЛЛОГРАФ, ИМЕЮЩИЙ ДЕФЕКТЫ, БРАКОВАТЬ И НАПРАВЛЯТЬ В РЕМОНТ.

6.2.2. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ОСЦИЛЛОГРАФ УСТАНОВИТЬ ТАК, ЧТОБИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ НА КРЫШКЕ ОСЦИЛЛОГРАФА НЕ ЗАКРЫВАЛИСЬ ПОСТОРОННИМИ ПРЕДМЕТАМИ.

6.3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.3.1. ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ С ОСЦИЛЛОГРАФОМ, НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ВСЕ РАЗДЕЛЫ НАСТОЯЩЕГО ТО.

6.3.2. ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ОСЦИЛЛОГРАФА ВЫПОЛНИТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ Т НАСТОЯЩЕГО ТО.

6.3.3. В СЛУЧАЕ БОЛЬШОЙ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР МЕЖДУ СКЛАДСКИМ И РАБОЧИМ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПОЛУЧЕННЫМИ СО СКЛАДА ОСЦИЛЛОГРАФ

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ВЫДЕРНЬЯ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ МЕНЕЕ 4 ч.

6.3.4. ПОСЛЕ ДЛITEL'NOGO ХРАМЕНИЯ ИЛИ ТРАСПОРТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ВЫДЕРНЬЯ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ МЕНЕЕ 8 ч.

Т. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. ПО СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ОСЦИЛЛОГРАФ СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ ЗАЩИТЫ I ГОСТ 12.2.007.8-75.

7.2. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ И НАСТРОЙКЕ ОСЦИЛЛОГРАФА СЛЕДУЕТ УЧИТЬСЯ ВНАЧАЛЕ ВНУТРИ ЕГО НАПРЯЖЕНИЯ, ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, ПОЭТОМУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА ОСЦИЛЛОГРАФА СО СНЯтыМ КОЖУХОМ И БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОРПУСА.

КОРПУС ОСЦИЛЛОГРАФА ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ТРЕХПОЛНОСНОЙ ВИЛКИ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ В РОЗЕТКУ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.

7.3. ВСЕ ПЕРЕПЛЯКИ В ОСЦИЛЛОГРАФЕ ПРОВОДИТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ТЯГЕ "СЕТЬ", А ПРИ ПЕРЕПЛЯКАХ В БЛОКЕ ПИТАНИЯ ВВИДУ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ, НЕОБХОДИМО ВЫНИМАТЬ ИЗ РОЗЕТКИ ВИЛКУ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ.

7.4. ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ В ЦЕПЯХ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛТ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОБНИКИ ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ В СХЕМЕ НАПРЯЖЕНИЙ ВЫШЕ 1 KV.

7.5. СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО НА КОНТАКТЕ X81 ВЫПРЯМИТЕЛЯ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СОХРАНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА.

7.6. ПРИ РЕМОНТЕ ОСЦИЛЛОГРАФА, СВЯЗАННОМ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ РАЗ'ЕМОВ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПРОВОДА ВЫПРЯМИТЕЛЯ И ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПРОВОДА ЭЛТ ОТ КОЛОДКИ A10, СОЕДИНЯТЬ УКАЗАННЫЕ РАЗ'ЕМЫ С КОРПУСОМ ОСЦИЛЛОГРАФА С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПРОВОДА. ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ РАЗРЯДА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ СХЕМЫ.

7.7. ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ И ЭЛТ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ИМЕЮТ СИМВОЛ "⚡", ПРЕДУП-

РЕНДЖИНГИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

7.8. ПРИ РЕМОНТЕ ОСЦИЛЛОГРАФА ПОДКЛЮЧАТЬ ЕГО К СЕТИ ПИТАНИЯ СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ВВИДУ ТОГО, ЧТО БЛОК ПИТАНИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.

В. ПОРЯДОК РАБОТЫ

В.1. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, НАСТРОЙКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В.1.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, НАСТРОЙКИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ДЛЯ УДОБСТВА РАБОТЫ ОПЕРАТОРА СГРУППИРОВАНЫ ПО ЗОНАМ. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, НАСТРОЙКИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ПРИВЕДЕНА НА РИС. В.1.

В.1.2. ПОД ЭКРАНОМ ЭЛТ СЛЕВА НАПРАВО РАСПОЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- ИНДИКАТОР "СЕТЬ" - ДЛЯ ИНДИКАЦИИ ВКЛЮЧЕННОГО СОСТОЯНИЯ
- ТЯГА "СЕТЬ" - ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА
- РУЧКА "•" - ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ ЛУЧА ЭЛТ
- РУЧКА "•" - ДЛЯ ФОКУСИРОВКИ ЛУЧА ЭЛТ
- РУЧКА "•" - ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ АСТИГМАТИЗМА
- ГНЕЗДО "Φ,6 V" - ВЫХОД ВНУТРЕННЕГО КАЛИБРАТОРА.

В.1.3. СПРАВА ОТ ЭКРАНА ЭЛТ НАХОДИТСЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, РАЗДЕЛЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ НА ТРИ ЗОНЫ.

В.1.4. В ЛЕВОЙ ЗОНЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ СГРУППИРОВАНЫ СВЕРХУ ВНИЗ СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАНАЛА А ТРАКТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ:

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "А, А и Б, Б" - ДЛЯ ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ ТРАКТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ;

РУЧКА "•" - ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛА В КАНАЛЕ А;

РУЧКА "•" - ДЛЯ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Схема расположения органов управления, настроек
и индикации осциллографа С1-127

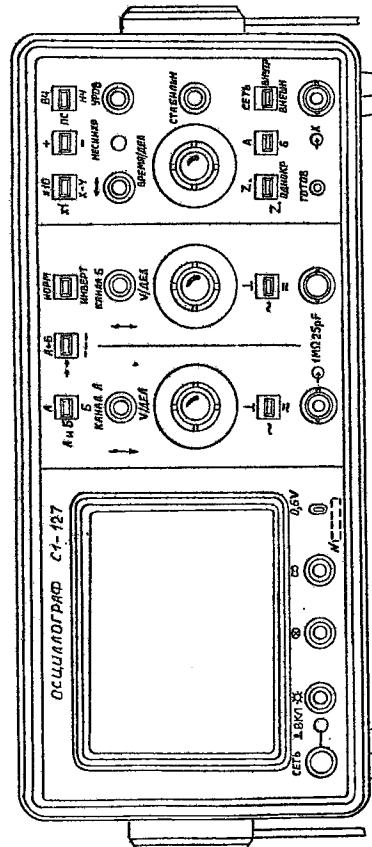


Рис. В.1

ОТКЛОНЕНИЯ В КАНАЛЕ А;

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "У/ДЕЛ" - ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ 1 МВ/ДЕЛ ДО 5 МВ/ДЕЛ В КАНАЛЕ А;

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "1, ~, = " - ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВХОДА КАНАЛА А В ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕННЫЙ, ЗАКРЫТЫЙ И ОТКРЫТЫЙ ВХОДЫ СООТВЕТСТВЕННО;

ГНЕЗДО "1МΩ 25РР" - ДЛЯ ПОДАЧИ ИССЛЕДУЕМОГО СИГНАЛА НА ВХОД КАНАЛА А ОСЦИЛЛОГРАФА;

8.1.5. В СРЕДНЕЙ ЗОНЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ СГРУППИРОВАНЫ СВЕРХУ ВНИЗ СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАНАЛА Б ТРАКТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ:

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "НОРМ, ИНВЕРТ" - ДЛЯ ИНВЕРТИРОВАНИЯ СИГНАЛА В КАНАЛЕ Б;

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "А+Б, →, →, ---" - ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТРАКТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ В ДВУХКАНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ В ПОДИЖЕНИИ АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ СУММИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛОВ В ДВУХ КАНАЛАХ; ПОСЧЕРЕДНОЕ И ПРЕРЫВИСТОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДВУХ СИГНАЛОВ;

РУЧКА " " - ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛА В КАНАЛЕ Б;

РУЧКА " " - ДЛЯ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕНИЯ В КАНАЛЕ Б;

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "У/ДЕЛ" - ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ 1 МВ/ДЕЛ ДО 5 МВ/ДЕЛ В КАНАЛЕ Б;

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "1, ~, = " - ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВХОДА КАНАЛА Б В ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕННЫЙ, ЗАКРЫТЫЙ И ОТКРЫТЫЙ ВХОДЫ СООТВЕТСТВЕННО;

ГНЕЗДО "1 МΩ 25РР" - ДЛЯ ПОДАЧИ ИССЛЕДУЕМОГО СИГНАЛА НА ВХОД КАНАЛА Б ОСЦИЛЛОГРАФА.

8.1.6. В ПРАВОЙ ЗОНЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ СГРУППИРОВАНЫ СЛЕВА НАПРАВО И СВЕРХУ ВНИЗ СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРАКТА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ:

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "Х10, X1, X=U" - ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ДЕСЯТИКратНОЙ РАСТЯЖКИ РАЗМЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И РЕЖИМА "X=U";

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "+, -" - ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПОЛЯРНОСТИ СИГНАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ;

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВЧ, ПС, НЧ" - ДЛЯ ВЫБОРА ФОРМЫ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ;

РУЧКА " " - ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛА;

РУЧКА "УРОВ" И ИНДИКАТОР "НЕСИНХР" - ДЛЯ ВЫБОРА УРОВНЯ ЗАПУСКА РАЗВЕРТКИ И ЕГО ИНДИКАЦИИ;

РУЧКА " " - ДЛЯ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗВЕРТКИ;

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВРЕМЯ/ДЕЛ" - ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗВЕРТКИ ОТ 0,05 МВ/ДЕЛ ДО 200 МВ/ДЕЛ С ШАГОМ 1, 2, 5;

РУЧКА "СТАБИЛЬН" - ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СИГНАЛОВ С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ СЛЕДОВАНИЯ;

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "Z+, Z-, ОДНОКР" ДЛЯ ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ ТРАКТА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ;

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "A, B" - ДЛЯ ВЫБОРА РЕЖИМА СИНХРОНИЗАЦИИ ПО НУЖНОМУ КАНАЛУ В РЕЖИМЕ ВНУТРЕННЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ;

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "СЕТЬ, ВНУТР, ВНЕШ" - ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ СИНХРОНИЗАЦИИ

КНОПКА "ГОТОВ"- ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОДНОКРАТНЫМ РЕМИНОМ ТРАКТА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ

ГНЕЗДО "X" - ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА ВНЕШНЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ ИЛИ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА РАЗВЕРТКИ

8.1.7. НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ОСЦИЛЛОГРАФА РАСПОЛОЖЕНЫ ОРГАНЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

РАЗ'ЕМ "115 V 400 Hz 220 V 50/400 Hz 50 V-a" -ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШНУРА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ИЛИ БЛОКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ГНЕЗДАМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВСТАВОК ПЛАВКИХ

ГНЕЗДО "Z" - ВХОД Z -ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ЯРКОСТНОЙ МОДУЛЯЦИИ

ГНЕЗДО "A" - ВЫХОД ГЕНЕРАТОРА ПИЛООБРАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ.

8.1.8. НА ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА ОСЦИЛЛОГРАФА ИМЕЮТСЯ ОТВЕРСТИЯ:

"X1" - ДЛЯ КАЛИБРОВКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗВЕРТКИ;

"X10" - ДЛЯ КАЛИБРОВКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗВЕРТКИ В РЕМНЕ ДЕСЯТИКРАТНОЙ РАСТЯЖКИ.

ОТВЕРСТИЯ ЗАКРЫТЫ ЗАГЛУШКАМИ.

8.1.9. НА МИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА ОСЦИЛЛОГРАФА ИМЕЮТСЯ ОТВЕРСТИЯ:

"▼ A" И "▼ B" - ДЛЯ КАЛИБРОВКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕНИЯ В КАНАЛАХ А И Б. ОТВЕРСТИЯ ЗАКРЫТЫ ЗАГЛУШКАМИ.

8.2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

8.2.1. ДЛЯ УДОБСТВА РАБОТЫ С ОСЦИЛЛОГРАФОМ РУЧКУ ПЕРЕНОСА, ЗАКРЕПЛЕННУЮ НА БОКОВЫХ СТЕНКАХ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ПОДСТАВКУ.

ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЦИЛЛОГРАФА ПОД УДОБНЫМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА УГЛОМ ОТТАНЬЮ "СТОПОРЫ", УСТАНОВЛЕННЫЕ В ОСНОВАНИИ РУЧКИ ПЕРЕНОСА, ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ НА ТРЕБУЕМЫЙ УГОЛ И ОТПУСТИТЬ "СТОПОРЫ", ПРИ ЭТОМ РУЧКА ЗАФИКСИРУЕТСЯ В БЫСТРЯННОМ ПОЛОЖЕНИИ.

8.2.2. УСТАНОВИТЬ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ОСЦИЛЛОГРАФА ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, В СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

ТЯГА "СЕТЬ" - НАКАТАЗ

РУЧКИ "A", "B", "X", "Y", "Z" - В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "X10, X1, X-Y" - В ПОЛОЖЕНИЕ "X1"

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "Z+, Z-, ОДНОКР" - В ПОЛОЖЕНИЕ "Z+";
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "СЕТЬ, ВНУТР, ВНЕШ" - В ПОЛОЖЕНИЕ "ВНУТР".

ОСТАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ В ПРОИЗВОЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ОСЦИЛЛОГРАФА УСТАНОВИТЬ РУЧКУ "▼" В КРАЙНЕЕ ЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

8.2.3. ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ОСЦИЛЛОГРАФА УВЕДИТЬСЯ В НАЛИЧИИ ВСТАВОК ПЛАВКИХ В СЕТЕВОМ РАЗЪЕМЕ И ИХ СООТВЕТСТВИИ МАРКИРОВОЧНЫМ НАДПИСЯМ.

СОЕДИНИТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ С ПИТАЮЩЕЙ СЕТЬЮ И ПОТАНЬТЬ НА СЕБЯ ТЯГУ "СЕТЬ".

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА ДОЛЖЕН ЗАСВЕТИТЬСЯ ИНДИКАТОР "СЕТЬ". УСТАНОВИТЬ РУЧКУ "  " В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, НА ЭКРАНЕ ЭЛТ ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ ЛИНИЯ РАЗВЕРТКИ. ОСЦИЛЛОГРАФ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ИСТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РЕЖИМА, РАВНОГО 15 мкс.

в.2.4. УСТАНОВИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ ЯРКОСТЬ, ФОКУСИРОВКУ И АСТИГМАТИЗМ РУЧКАМИ "  ", "  ", "  ".

в.2.5. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАЛИБРОВКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕНИЯ В КАНАЛАХ А И Б И КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗВЕРТКИ ПРОДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "А, А И Б, Б" В ПОЛОЖЕНИЕ "А" ("Б")

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "А, Б" В ПОЛОЖЕНИЕ "А" ("Б")

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ " 

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ "У/ДЕЛ" КАНАЛОВ А И Б В ПОЛОЖЕНИЕ "1, 1V"

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВРЕМЯ/ДЕЛ" В ПОЛОЖЕНИЕ "1 ТВ";
ПОДАТЬ НА ВХОД КАНАЛА А (Б) СИГНАЛ С ГНЕЗДА КАЛИБРАТОРА "0,6V";

УСТАНОВИТЬ РУЧКОЙ "УРОВ" УСТОЙЧИВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СИГНАЛА НА ЭКРАНЕ ЭЛТ;

СОВМЕСТИТЬ РУЧКОЙ " 

ИЗОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛА РАВНЫМ ШЕСТИ ДЕЛЕНИЯМ ШКАЛЫ ЭКРАНА ЭЛТ РЕГУЛИРОВКОЙ "УА" ("У Б") И КАЛИБРОВКУ ПРОИЗВОДИТЬ ДЛЯ ДВУХ КАНАЛОВ.

РУЧКОЙ " 

в.2.6. ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ВНЕШНЕГО ДЕЛИТЕЛЯ 1:10 ПРОДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:

УСТАНОВИТЬ КОЭФФИЦИЕНТ ОТКЛОНЕНИЯ КАНАЛА А(Б) РАВНЫМ 0,01 V/ДЕЛ

ПОДКЛЮЧИТЬ ДЕЛИТЕЛЬ 1:10 НА ВХОД КАНАЛА А(Б);
ПОДКЛЮЧИТЬ ВХОД ДЕЛИТЕЛЯ 1:10 К ВЫХОДНОМУ ГНЕЗДУ КАЛИБРАТОРА "0,6 V".

РЕГУЛИРОВКОЙ ПОДСТРОЕЧНОГО КОНДЕНСАТОРА, РАСПОЛОЖЕННОГО В КОРПУСЕ ДЕЛИТЕЛЯ 1:10, ОБЕСПЕЧИТЬ РАВНОМЕРНОСТЬ ВЕРШИН ИЗОБРАЖЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА КАЛИБРАТОРА НА ЭКРАНЕ ЭЛТ.

В.3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

В.3.1. ПОДАТЬ ИССЛЕДУЕМЫЙ СИГНАЛ НА ВХОД КАНАЛА А (Б) $\oplus 1 \text{ М}2 25 \text{ Р}^{\text{Ф}}$ С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЕЙ №1 ИЛИ ДЕЛИТЕЛЕЙ 1:10, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ ОСЦИЛЛОГРАФА.

ПРИМЕЧАНИЕ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕЛИТЕЛЬ 1:10 ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ, ТАК КАК ПРИ ЭТОМ ОСЦИЛЛОГРАФ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ ВЛИЯЕТ НА ИССЛЕДУЕМУЮ СХЕМУ.

УСТАНОВИТЬ ДЛЯ РАБОТЫ В ОДНОКАНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "А, А И Б, Б" В ПОЛОЖЕНИЕ "А" ("Б"), А ДЛЯ РАБОТЫ В ДВУХКАНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ В ПОЛОЖЕНИЕ "А И Б". ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ВИДА ДВУХКАНАЛЬНОГО РЕЖИМА "А + Б, -- --, ----" УСТАНОВИТЬ В НУЖНЫЙ РЕЖИМ (АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ СУММИРОВАНИЕ, ПООЧЕРЕДНО ИЛИ ПРЕРЫВИСТО).

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "А, Б" В ПОЛОЖЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВЫБРАННОМУ КАНАЛУ СИНХРОНИЗАЦИИ,

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА РАЗВЕРТКИ "Z., Z., ОДНОКР" В ПОЛОЖЕНИЕ "Z.,";

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА СИНХРОНИЗАЦИИ "СЕТЬ, ВНУТР, ВНЕШН" В ПОЛОЖЕНИЕ "ВНУТР".

ПРИМЕЧАНИЕ 1. В ДВУХКАНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ПРИ УСТАНОВКЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "ВРЕМЯ/ДЕЛ" В ПОЛОЖЕНИЯ ".05 \text{ м}В - 1 \text{ м}В" ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ ПООЧЕРЕДНО, А В ПОЛОЖЕНИЯХ "2 \text{ м}В - .2 \text{ В}" - В ПРЕРЫВИСТОМ РЕЖИМЕ.

2. В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ ИССЛЕДУЕМОГО СИГНАЛА

ОТ 10 ДО 50 Гц ПРИ УСТАНОВКЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "ВРЕМЯ/ДЕЛ" В ПОЛОЖЕНИЯ ".2 \text{ м}В - .2 \text{ В}" ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "Z., Z., ОДНОКР" УСТАНОВИТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ "Z.," А В ОСТАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ - В ".Z.," ИЛИ ".Z.,"

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ "У/ДЕЛ" И РУЧКОЙ "||" КАНАЛА А (Б) УДОБНЫЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ РАЗМЕР И ПОЛОЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛА НА ЭКРАНЕ ЭЛТ ПО ВЕРТИКАЛИ.

ПОЛУЧИТЬ, ВРАЩАЯ РУЧКИ "УРОВ" И "СТАБИЛЬН", УСТОЙЧИВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СИГНАЛА НА ЭКРАНЕ ЭЛТ.

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ "ВРЕМЯ/ДЕЛ" И РУЧКОЙ "||" УДОБНЫЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ РАЗМЕР И ПОЛОЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛА НА ЭКРАНЕ ЭЛТ ПО ГОРИЗОНТАЛИ.

ОПРЕДЕЛИТЬ ВИЗУАЛЬНО ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА ИЛИ ЕГО ЧАСТЕЙ В ДЕЛЕНИЯХ ШКАЛЫ ЭКРАНА ЭЛТ.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ АМПЛИТУДНЫХ ИЛИ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА НЕОБХОДИМО УМНОЖИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРЕННОГО ЛИНЕЙНОГО РАЗМЕРА НА УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕНИЯ ИЛИ РАЗВЕРТКИ.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДЫ ИМПУЛЬСОВ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДЛЯ ОБОИХ КАНАЛОВ ПО ФОРМУЛЕ

$$\delta_u = \sqrt{\delta_o^2 + \delta_h^2 + \delta_{bh}^2} \quad (0.1)$$

ГДЕ δ_o - ПОГРЕШНОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ОТКЛОНЕ-

НИЯ, %

 δ_n - ЗНАЧЕНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПХ, %

$$\delta_{\text{вн}} = \frac{0,4 \cdot L_b}{h} \cdot 100 - \text{ВИЗУАЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ, \%}$$

 L_b - ШИРИНА ЛИНИИ ЛУЧА ПО ВЕРТИКАЛИ, мм h - ЛИНЕЙНЫЙ РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛИ, мм.

ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПРИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПАРАМЕТРОВ ОСЦИЛЛОГРАФА $K_0 = 3\%$,
 $\delta_n = 2\%$, $L_b = 0,8$, $h = 30\text{мм}$ (4 дел.), ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДЫ ИМПУЛЬСОВ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТА РАВНОЙ $4,6\%$.

ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ФОРМУЛЕ

$$\delta_t = \sqrt{\delta_p^2 + \delta_{0\text{бн}}^2 + \delta_{\text{вт}}^2} \quad (B.2)$$

ГДЕ δ_p - ПОГРЕШНОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА РАЗВЕРТКИ, %;

$$\delta_{0\text{бн}} = \frac{0,28 \cdot L_r}{L_b} \cdot \sqrt{t_g^2 d_1 + t_g^2 d_2} \cdot 100 - \text{ПОГРЕШНОСТЬ, ВЫЗВАННАЯ НЕТОЧНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ } 0,5 \text{ АМПЛИТУДЫ СИГНАЛА, \%}$$

ВЫЗВАННАЯ НЕТОЧНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ $0,5$ АМПЛИТУДЫ СИГНАЛА, %;

$$\delta_{\text{вт}} = \frac{0,4 \cdot d_r}{L_b} \cdot 100 - \text{ВИЗУАЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ, \%}$$

 d_r - ШИРИНА ЛИНИИ ЛУЧА ПО ГОРИЗОНТАЛИ, мм; L_b - РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА УРОВНЕ $0,5$ АМПЛИТУДЫ СИГНАЛА, мм; d_1, d_2 - УГЛЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ФРОНТОМ И СПАДОМ ИМПУЛЬСА И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ ШКАЛЫ СООТВЕТСТВЕННО.

ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПРИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПАРАМЕТРОВ ОСЦИЛЛОГРАФА $\delta_p = 4\%$,

$\delta_t = 0,8\text{мм}$, $h = 30\text{мм}$, $d_1 = d_2 = 45^\circ$, $L_b = 32\text{мм}$, ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТА $\delta_t = 4,25\%$.

2. ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА, НАПРИМЕР ДЛИТЕЛЬНОСТИ ФРОНТА ИМПУЛЬСА, МОЖНО, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАСТЯЖКОЙ РАЗВЕРТКИ (ПОЛОЖЕНИЕ "Х10" ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "Х10, Х1, X-Y"), ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ КОЭФФИЦИЕНТАХ РАЗВЕРТКИ ДО 5 ПВ/ДЕЛ.

B.3.2. ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ "ПРЕРЫВИСТО" УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "A+B, →→, ---" В ПОЛОЖЕНИЕ "----";

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "U/DEL" В ПОЛОЖЕНИЕ "2U" СОЕДИНИТЬ КАБЕЛЕМ N1 И ДЕЛИТЕЛЕМ 1:10 ПРИ ПОНОЖИ ПЕРЕХОДА СР-50-950В ГНЕЗДО "0,6V" С ГНЕЗДАМИ "1MΩ 25PF".

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВРЕМЯ/ДЕЛ" В ПОЛОЖЕНИЕ "5 мс".
ВРАЩАТЬ РУЧКУ "УРОВН" И ДОБЫТИСЬ УСТОЙЧИВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛОВ НА ЭКРАНЕ ЭЛТ.

УСТАНОВИТЬ РУЧКАМИ "||" ИЗОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛОВ (СИМПУЛЬСЫ ТИПА "НЕАНДР") СИММЕТРИЧНО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЕВОЙ ЛИНИИ ЭКРАНА, ЭЛТ.

8.3.3. ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ "ПООЧЕРЕДНО" УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "A+B, ---, ---" В ПОЛОЖЕНИЕ "----", УВЕДИТЬСЯ В Наличии ДВУХ ИЗОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛОВ И В ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ СИГНАЛОВ ЧЕРЕЗ КАКДЫХ ХОД РАЗВЕРТКИ НА МАЛЫХ СКОРОСТЯХ РАЗВЕРТКИ.

8.3.4. ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО СУММИРОВАНИЯ УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "A+B, ---, ---" В ПОЛОЖЕНИЕ "A+B"

УВЕДИТЬСЯ В ПОЯВЛЕНИИ НА ЭКРАНЕ ЭЛТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОДНОГО СИГНАЛА ВДВОЕ БОЛЬШЕЙ АМПЛИТУДЫ

УВЕДИТЬСЯ, ЧТО ПРИ ВРАЩЕНИИ РУЧКИ "||" КАКДОГО ИЗ КАНАЛОВ, ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ ЭКРАНА ЭЛТ;

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "НОРМ, ИНВЕРТ" В ПОЛОЖЕНИЕ "ИНВЕРТ";

УВЕДИТЬСЯ В ОТСУСТВИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛА КАЛИБРАТОРА И Наличии НА ЭКРАНЕ ЭЛТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ НА ФРОНТЕ И СРЕДЕ ИМПУЛЬСА КАЛИБРАТОРА.

8.3.5. ВЫБРАТЬ ИСТОЧНИК СИНХРОНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТАБЛ. 8.1.

ВЫБРАТЬ РУЧКОЙ "УРОВН" УРОВЕНЬ СИГНАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ, ПО КОТОРОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАПУСК РАЗВЕРТКИ.

ДОБЫТИСЬ РУЧКОЙ "СТАБИЛЬН" УСТОЙЧИВОГО СИНХРОНИЗАЦИИ РАЗ-

ВЕРТКИ ПРИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЕ СЛЕДОВАНИЯ СИГНАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ.

8.3.6. ОСЦИЛЛОГРАФ ОБЕСПЕЧИВАЕТ АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ, ЖДУЩИЙ И ОДНОКРАТНЫЙ РЕЖИМЫ ЗАПУСКА РАЗВЕРТКИ.

8.3.6.1. АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ (ПОЛОЖЕНИЕ "Z." ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "Z.. Z.. ОДНОКР") ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИНИИ РАЗВЕРТКИ В ОТСУСТВИЕ ЗАПУСКАЮЩЕГО СИГНАЛА.

8.3.6.2. ЖДУЩИЙ РЕЖИМ (ПОЛОЖЕНИЕ "Z." ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "Z.. Z.. ОДНОКР") ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИГНАЛОВ С ВОЛНОЙ СКВАЖНОСТЬЮ.

8.3.6.3. ОДНОКРАТНЫЙ РЕЖИМ (ПОЛОЖЕНИЕ "ОДНОКР" ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "Z.. Z.. ОДНОКР") ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕДКО ИЛИ СЛУЧАЙНО ПОВТОРЯЮЩИХСЯ СИГНАЛОВ. ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК РАЗВЕРТКИ В ОДНОКРАТНОМ РЕЖИМЕ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ "ГОТОВ".

ИНДИКАЦИЯ ГОТОВНОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА К ОДНОКРАТНОМУ ЗАПУСКУ ЯВЛЯЕТСЯ СВЕЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА "НЕСИНХ".

8.3.7. РАСТЯНКА РАЗВЕРТКИ ПОЗВОЛЯЕТ РАСТЯНУТЬ В ДЕСЯТЬ РАЗ ПО ГОРИЗОНТАЛИ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ РАЗВЕРТКИ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СИГНАЛА. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЖИМА РАСТЯНКИ ПЕРЕМЕСТИТЬ РУЧКОЙ "----" ИНТЕРЕСУЮЩИЙ УЧАСТОК ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЦЕНТР ЭКРАНА, УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "Х10, X1, X=У" В ПОЛОЖЕНИЕ "Х10". ПРИ ЭТОМ КОЭФФИЦИЕНТ РАЗВЕРТКИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ "ВРЕМЯ/ДЕЛ", УМЕНЬШАЕТСЯ В ДЕСЯТЬ РАЗ.

ТАБЛИЦА 8.1

| РЕЖИМ СИНХ-И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | | I ПОЛОЖЕНИЕ I СИГНАЛ |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| СИНХРОНИЗАЦИИ I | | I ПЕРЕКЛЮ- I СИНХРОНИЗАЦИИ |
| | I ЧАТЕЛЯ I | |
| ВНЕШНЯЯ | I "СЕТЬ, ВНУТР, ВНЕШН" I "ВНЕШН" | I СИНХРОНИЗАЦИЯ ВНЕШ- |
| | I | I ИММ СИГНАЛОМ, ПОДА- |
| | I | I ВАЕМЫМ НА ГНЕЗДО |
| | I | I "O" X |
| ВНУТРЕННЯЯ | I "СЕТЬ, ВНУТР, ВНЕШН" I "ВНУТР" | I СИНХРОНИЗАЦИЯ СИГ- |
| | I | I НАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИМ |
| | I | I ОТ ОДНОГО ИЗ КАНА- |
| | I | IЛОВ |
| ПО КАНАЛУ А I "А, Б" | I "А" | I СИГНАЛ ОТ КАНАЛА А |
| I "А, А И Б, Б" | I "А" | I СИГНАЛ ОТ КАНАЛА А |
| ПО КАНАЛУ Б I "А, Б" | I "Б" | I СИГНАЛ ОТ КАНАЛА Б |
| I "А, А И Б, Б" | I "Б" | I СИГНАЛ ОТ КАНАЛА Б |
| СЕТЬ | I "СЕТЬ, ВНУТР, ВНЕШН" I "СЕТЬ" | I СИНХРОНИЗАЦИЯ СИГ- |
| | I | I НАЛОМ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ |
| СИНХРОНИЗА- I "+, -" | I "+" | I ЗАПУСК РАЗВЕРТКИ |
| ЦИЯ ПО I | I | I ВОЗРАСТАЮЩИМ УЧАСТ- |
| ПЕРЕДНЕМУ I | I | IКОМ СИГНАЛА (Г) |
| ФРОНТУ I | I | I |
| СИНХРОНИ- I "+,-" | I "-" | I ЗАПУСК РАЗВЕРТКИ |
| ЗАЦИЯ ПО I | I | I СПАДАЮЩИМ УЧАСТКОМ |
| ЗАДНЕМУ I | I | I СИГНАЛА (Л) |
| ФРОНТУ I | I | I |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 8.1

| РЕЖИМ СИНХ-И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | | I ПОЛОЖЕНИЕ I СИГНАЛ |
|----------------------------|------------|----------------------------|
| СИНХРОНИЗАЦИИ I | | I ПЕРЕКЛЮ- I СИНХРОНИЗАЦИИ |
| | I ЧАТЕЛЯ I | |
| I "ВЧ, ПС, НЧ" | I "НЧ" | I СИНХРОНИЗАЦИЯ ОСУ- |
| I | I | IЩЕСТВЛЯЕТСЯ НИЗКО- |
| I | I | IЧАСТОТНЫМИ СОСТАВ- |
| I | I | IЛЯЮЩИМИ СИГНАЛА |
| I | I | I СИНХРОНИЗАЦИИ (ОТ |
| I | I | I 10 МГц ДО 25 КГц) |
| I "ВЧ, ПС, НЧ" | I "ПС" | I ИНА ВХОД СХЕМЫ СИНХ- |
| I | I | IРОНИЗАЦИИ ПОСТУПАЮТ |
| I | I | I ВСЕ СПЕКТРАЛЬНЫЕ |
| I | I | I СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИГ- |
| I | I | IНАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ |
| I | I | I(ПРЯМАЯ СВЯЗЬ) |
| I "ВЧ, ПС, НЧ" | I "ВЧ" | I СИНХРОНИЗАЦИЯ ОСУ- |
| I | I | IЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫСОКО- |
| I | I | IЧАСТОТНЫМИ СОСТАВ- |
| I | I | IЛЯЮЩИМИ СИГНАЛА |
| I | I | I СИНХРОНИЗАЦИИ |
| I | I | I ОТ 25 КГц ДО 75 МГц |

8.3.8. РЕЖИМ РАЗВЕРТКИ ВНЕШНИМ СИГНАЛОМ ПРИМЕНЯТЬ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ЛУЧА НЕОВХОДИМО

НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ПИЛООБРАЗНОЕ, А ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ФОРМЫ.

ДЛЯ РАБОТЫ В УКАЗАННОМ РЕЖИМЕ УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "Х10, Х1, Х-У" В ПОЛОЖЕНИЕ "Х-У". СИГНАЛ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕРТКИ ПОДАТЬ НА ГНЕЗДО "⊖ X" ЛИБО НА ВХОД "⊖ 1 МΩ 25 РГ" КАНАЛА А ИЛИ Б, ПРИ ЭТОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "СЕТЬ, ВНУТР, ВНЕШН" УСТАНОВИТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ "ВНЕШН", ЕСЛИ СИГНАЛ ПОДАН НА ГНЕЗДО "⊖ X"; В ПОЛОЖЕНИЕ "ВНУТР", ЕСЛИ СИГНАЛ ПОДАН НА ВХОД "⊖ 1 МΩ 25 РГ" КАНАЛА А ИЛИ Б, В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "А, Б" УСТАНОВИТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ТОМУ КАНАЛУ, НА КОТОРЫЙ ПОДАН СИГНАЛ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕРТКИ.

МЕНЯЯ АМПЛИТУДУ ВХОДНОГО СИГНАЛА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕРТКИ, ЛИБО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "У/ДЕЛ" СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАНАЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ УСТАНОВИТЬ ТРЕБУЕМЫЙ РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ.

ИССЛЕДУЕМЫЙ СИГНАЛ ПРИ ЭТОМ ПОДАТЬ НА СВОБОДНЫЙ ВХОД "⊖ 1 МΩ 25 РГ" КАНАЛА А ИЛИ Б.

9. ПОВЕРКА ОСЦИЛЛОГРАФА

НАСТОЯЩИЙ РАЗДЕЛ СОСТАВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ 8.311-78 И УСТАНАВЛИВАЕТ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПЕРВИЧНОЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ ОСЦИЛЛОГРАФА. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОВЕРКИ - 24 МЕС. ОСЦИЛЛОГРАФЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ДЛЯЛЬНОМ ХРАНЕНИИ В УСЛОВИЯХ, ОГОВОРЕННЫХ В РАЗДЕЛЕ 14 НАСТОЯЩЕГО ТО, ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ МОГУТ НЕ ПОДВЕРГАТЬСЯ.

9.1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

9.1.1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРКИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦИИ И ПРИМЕНЯТЬСЯ СРЕДСТВА ПОВЕРКИ, УКАЗАННЫЕ В ТАБЛ. 9.1.

ТАБЛИЦА 9.1

| № | ОПЕРАЦИИ | СРЕДСТВО |
|-------|---|-------------|
| 1 | 1 ДОПУСКАЕМОЕ 2 ПОВЕРКИ | |
| 2 | 2 ЗНАЧЕНИЕ 3 | |
| 3 | 3 ПОВЕРКЕМАЯ ПОГРЕШНОСТИ 4 | |
| 4 | 4 ИЛИ ПРЕДЕЛЬ-5 | |
| 5 | 5 НОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБ-6 ВСЛО-7 | |
| 6 | 6 ОПЕРАЦИИ 7 ОТМЕТКА 8 ОПРЕДЕЛЯЕМО-9 РАЗ-10 НОГА-11 | |
| 7 | 9 ГО ПАРАМЕТРА ЦО-12 ТЕЛ-13 | |
| 8 | 10 ВОЕ 11 НОЕ | |
| 9.3.1 | 12 ВНЕШНИЙ ОСМОТР 13 ОСЦИЛЛОГРАФА | 14 15 16 17 |
| 9.3.2 | 18 ОПРОБОВАНИЕ | 19 20 21 22 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 9.1

| НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | СРЕДСТВО | |
|---|--|--------------|--------------------|
| | | ДОПУСКАЕМОЕ | ПОВЕРКИ |
| ПУНКТА | ЗНАЧЕНИЕ | СРЕДСТВО | |
| | | ИЛИ ПРЕДЕЛЬ- | И |
| РАЗДЕЛА | ИНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 06- И ВСПО- | | |
| ОПЕРАЦИИ | ОТМЕТКА ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ РАЗ-НОГА- | | |
| ПОВЕРКИ | ГО ПАРАМЕТРА ЦО- СТЕЛЬ- | | |
| | И ВОЕ ИНОЕ | | |
| | | | |
| | ОСЦИЛОГРАФА | ИИ-9 | И |
| 9.3.3 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРО- ЛОГИЧЕСКИХ ПАРА- МЕТРОВ ОСЦИЛОГ- РАФА: | И | И |
| 9.3.3.1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИ-ВЕРТИ- ИН ЛИНИИ ЛУЧА ПРАВЛЕНИИ ±5 MS/ДЕЛ ±5 V/ДЕЛ ±5 ГОРИЗОН- СТАЛЬНОМ НА- ПРАВЛЕНИИ ± 0,8 mm ±10,2ДЕЛЕНИЯ: | ИИ2/1 | И | И |
| 9.3.3.2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВ- НОЙ ПОГРЕШНОСТИ | 0,6 V 1 kHz | +1 % | ±87-40: ±43-57: |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 9.1

| НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | СРЕДСТВО | |
|---|--|-----------------------------|---------|
| | | ДОПУСКАЕМОЕ | ПОВЕРКИ |
| ПУНКТА | ЗНАЧЕНИЕ | СРЕДСТВО | |
| | | ИЛИ ПРЕДЕЛЬ- | И |
| РАЗДЕЛА | ИНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 06- И ВСПО- | | |
| ОПЕРАЦИИ | ОТМЕТКА ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ РАЗ-НОГА- | | |
| ПОВЕРКИ | ГО ПАРАМЕТРА ЦО- СТЕЛЬ- | | |
| | И ВОЕ ИНОЕ | | |
| | | | |
| | ЗАПРЯЖЕНИЯ И ЧАС- ТОТЫ СЛЕДОВАНИЯ | И | И |
| | ИНПУЛЬСОВ КАЛИБРА- СТОРА | И | И |
| 9.3.3.3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО- ГРЕШНОСТИ КОЭФФИ- ЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕ- НИЯ | ±1,2 мV/ДЕЛ 0,005 - ±5 V/ДЕЛ ±0,1 V/ДЕЛ | +4 % | ИИ-9 |
| 9.3.3.4: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО- ГРЕШНОСТИ КОЭФФИ- ЦИЕНТОВ РАЗВЕРТКИ/ПЕРЕКЛЮЧА- ТЕЛЯ | ±ВО ВСЕХ ПО- ЛОЖЕНИЯХ | +4 % | ИИ-9 |
| | ±ВРЕМЯ/ДЕЛ | +3 % | И |
| | ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РАСТАЯНКЕ Х10 | ±В ПОЛОЖЕНИИ ПЕРЕКЛЮЧА-И | И |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 9.1

| СРЕДСТВО | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| НОМЕР | | ДОПУСКАЕМОЕ | ПОВЕРКИ |
| ПУНКТА | | ЗНАЧЕНИЕ | |
| | | ПРОВЕРЯЕМАЯ ПОГРЕШНОСТИ | |
| | | ИЛИ ПРЕДЕЛЬ- | |
| РАЗДЕЛА: | | ИНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ОБ- ІВСПО- | |
| | ОПЕРАЦИИ | ОТМЕТКА ОПРЕДЕЛЯЕМО- РАЗ-МОГА- | |
| ПОВЕРКИ: | | ІГО ПАРАМЕТРА: ЦО- ТЕЛЬ- | |
| | | ВОЕ ЗНОЕ | |
| | | ТЕЛЯ | |
| | | "ВРЕМЯ/ДЕЛ" | |
| | | "1 мс" | +-4 % |
| | | "0,05мВ" | +-5 % |
| 9,3,3,5: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРА- | В ПОЛОЖЕНИИ | | 91-148 |
| МЕТРОВ ПЕРЕХОДНОЙ | ПЕРЕКЛЮЧА- | | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ТЕЛЕЙ | | |
| | "V/ДЕЛ" КА- | | |
| | НАЛОВ А И Б | | |
| | "107 50 мВ" | | |
| | "0,27 5 В" | | |
| ВРЕМЕНИ НАРАСТАНИЯ | | 7 нс | |
| ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕ- | | | |
| НИЯ | | 35 нс | |
| ВЫБРОСА | | 5 % | |
| НЕРАВНОМЕРНОСТИ НА: | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 9.1

ПРИМЕЧАНИЯ 1. ВМЕСТО УКАЗАННЫХ ОБРАЗЦОВЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПОВЕРКИ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ С ТРЕБУЕМОЙ ТОЧНОСТЬЮ.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПО-

ПЕРКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПРАВНЫ, ПОВЕРЕНЫ И ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА (ОТМЕТКИ В ФОРМАЛЯХ ИЛИ ПАСПОРТАХ) О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПОВЕРКЕ.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, ДАЛЬНЕЙШАЯ ПОВЕРКА ОСЦИЛЛОГРАФА ПРЕКРАЩАЕТСЯ. ОСЦИЛЛОГРАФ ПОДЛЕЖИТ ЗАБРАКОВАНИЮ И НАПРАВЛЕНИЮ В РЕМОНТ.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПОВЕРКИ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛ. 9.2.

ТАБЛИЦА 9.2

| НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВ ПОВЕРКИ | ПОТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВА ПОВЕРКИ | | ПРЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВА ПОВЕРКИ | |
|---|---|------------|--|---------|
| | ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ | ПОГРЕШЕНИЕ | ПОВЕРКИ | ВРЕМЯ |
| ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ | ± 0,1 | ± 0,005 | ± 0,1 | ± 0,005 |
| САЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ : U = 10 mV - 10 V | ± | ± | ± | ± |
| ЧАСТОТОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ | ± | ± | ± | ± |
| РОННОСЧЕТНЫЙ : ЧАСТОТА F = 0,1 Hz - ± 10 MHz | ± 0,01 | ± 43-57 | ± | ± |
| ГЕНЕРАТОР ИСПЫТАНИЙ : ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ IMPULSE : НЕРАВНОСТИ ИМПУЛЬСОВ | ± 0,1 | ± 1-14 | ± | ± |
| ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА : МЕРНОСТЬ | ± | ± | ± | ± |
| SCA : $T_{\text{дл}} > 100 \text{ нс}$ | ± | ± | ± | ± |
| U = 20 V | ± | БОЛЕЕ 1 % | ± | ± |
| КАЛИБРАТОР ОСЦИЛЛОГРАФА : U = 4 mV - 100 V | ± 0,5 | ± 0,005 | ± 0,5 | ± 0,005 |
| ЛОГРАФОВ ИМПУЛЬСОВЫХ : T = $10^{-10} - 10 \text{ с}$ | ± 0,5 | ± | ± | ± |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 9.2

| НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВ ПОВЕРКИ | ПОТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВА ПОВЕРКИ | | ПРЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВА ПОВЕРКИ | |
|--|---|------------|--|-------|
| | ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ | ПОГРЕШЕНИЕ | ПОВЕРКИ | ВРЕМЯ |
| НМН | ± | ± | ± | ± |
| ГЕНЕРАТОР СИГНАЛА : f = 10 Hz - 10 MHz | ± 5% | ± 5% | ± | ± |
| ЛОВ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ | ± | ± | ± | ± |
| НМН | ± | ± | ± | ± |

9.2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

9.2.1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, °C 20 ± 5

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, % $30 - 80$

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, KPa (MM Hg) $84-106$ ($630-795$)

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, V $220 \pm 0,05$

ЧАСТОТА ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ ПО ГОСТ 13189-67, Hz $50 \pm 0,2$

9.2.2. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ РАЗДЕЛОВ 6, 7, В НАСТОЯЩЕГО ТОЧЕСТВЕННОГО СТАНДАРТА.

9.3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.3.1. ВНЕШНИЙ ОСМОТР ОСЦИЛЛОГРАФА ПРОВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РАЗДЕЛА П.6.2.

9.3.2. ОПРОВОДИНЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА ПРОВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РАЗДЕЛА 8.

ОСЦИЛЛОГРАФ, НЕ ОВЕРСЧИЩАЮЩИЙ ХОДЫ БЫ ОДИН РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ, БРАКУЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ В РЕМОНТ.

9.3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ


9.3.3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ЛИНИИ ЛУЧА В ВЕРТИКАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРОВОДИТЬ МЕТОДОМ КОСВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ГЕНЕРАТОРА Г3-112/1 (РИС. 9.1).

НА ВХОД $-\oplus 1 \text{ M} \Omega 25 \text{ pF}$ ВЫБРАННОГО КАНАЛА ПОДАТЬ СИГНАЛ ТИПА "МЕАНДР" ОТ ГЕНЕРАТОРА ЧАСТОТЫ 100 kHz И АМПЛИТУДОЙ 1 = 5 V. ОСЦИЛЛОГРАФ УСТАНОВИТЬ В АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ РАЗВЕРТКИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ "ВРЕМЯ/ДЕЛ" И "У/ДЕЛ" УСТАНОВИТЬ В ПОЛОЖЕНИЯ "5 мс" И "5 V" СООТВЕТСТВЕННО, ФОКУСИРОВКУ И ЯРКОСТЬ УСТАНОВИТЬ ОПТИКАЛЬНЫМИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ, ДЛЯ ЧЕГО УСТАНОВИТЬ РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ 4 ДЕЛ, СОВМЕСТИТЬ ВЕРШИНЫ ИМПУЛЬСОВ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ, УСТАНОВИТЬ ЯРКОСТЬ, УДОБНУЮ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ И, РЕГУЛИРУЯ ФОКУСИРОВКУ, ОВЕРСЧИЩИТЬ РАВНУЮ ШИРИНУ ЛИНИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И НИЖНЯЕ ЧАСТИ ЭКРАНА. В РЕЖИМЕ ОТСУСТВИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ЭКРАНЕ ЭЛТ НАБЛЮДАТЬ ДВЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ РАЗВЕРТКИ.

РЕГУЛИРОВКОЙ АМПЛИТУДЫ СИГНАЛА ГЕНЕРАТОРА ДОБИТЬСЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ ЛИНИИ РАЗВЕРТКИ (ИСЧЕЗНОВЕНИЯ) РАСТРОВОЙ СТРУК-

ТУРЫ) И ПРОВЕРЯЕМЫМ ОСЦИЛЛОГРАФОМ ИЗМЕРИТЬ АМПЛИТУДУ ИМПУЛЬСОВ, ПЕРЕМЕШАЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ РУЧКОЙ \downarrow , ПРОВЕСТИ УКАЗАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ЦЕНТРЕ, А ТАКЖЕ У ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ГРАНИЦ ЭКРАНА ЭЛТ.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ШИРИНЫ ЛИНИИ ЛУЧА

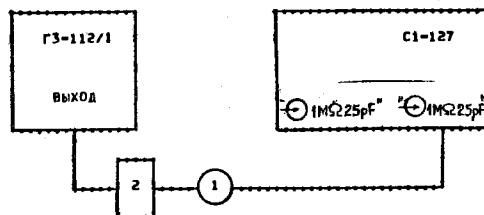

1 - КАВЕЛЬ N 1, "N 1"

2 - АТТЕНЮАТОР 40 dB ИЗ КОМПЛЕКТА Г3-112/1 (ДЛЯ 1 мV/ДЕЛ)

РИС. 9.1

ШИРИНУ ЛИНИИ ЛУЧА ПО ВЕРТИКАЛИ b_y В МИЛЛИМЕТРАХ ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ФОРМУЛЕ

$$b_y = 7,5 \cdot \frac{U}{K_0} = 1,5 U, \quad (9.1)$$

ГДЕ 7,5 - ПОСТОЯННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ЧЕМУ ДЕЛЕНИЯ

ШКАЛЫ ЭКРАНА ЭЛТ ПО ВЕРТИКАЛИ, МЛН/ДЕЛ

U = АМПЛИТУДА ИМПУЛЬСОВ ГЕНЕРАТОРА ГЗ-112/1, В

K₀ - КОЭФФИЦИЕНТ ОТКЛОНЕНИЯ ПРОВЕРЯЕМОГО ОСЦИЛЛОГРАФА, РАВНЫЙ 5 У/ДЕЛ.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРИНЫ ЛИНИИ ЛУЧА ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ 1 МВ/ДЕЛ НА ВХОД ВЫБРАННОГО КАНАЛА ПОДАТЬ СИГНАЛ С ГЕНЕРАТОРА ГЗ-112/1 ЧЕРЕЗ АТТЕНЮАТОР 40 дБ ИЗ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА ГЗ-112/1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ЛИНИИ ЛУЧА ПРОИЗВОДИТЬ ПО ТОЙ ЖЕ МЕТОДИКЕ.

ШИРИНУ ЛИНИИ ЛУЧА b_y В ДЕЛЕНИЯХ ШКАЛЫ ЭКРАНА ЭЛТ ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ФОРМУЛЕ

$$b_y = \frac{U_1}{100}, \quad (9.1)$$

ГДЕ U₁ = АМПЛИТУДА ИМПУЛЬСОВ ГЕНЕРАТОРА ГЗ-112/1, ИЗМЕРЕННАЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ АТТЕНЮАТОРЕ 40 дБ, МВ;

ПРОВЕРКУ ШИРИНЫ ЛИНИИ ЛУЧА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРОВОДИТЬ МЕТОДОМ СЖАТОГО РАСТРА СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ.

НА ВХОД "(-1 М Ω 25 РГ)" ПРОВЕРЯЕМОГО ОСЦИЛЛОГРАФА ПОДАТЬ СИГНАЛ ОТ ГЕНЕРАТОРА ГЗ-112/1 ЧАСТОТОЙ 10 - 50 КГц. НА ЭКРАНЕ ЭЛТ ПОЛУЧИТЬ УСТОЙЧИВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА, ИЗМЕНЯЯ ЧАСТОТУ ГЕНЕРАТОРА, ДОБИТЬСЯ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ РАСТРОВОЙ СТРУКТУРЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛА. ВКЛЮЧИВ РАСТЯНКУ "X10", ПОДСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ В ПРЕДЕЛАХ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ЭЛТ. ШИРИНУ ЛИНИИ ЛУЧА ПО ГОРИЗОНТАЛИ b_x В МИЛЛИМЕТРАХ ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ФОРМУЛЕ

$$b_x = \frac{B}{n}, \quad (9.2)$$

ГДЕ - n - ЧИСЛО ЛИНИЙ.

ЗА ШИРИНУ ЛИНИИ ЛУЧА ПРИНИМАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ В ДВУХ ВЗАЙМОПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ.

ШИРИНА ЛИНИИ ЛУЧА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 0,8 МЛН (ПРИ 5 У/ДЕЛ) И НЕ БОЛЕЕ 0,2 ДЕЛ (ПРИ 1 МВ/ДЕЛ).

9.3.3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ КАЛИБРАТОРА ПРОИЗВОДИТЬ С ПОМОЩЬЮ ВОЛТМЕТРА В7-40 И ЧАСТОТОМЕРА ЧЗ-57 (РИС. 9.2).

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ КАЛИБРАТОРА УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВРЕМЯ/ДЕЛ" В НЕОЦИФРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ИЗМЕРИТЬ ВОЛТМЕТРОМ В7-40 ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ КАЛИБРАТОРА "0,6 В".

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ УСТАНОВКИ ЧАСТОТЫ СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ КАЛИБРАТОРА ВХОД ЧАСТОТОМЕРА ПОДКЛЮЧИТЬ К ВЫХОДУ КАЛИБРАТОРА "0,6 В" И УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВРЕМЯ/ДЕЛ" В ЛЮБОЕ ОЦИФРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.


ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ КАЛИБРАТОРА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЕЕ ±1%.

9.3.3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕНИЯ ПРОВОДИТЬ ДЛЯ ОБОИХ КАНАЛОВ ПУТЕМ ПОДАЧИ НА ВХОД ОСЦИЛЛОГРАФА КАЛИБРОВОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЧАСТОТОЙ 1 КГц С ВЫХОДА "(-)" КАЛИБРАТОРА И1-9 (РИС. 9.3).

ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЕМ ОСЦИЛЛОГРАФ ОТКАЛИБРОВАТЬ ПО ВНУТРЕННЕЙ КАЛИБРАТОРУ, ИЗОБРАЖЕНИЕ СИГНАЛА РАСПОЛОЖИТЬ СИММЕТРИЧНО ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНИИ ШКАЛЫ ЭЛТ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕНИЯ ПРОВО-


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСНОВНОЙ
ПОГРЕШНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ КАЛИБРАТОРА

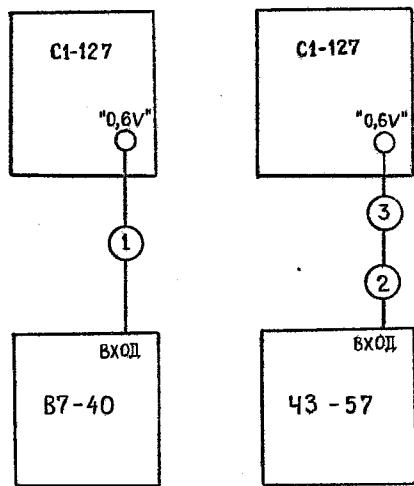

- 1 - КАБЕЛЬ ИЗ КОМПЛЕКТА В7-407
- 2 - КАБЕЛЬ N1, "N1"
- 3 - ШУП.

РИС.9.2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОГРЕШНОСТИ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕНИЯ

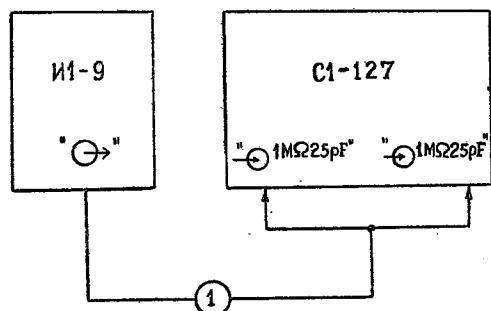

1 - КАБЕЛЬ N1, "N1".

РИС.9.3

ДИТЬ ПРИ РАЗМЕРЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ РАВНОМ 6 ДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ ЭЛТ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ "У/ДЕЛ" И ПРИ РАЗМЕРЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 4, 6, 8 ДЕЛЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ "1 У". ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ "У/ДЕЛ", "Ч/М/ДЕЛ" КАЛИБРАТОРА И1-9 УСТАНАВЛИВАТЬ В ПОЛОЖЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ "У/ДЕЛ" ОСЦИЛЛОГРАФА, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ЧИСЛО ДЕЛЕНИЯ" КАЛИБРАТОРА И1-9 - В ПОЛОЖЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ТРЕБУЕМОМУ РАЗМЕРУ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ОСЦИЛЛОГРАФА. ВКЛЮЧИТЬ ДЕВИАЦИЮ И ВРАЩЕНИЕМ РУЧКИ "ДЕВИАЦИЯ" РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ЭЛТ УСТАНОВИТЬ РАВНЫМ ТРЕБУЕМОМУ ЧИСлу ДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ (4, 6, 8).

ПОГРЕШНОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕНИЯ В ПРОЦЕНТАХ ОТСЧИТАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПО ШКАЛЕ КАЛИБРАТОРА И1-9.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕНИЯ С ДЕЛИТЕЛЕМ 1:10 ПРОВОДИТЬ ПРИ РАЗМЕРЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 6 ДЕЛЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ "1У" ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "У/ДЕЛ" В ОДНОМ ИЗ КАНАЛОВ ОСЦИЛЛОГРАФА.


ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТКЛОНЕНИЯ УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "У/ДЕЛ" В ПОЛОЖЕНИЕ "5У", РУЧКУ "—" - В КРАЙНЕЕ ЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, НА ВХОД А(Б) ПОДАТЬ СИГНАЛ 100V ОТ КАЛИБРАТОРА И1-9. РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 8 ДЕЛЕНИЯ.

9.3.3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗВЕРТКИ ПРОВОДИТЬ ВО ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "ВРЕМЯ/ДЕЛ" ПРИ ПОМОЩИ КАЛИБРАТОРА И1-9 (РИС. 9.4).

ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЕМ ОСЦИЛЛОГРАФ ОТКАЛИБРОВАТЬ ПО ВНУТРЕННЕМУ КАЛИБРАТОРУ.

ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИТЬ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИ-

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗВЕРТКИ

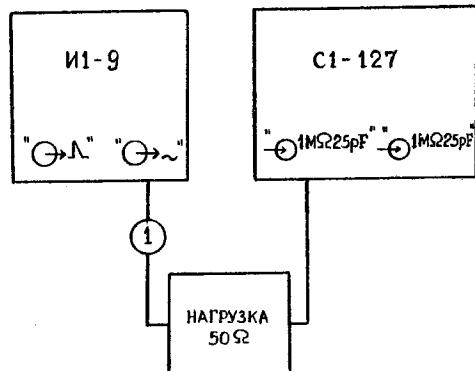

1 - КАБЕЛЬ №1, "Н1".

РИС.9.4

НИИ ШКАЛЫ ЭКРАНА ЭЛТ. СИГНАЛ С ВЫХОДА "ОДА" КАЛИБРАТОРА И1-9 ПОДАТЬ НА ВХОД КАНАЛА А, РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛИ УСТАНОВИТЬ УДОБНЫМ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ. ЧАСТОТУ СИГНАЛА КАЛИБРАТОРА И1-9 УСТАНОВИТЬ ТАКОЙ, ЧТОБЫ ПЕРИОД СИГНАЛА ЗАНИМАЛ ОДНО (ДВА) ДЕЛЕНИЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗВЕРТКИ ПРОВОДИТЬ НА В ДЕЛЕНИЯШКАЛЫ ОТ НАЧАЛА РАЗВЕРТКИ. В ПОЛОЖЕНИИ "1 МС" ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "ВРЕМЯ/ДЕЛ" ПРОВЕСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗВЕРТКИ НА 4, 6, 8, 10 ДЕЛЕНИЯШКАЛЫ ЭКРАНА ЭЛТ В ПОЛОЖЕНИЯХ "Х1" И "Х10" ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "Х10, X1, X=У". ИЗМЕРЯЕМЫЙ УЧАСТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПОЛОЖЕН СИММЕТРИЧНО ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЛИНИИШКАЛЫ ЭКРАНА ЭЛТ. С ПОМОЩЬЮ РУЧКИ "ДЕГИНАЦИЯ" КАЛИБРАТОРА И1-9 ИЗОБРАЖЕНИЕ СИГНАЛА СОВМЕСТИТЬ С НУЖНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ДЕЛЕНИЯШКАЛЫ ЭКРАНА ЭЛТ.

ПОГРЕШНОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗВЕРТКИ ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ИНДИКАТОРУ КАЛИБРАТОРА И1-9.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ ПРОВОДИТЬ ДЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА 0,05 МС/ДЕЛ (ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ РАСТАЯНКЕ), НА ВХОД КАНАЛА А ОСЦИЛЛОГРАФА ПОДАТЬ ИМПУЛЬСЫ КАЛИБРОВАННОЙ ЧАСТОТЫ С ВЫХОДА "ОДА" КАЛИБРАТОРА И1-9 ЧЕРЕЗ СОГЛАСУЮЩУЮ НАГРУЗКУ 500 Ω . ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ШКАЛЕ ПРОВЕРЯЕМОГО ОСЦИЛЛОГРАФА НА УЧАСТКАХ РАЗВЕРТКИ 4, 6, 8, 10 ДЕЛЕНИЙШКАЛЫ ЭКРАНА ЭЛТ ПО ГОРИЗОНТАЛИ, ПРИ ЭТОМ ИЗМЕРЯЕМЫЙ УЧАСТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПОЛОЖЕН СИММЕТРИЧНО ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЛИНИИШКАЛЫ ЭКРАНА ЭЛТ. ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИТЬ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНИИШКАЛЫ ЭКРАНА ЭЛТ. ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ РАС-

ТАНКЕ ПЕРИОД СИГНАЛА КАЛИБРАТОРА И1-9 ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ 2 ДЕЛЕНИЯШКАЛЫ ЭКРАНА ЭЛТ.

В РАБОЧУЮ ЧАСТЬ РАЗВЕРТКИ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ УЧАСТОК 15 ПМ ПОСЛЕ НАЧАЛА РАЗВЕРТКИ, А ТАКЖЕ УЧАСТОК В КОНЦЕ ЛИНИИ РАЗВЕРТКИ, СОСТАВЛЯЮЩИЙ 10 % ОТ ЕЕ ПОЛНОЙ ДЛИНЫ.

ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ ОТ 5 В ПРОЦЕНТАХ РАССЧИТАТЬ ПО ФОРМУЛЕ

$$\delta_t = \frac{T - T_k}{K} \cdot 100 \quad (9.8)$$

ГДЕ T - ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА, МС
 T_k - ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА, МС,
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗВЕРТКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВРЕМЯ/ДЕЛ" УСТАНОВИТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ ",2 МС".
НА ВХОД ОСЦИЛЛОГРАФА ПОДАТЬ СИГНАЛ С ПЕРИОДОМ 1 МС. РУЧКУ "РАЗВЕРТКИ" ПЕРЕВЕСТИ В КРАЙНЕЕ ЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. НА ЭКРАНЕ ЭЛТ ДОЛЖНО НАБЛЮДАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ 5 ПЕРИОДОВ СИГНАЛА.

9.3.3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВОДИТЬ С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕРАТОРА И1-14 ИМПУЛЬСАМИ ПОЛЮЖИТЕЛЬНОЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ ДЛЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 250 ПМ В ОБОИХ КАНАЛАХ ОСЦИЛЛОГРАФА В ПОЛОЖЕНИЯХ "10, 50 МВ", ",25 5V" ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "У/ДЕЛ" НА ОТКРЫТОМ ВХОДЕ. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА УСТАНОВЛЯТЬ В ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСТОЯЧИВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СИГНАЛА НА ЭКРАНЕ ЭЛТ ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ РАЗВЕРТКИ 5 ПМ/ДЕЛ.

ИЗМЕНЯЯ АМПЛИТУДУ ИМПУЛЬСА НА ВЫХОДЕ ГЕНЕРАТОРА И1-14, УСТАНОВЛЯТЬ РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ЭЛТ РАВНЫМ ШЕСТИ ДЕЛЕНИЯМ ПО ВЕРТИКАЛИ. РАСПОЛОЖИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ СИММЕТРИЧНО ЦЕН-

РЕАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНИИ ШКАЛЫ ЭКРАНА ЭЛТ. ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ
ОТКЛОНЕНИЯ 5В/ДЕЛ ПРОВЕСТИ ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПХ ПРИ
РАЗМЕРЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕ ДЕЛЕНИЯ.

В ПОЛОЖЕНИИ "50 МВ" ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "У/ДЕЛ" ПРОВЕРИТЬ ВРЕМЯ
НАРАСТАНИЯ И ВЫБРОС ПХ С ДЕЛИТЕЛЕМ 1:10.

ПРИ ПРОВЕРКЕ КАНАЛА Б В ПОЛОЖЕНИИ "1,2 В" ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
"У / ДЕЛ" ПРОВЕРИТЬ ПАРАМЕТРЫ ПХ ПРИ ИНВЕРТИРОВАНИИ.

ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАРАСТАНИЯ \bar{t}_x , ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНИЯ \bar{t}_y ,
АМПЛИТУДЫ ВЫБРОСА ΔA , НЕРАВНОМЕРНОСТИ ΔA_{Ny} НА УЧАСТКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И НЕРАВНОМЕРНОСТИ ΔA_H ПРОВЕСТИ В СООТВЕТСТВИИ С РИС. 9.5.

ЗНАЧЕНИЕ ВЫБРОСА δ_B В ПРОЦЕНТАХ РАССЧИТАТЬ ПО ФОРМУЛЕ

$$\delta_B = \frac{\Delta A}{A_1} 100 , \quad (9.5)$$

ГДЕ ΔA - ВЫБРОС, ДЕЛЕНИЯ;

A_1 - УСТАНОВИВШЕЕСЯ (АМПЛИТУДНОЕ) ЗНАЧЕНИЕ ПХ, ДЕЛЕНИЯ;

ЗНАЧЕНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ НА УЧАСТКЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНИЯ В ПРОЦЕНТАХ РАССЧИТАТЬ ПО ФОРМУЛЕ

$$\delta_{Ny} = \frac{\Delta A_{Ny}}{A_1} 100 , \quad (9.6)$$


ГДЕ ΔA_{Ny} - НЕРАВНОМЕРНОСТЬ НА УЧАСТКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ, ДЕЛЕНИЯ;

A_1 - УСТАНОВИВШЕЕСЯ (АМПЛИТУДНОЕ) ЗНАЧЕНИЕ ПХ, ДЕЛЕНИЯ;

ЗНАЧЕНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПХ δ_H В ПРОЦЕНТАХ РАССЧИТАТЬ
ПО ФОРМУЛЕ

$$\delta_H = \frac{\Delta A_H}{A_1} 100 , \quad (9.7)$$

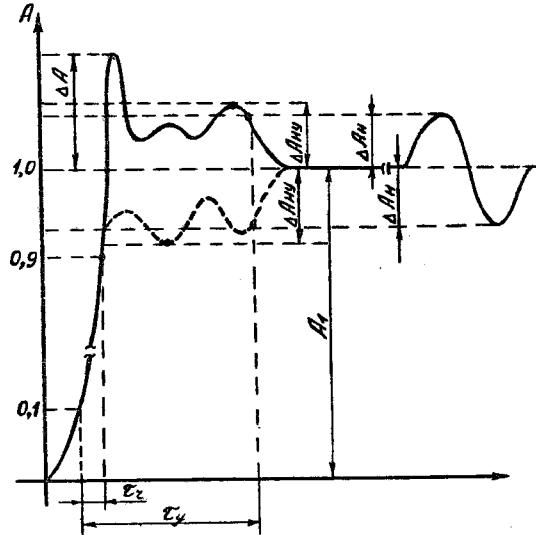ИЗОБРАЖЕНИЕ СИГНАЛА НА ЭКРАНЕ ЭЛТ ПРИ ПРОВЕРКЕ
ВРЕМЕНИ НАРАСТАНИЯ, ВЫБРОСА И ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПХ,
НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПХ, НЕРАВНОМЕРНОСТИ НА УЧАСТКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ



\bar{t}_x - ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ

\bar{t}_y - ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ

ΔA - ВЫБРОС

ΔA_H - НЕРАВНОМЕРНОСТЬ

A_1 - УСТАНОВИВШЕЕСЯ ЗНАЧЕНИЕ ПХ

ΔA_{Ny} - НЕРАВНОМЕРНОСТЬ НА УЧАСТКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ

ГДЕ $\Delta A_{\text{н}}$ НЕРАВНОМЕРНОСТЬ, ДЕЛЕНИЯ;

A_1 - УСТАНОВИВШЕЕСЯ (АМПЛИТУДНОЕ) ЗНАЧЕНИЕ ПХ, ДЕЛЕНИЯ;
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПАДА ВЕРШИНЫ ПХ ПРОВЕСТИ ПУТЕМ ПОДАЧИ НА
ЗАКРЫТЫЙ ВХОД КАНАЛА А (Б) СИГНАЛА ЧАСТОТЫ 1 КГц ОТ ВНУТ-
РЕННЕГО КАЛИБРАТОРА, РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ 6 ДЕЛ ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ
РАЗВЕРТКИ 0,1 МВ/ДЕЛ.

СПАД ВЕРШИНЫ ПХ ОПРЕДЕЛИТЬ КАК УМЕНЬШЕНИЕ УСТАНОВИ-
ВШЕСЯ ЗНАЧЕНИЯ ПХ НА ИНТЕРВАЛЕ 0,5 мс (РИС. 9.6).

ЗНАЧЕНИЕ СПАДА ВЕРШИНЫ $\delta_{\text{сп}}$ В ПРОЦЕНТАХ РАССЧИТАТЬ ПО
ФОРМУЛЕ

$$\delta_{\text{сп}} = \frac{\Delta A_{\text{сп}}}{A_1} \cdot 100. \quad (9.6)$$

ГДЕ $\Delta A_{\text{сп}}$ - СПАД ВЕРШИНЫ, ДЕЛЕНИЯ (ПРИ ВРЕМЕНИ СПАДА РАВНОМ
0,5 мс);

A_1 - УСТАНОВИВШЕЕСЯ ЗНАЧЕНИЕ ПХ, ДЕЛЕНИЯ.

ПАРАМЕТРЫ ПХ КАЖДОГО ИЗ КАНАЛОВ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛО-
ЧЕНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БОЛЕЕ ЗНАЧЕНИЯ:

ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ - Т ПВ;

ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ - 35 ПВ;


ВЫБРОС - 5 %;

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ - 2 %;

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ НА УЧАСТКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИ КОЭФФИЦИ-
ЕНТАХ ОТКЛОЧЕНИЯ 10, 50 мВ/ДЕЛ, 0,2 В/ДЕЛ = 5 %, ПРИ КОЭ-
ФИЦИЕНТЕ ОТКЛОЧЕНИЯ 5 В/ДЕЛ - 10 %.

С ДЕЛИТЕЛЕМ 1:10 ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БО-
ЛЕЕ 7 ПВ, ВЫБРОС 10 %.

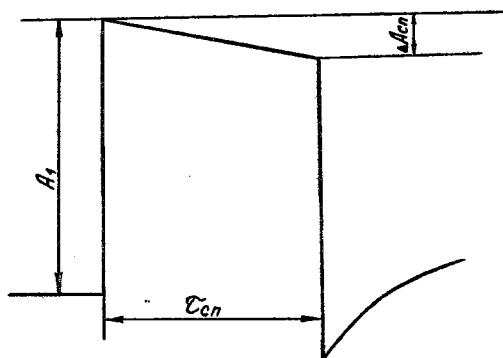ИЗОБРАЖЕНИЕ СИГНАЛА НА ЭКРАНЕ ЭЛТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПАДА
ВЕРШИНЫ ПХ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ВХОДАХ



A_1 - УСТАНОВИВШЕЕСЯ ЗНАЧЕНИЕ ПХ;

$\Delta A_{\text{сп}}$ - СПАД ВЕРШИНЫ (ПРИ ЗАКРЫТОМ ВХОДЕ);

$C_{\text{сп}}$ - ВРЕМЯ, ДЛЯ КОТОРОГО УКАЗАН СПАД.

РИС.9.6

СПАД ВЕРШИНЫ НЕ БОЛЕЕ 5 %.

9.4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ ЗАНЕСТИ В ФОРМУЛЯР ОСЦИЛЛОГРАФА, ЗАВЕРИТЬ ПОДПИСЬЮ ПОВЕРИТЕЛЯ И ОТТИСКОМ ПОВЕРИТЕЛЬНОГО КЛЕЙМА.

НА ОСЦИЛЛОГРАФ, НЕ УДОВЛЕТВОРИЯЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО РАЗДЕЛА, ВЫДАТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ О ЕГО НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ, ЗАПИСАВ В ФОРМУЛЯРЕ ПАРАМЕТРЫ, ПО КОТОРЫМ ОСЦИЛЛОГРАФ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ.

10. КОНСТРУКЦИЯ

ОСЦИЛЛОГРАФ С1-127 ИМЕЕТ БЛОЧНО-ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КОНСТРУКЦИЮ (РИС.10.1) И СОСТОИТ ИЗ БАЗОВОГО БЛОКА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО В СЕБЯ ЭЛТ, И СЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ:

- УСИЛИТЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ;
- БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ;
- БЛОКА РАЗВЕРТКИ;
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ;
- ВЫПРЯМИТЕЛЯ И ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ;
- ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ;
- БЛОКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ.

БАЗОВЫЙ БЛОК СОСТОИТ СОБСТВЕННО ИЗ ШАССИ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ, СОЕДИНЕННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ ВИНТАМИ. СБОРКА ШАССИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКОЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ. ШАССИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТАКЖЕ И ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ.

ЭЛТ РАСПОЛОЖЕНА В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА, УСТАНОВЛЕНА В ЭЛЕКТРОНАГРНННОМ ЭКРАНЕ, ЗАКРЕПЛЕННОМ НА ШАССИ. ВНУТРИ ЭКРАНА РАСПОЛОЖЕНА ОТКЛОНИЮЩАЯ СИСТЕМА. НА ШАССИ ОСЦИЛЛОГРАФА РАСПОЛОЖЕНА ПЕЧАТНАЯ ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ГИБКОГО ДИЭЛЕКТРИКА. ОНА ПОНЕШЕНА В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ЭКРАН. СНИЗУ К ШАССИ КРЕПИТСЯ ПЛАТА УСИЛИТЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ.

ВЕРТИКАЛЬНО К ПОПЕРЕЧНОЙ СТЕНКЕ ШАССИ КРЕПИТСЯ ПЛАТА ВЫПРЯМИТЕЛЯ И ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ, В ВЕРХНей ЧАСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА ГОРИЗОНТАЛЬНО РАСПОЛОЖЕНА ПЛАТА БЛОКА РАЗВЕРТКИ, НИЖЕ (В СРЕДНей ЧАСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА) НАХОДИТСЯ ПЛАТА БЛОКА


УПРАВЛЕНИЯ, К ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ КРЕПИТСЯ ПЛАТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ.

МЕЖБЛОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЕЙ И ШГУТОВ, ОКАНЧИВАЮЩИХСЯ РОЗЕТКАМИ.

ОСЦИЛЛОГРАФ ИМЕЕТ БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ ОТ БОРТСЕТИ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ СЕТЕВОГО РАЗЪЕМА.

ОСЦИЛЛОГРАФ ИМЕЕТ ЗАЩИТНЫЙ КОРПУС, В КОТОРОМ ПРЕДУСМОТРЕНО ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, А ТАКЖЕ РУЧКУ ДЛЯ ПЕРЕНОСА.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ БЛОКОВ ОСЦИЛЛОГРАФА С1-127

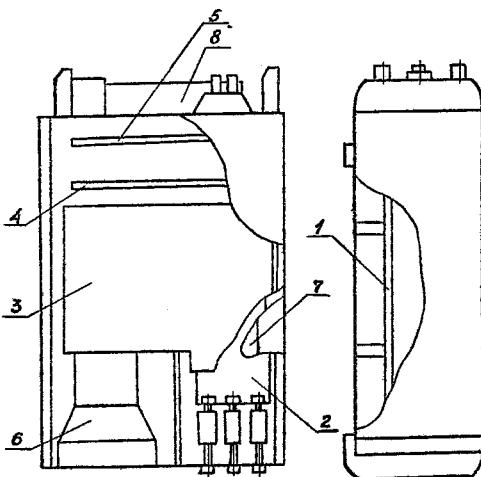

- 1 - УСИЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ
- 2 - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
- 3 - БЛОК РАЗВЕРТКИ
- 4 - ВЫПРЯМИТЕЛЬ
- 5 - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
- 6 - ЭЛТ
- 7 - ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ
- 8 - БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

РИС.19.1

11. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

11.1. ТРАКТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ

ТРАКТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ИССЛЕДУЕМОГО СИГНАЛА ДО ВЕЛИЧИНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ НАБЛЮДЕНИЕ ЕГО НА ЭКРАНЕ ЭЛТ, ИНВЕРТИРОВАНИЯ ПОЛЯРНОСТИ СИГНАЛА В КАНАЛЕ Б, СТУПЕНЧАТОЙ РЕГУЛИРОВКИ УСИЛЕНИЯ, СМЕШЕНИЯ ИССЛЕДУЕМОГО СИГНАЛА ПО ВЕРТИКАЛИ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ БАЛАНСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ $\theta = 50$ МНГц И СОСТОИТ ИЗ УСИЛИТЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ И ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ (ЛЗ).

11.1.1. УСИЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ (Рис.2, часть 2, АЛЬБОН СХЕМ)

УСИЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ АТТЕНЮАТОРОВ, УСИЛИТЕЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО, КОММУТАТОРА КАНАЛОВ, КОММУТАТОРА СИНХРОНИЗАЦИИ КАНАЛОВ И ВЫХОДНОГО УСИЛИТЕЛЯ.

11.1.2. В СОСТАВ АТТЕНЮАТОРА КАНАЛА А(Б) ВХОДЯТ ВЫСОКОМНЫЕ ЧАСТОТНО-КОМПЕНСИРОВАННЫЕ ДЕЛИТЕЛИ (ЧКД) А1, А2 С КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕЛЕНИЯ 1:1:1 1:1:0.8 1:1:0.6 И ВХОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ПО СХЕМЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ. ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ В СКОБКАХ ПРИВЕДЕНИИ ОБОЗНАЧЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В КАНАЛЕ Б ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ, ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИГНАЛА ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ИСТОКОВЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ, СОБРАННЫЙ НА ТРАНЗИСТОРАХ VT5(VT6), А НИЗКОЧАСТОТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧЕРЕЗ

ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ DA2(DA3). ПОСЛЕ СЛОЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛА НА РЕЗИСТОРЕ R41(R42) СИГНАЛ ЧЕРЕЗ ЭМITTERНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ VT9(VT10) И НИЗКООМНЫЕ ДЕЛИТЕЛИ 1:1, 1:2, 1:4 И 1:16, ВЫПОЛНЕННЫЕ НА РЕЗИСТОРАХ R55, R56, R57, R61, R62, R63, R69 И КОНДЕНСАТОРЕ С33 (R58,R59,R60,R64, R65, R66, R70, C34) ПОДАЕТСЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ. ЧКД ВЫПОЛНЕНЫ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ УЗЛАМИ.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧАСТОТНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВЫСОКООМНЫХ ДЕЛИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДСТРОЕЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ С3 = В ДЕЛИТЕЛЕ 1:16, С4 = В ДЕЛИТЕЛЕ 1:100. ПОДСТРОЕЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ С1 И С2 СЛУЖАТ ДЛЯ ПОДСТРОЙКИ ВХОДНОЙ ЕМКОСТИ. РАВЕНСТВО ВХОДНОЙ ЕМКОСТИ В КАНАЛАХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ РЕГУЛИРОВКОЙ ЕМКОСТИ С5(C6).

БАЛАНСИРОВКА ВХОДНОГО УСИЛИТЕЛЯ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ КАНАЛА А(Б) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПОДСТРОЕЧНОГО РЕЗИСТОРА RP1(RP2). РЕЗИСТОР RP5(RP4) КОМПЕНСИРУЕТ ВХОДНОЙ ТОК ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ.

РЕЗИСТОР RP5(RP6) ИЗМЕНЯЕТ КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ И СЛУЖИТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДИНАКОВОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ НИЗКОЧАСТОТНЫХ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛА.

КОММУТАЦИЯ НИЗКООМНЫХ И ВЫСОКООМНЫХ ДЕЛИТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ГЕРКОННЫХ РЕЛЕ К3 - К5, К9 - К11, К15 - К16(К6 - К8, К12 - К14, К19 - К22), УПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ "У/ДЕЛ", УСТАНОВЛЕННЫМ В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ. С ПОМОЩЬЮ РЕЛЕ К1 (К2) И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "—, ~, ≈" НА БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИСХОДИТ КОММУТАЦИЯ ВХО-

АА АТТЕНЮАТОРА, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВХОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР ДЕЛИТЕЛЯ 1:100 ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ РЕЛЕ K11(K12) И ВЫКЛЮЧЕНИИ РЕЛЕ K3 - K5, K9, K10 (K6 - K8, K13, K14).

11.1.3. УСИЛИТЕЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТОИТ ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ КАНАЛА А И КАНАЛА Б.

УСИЛИТЕЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОБРАН НА МИКРОСБОРКАХ 04УСФ01 И 04УСФ02. МИКРОСБОРКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ БАЛАНСНЫЕ КАСКОДНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ТИПА ОЗ-ОБ С ВЫЧИТАНИЕМ КОЛЛЕКТОРНЫХ ТОКОВ, ПРИЧЕМ ПЕРВАЯ ИЗ НИХ ВЫПОЛНЕНА НА ТРАНЗИСТОРАХ Р-П-Р СТРУКТУРЫ, А ВТОРАЯ П-Р-Р. СИГНАЛ С АТТЕНЮАТОРА КАНАЛА А(Б) ПОСТУПАЕТ НА ВЫВОД 14(1) МИКРОСБОРКИ ОА5 (ОА6). ПОТЕНЦИОМЕТРЫ ЯР10, RP15(RP9,RP16) СЛУЖАТ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ УСИЛИТЕЛЯ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ. ВЕЛИЧИНА КОЛЛЕКТОРНЫХ НАГРУЗОК КАСКАДА ПРИ ПОМОЩИ РЕЛЕ K23(K24) МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ УСИЛИТЕЛЯ В ПЯТЬ РАЗ. РЕЛЕ K23(K24) ВЫКЛЮЧАЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИЯХ "1, 2 ПМ" ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "У/ДЕЛ". РЕГУЛИРОВКА КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ В УКАЗАННЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ РЕЗИСТОРОМ RP33(RP34), ВЫВОД 10(10) МИКРОСБОРКИ ОА5 (ОА6) СОЕДИНЕН С ПОТЕНЦИОМЕТРОМ ЯР4(RP5) "||" БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЛАВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УСИЛЕНИЯ КАНАЛА А(Б) НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ В 2,5 РАЗА, ДАЛЕЕ СИГНАЛ УСИЛИВАЕТСЯ КАСКАДОМ НА МИКРОСБОРКЕ ОАВ(ОА9), ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ СОБОЙ КАСКОДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ. ПУТЕМ ЧАСТИЧНОГО РАЗБАЛАНСА ЭТОГО УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА, ПРИ ПОМОЩИ ПОТЕНЦИОМЕТРА ЯР1(RP2) "||" БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СИГНАЛА ПО ВЕРТИКАЛИ, КАЛИБРОВКА КАНАЛОВ А(Б) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПОДСТРОЕЧНОГО РЕЗИСТОРА RP22(RP23) "▼" ПУТЕМ ШУНТИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ МИКРО-

СБОРКИ ОАВ(ОА9). В ПОЛОЖЕНИЯХ "1 И 2 ПМ" ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "У/ДЕЛ" ПРИ ПОМОЩИ ДИОДНОГО МОСТА V02 - V05 (V06=V09) И КОНДЕНСАТОРОВ С50 И С52(С51, С47) ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ (ЧЕРЕЗ ОТКРЫТЫЙ ДИОДНЫЙ МОСТ СИГНАЛ ШУНТИРУЕТСЯ КОНДЕНСАТОРЫ) ДО 10 MHz.

КАНАЛ Б ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КАНАЛА А ТЕМ ЛИШЬ, ЧТО ИМЕЕТ ИНВЕРТОР СИГНАЛА, ВЫПОЛНЕННЫЙ НА МИКРОСБОРКЕ ОА9. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕРТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ В2 "НОРМ, ИНВЕРТ" БЛОКА РАЗВЕРТКИ. ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР ЯР19 СЛУЖИТ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ ПРИ ИНВЕРТИРОВАНИИ.

11.1.4. ДАЛЕЕ СИГНАЛ ПОСТУПАЕТ НА КОММУТАТОР КАНАЛОВ, ВЫПОЛНЕННЫЙ НА МИКРОСБОРКЕ ОА10 (04КН009), КОММУТАТОР КАНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОММУТАЦИЮ СИГНАЛОВ В ПОЧЕРЁДНОМ И ПРЕРЫВИСТОМ РЕЖИМАХ, А ТАКЖЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ СУММИРОВАНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ СИГНАЛОВ.

11.1.5. КОММУТАТОР СИНХРОНИЗАЦИИ КАНАЛОВ ВЫПОЛНЕН НА МИКРОСБОРКЕ ОА7 (04КН009) И СЛУЖИТ ДЛЯ ВЫБОРА СИНХРОНИЗАЦИИ КАНАЛА А ИЛИ Б. РЕЗИСТОРЫ RP13, RP14 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ КАНАЛОВ СИНХРОНИЗАЦИИ.

11.1.6. КАСКАД СОГЛАСОВАНИЯ С ЛЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ АНФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ПО СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТЕРРОМ НА ТРАНЗИСТОРНОЙ ПАРЕ VT16, СОПРОТИВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРНЫХ НАГРУЗОК ТРАНЗИСТОРОВ РАВНО ВОЛНОВОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ ЛЗ. ГЕНЕРАТОР ТОКА НА ТРАНЗИСТОРЕ VT17 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОСТОЯНСТВО СУММАРНОГО ТОКА ТРАНЗИСТОРОВ ТРАНЗИСТОРНОЙ ПАРЫ VT16 КАК В ОДНОКАНАЛЬНОМ, ТАК И В РЕЖИМЕ СУММИРОВАНИЯ. С ПОМОЩЬЮ ПОДСТРОЕЧНОГО РЕЗИСТОРА ЯР35 ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГУЛИРОВКА ОБЩЕГО УСИЛЕНИЯ ТРАКТА

ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ.

11.1.7. С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ ПОСЛЕ ЗАДЕРЖКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЛЗ, СИГНАЛ ПОСТУПАЕТ НА ВЫХОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МИКРОСБОРКУ ФЧУПФЗАБ. МИКРОСБОРКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧЕТЫРЕХКАСКАДНЫЙ ТОКОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ВЫХОДНЫМ КАСКАДОМ ПО СХЕМЕ С ОБЩЕЙ БАЗОЙ И ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВОЛНОЙ ПЛОЩАДЬЮ УСИЛЕНИЯ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ РАДИОЭЛЕМЕНТОВ. РЕЗИСТОР RP26 ЗАДАЕТ РЕЖИМ ВЫХОДНОМУ КАСКАДУ. РЕЗИСТОРЫ RP29, RP30, RP31, RP27, RP28 И КОНДЕНСАТОР C63 СЛУЖАТ ДЛЯ ЧАСТОТНОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫХОДНОГО УСИЛИТЕЛЯ. С ПОМОЩЬЮ РЕЗИСТОРА RP32 ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕРМОКОМПЕНСАЦИИ АЧХ.


11.1.8. ПИТАНИЕ ВХОДНЫХ КАСКАДОВ УСИЛИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ СТАБИЛИЗАТОРОВ ± 7 В, ВЫПОЛНЕННЫХ НА СТАБИЛИТРОНАХ V015 - V018, ТРАНЗИСТОРАХ VT1, VT2, VT11-VT12.

11.2. БЛОК РАЗВЕРТКИ (РНС.4, ЧАСТЬ 2, АЛЬБОМ СХЕМ)

11.2.1. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ БЛОКА РАЗВЕРТКИ ПРИВЕДЕНА РИС. 11.1.

ПО СИГНАЛУ ЗАПУСКА ОДНОГО ИЗ ДВУХ КАНАЛОВ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ, С ВНЕШНЕГО ВХОДА ИЛИ С ЧАСТОТОЙ СЕТИ, СИНХРОНИЗАТОР ВЫРАБАТЫВАЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СИНХРОИМПУЛЬСЫ (РИС. 11.2 (1)). КРОМЕ ТОГО, ОН МОЖЕТ ПОДАВАТЬ УСИЛЕННЫЙ СИГНАЛ ЗАПУСКА НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ВЫХОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ (УСИЛИТЕЛЬ X) В РЕЖИМЕ "X-Y". ПОЛОЖЕНИЕ ФРОНТА СИНХРОИМПУЛЬСА ОТНОСИТЕЛЬНО СИГНАЛА ЗАПУСКА РЕГУЛИРУЕТСЯ РУЧКОЙ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ БЛОКА РАЗВЕРТКИ

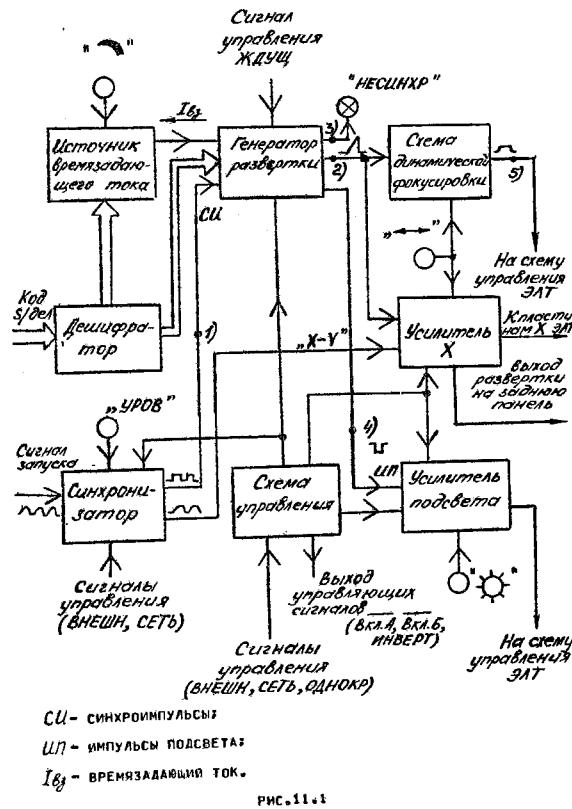

РНС.11.1

ЭПОРИ РАБОТЫ БЛОКА РАЗВЕРТКИ

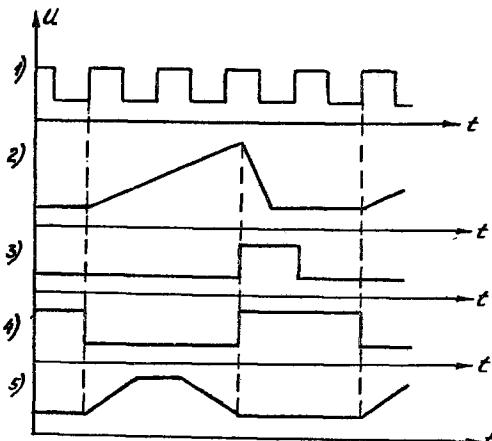


РИС.11.2

"УРОВН".

ПО ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ФРОНТУ СИНХРОИНПУЛСА ЗАПУСКАЕТСЯ ГЕНЕРАТОР РАЗВЕРТКИ (РИС.11.2 (2)), ВЫРАБАТЫВАЮЩИЙ НАРАСТАЮЩЕЕ ПИЛООБРАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. СКОРОСТЬ НАРАСТАНИЯ ЭТОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДВОИЧНЫМ КОДОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА ДЕШИФРАТОР, КОТОРЫЙ УПРАВЛЯЕТ В ГЕНЕРАТОРЕ РАЗВЕРТКИ КОММУТАЦИЕЙ ВРЕМЯ-ЗАДАЮЩИХ КОНДЕНСАТОРОВ, А В ИСТОЧНИКЕ ВРЕМЯЗАДАЮЩЕГО ТОКА — КОММУТАЦИЕЙ ВРЕМЯЗАДАЮЩИХ РЕЗИСТОРОВ, ИСТОЧНИК ВРЕМЯЗАДАЮЩЕГО ТОКА ВЫРАБАТЫВАЕТ ПОСТОЯННЫЙ ТОК, ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ СТУПЕНЬМИ, КРАТНЫМИ 1/215, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИГНАЛОВ ДЕШИФРАТОРА, ПИЛООБРАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С ГЕНЕРАТОРА РАЗВЕРТКИ ПОДАЕТСЯ НА УСИЛИТЕЛЬ X. ГЕНЕРАТОР РАЗВЕРТКИ ГЕНЕРИРУЕТ ИМПУЛЬС БЛОКИРОВКИ (РИС.11.2 (3)), КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СХЕМЕ ИНДИКАЦИИ ОТСУТСТВИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ, КРОМЕ ТОГО, ГЕНЕРАТОР РАЗВЕРТКИ ВЫРАБАТЫВАЕТ ИМПУЛЬС ПОДСВЕТЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ НАРАСТАЮЩЕЙ ЧАСТИ ПИЛООБРАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. ЭТЫЙ ИМПУЛЬС ПОСТУПАЕТ НА УСИЛИТЕЛЬ ПОДСВЕТЫ (РИС.11.2(4)) ДЛЯ ОВЕРЕЩЕНИЯ ПОДСВЕТЫ ЛУЧА ВО ВРЕМЯ ПРЯМОГО ХОДА РАЗВЕРТКИ.

УСИЛИТЕЛЬ X УСИЛИВАЕТ СИГНАЛ, ПОСТУПАЮЩИЙ НА ЕГО ВХОД, УСИЛЕННЫЙ СИГНАЛ ПОДАЕТСЯ НА ГОРИЗОНТАЛЬНО ОТКЛОНЯЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ ЭЛ. ПОЛОЖЕНИЕ ЛУЧА НА ЭКРАНЕ ЭЛ. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РУЧКОЙ "↔".

УСИЛИТЕЛЬ ПОДСВЕТЫ УСИЛИВАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИМПУЛЬСЫ, ПРИХОДЯЩИЕ С ГЕНЕРАТОРА РАЗВЕРТКИ И ПОДАЕТ ИХ НА СХЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛ., АМПЛИТУДА ВЫХОДНЫХ ИМПУЛЬСОВ РЕГУЛИРУЕТСЯ РУЧКОЙ .

СХЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ ФОКУСИРОВКИ ПРЕОБРАЗУЕТ ПИЛЛОБРАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ПОСТУПАЮЩЕЕ НА ЕЕ ВХОД, В ТРАПЕЦИОДАЛЬНОЕ (РИС.11.2 (5)), КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ ФОКУСИРОВКИ ЭЛТ.

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИГНАЛОВ, ПОДАВАЕМЫХ НА ЕЕ ВХОДЫ, ФОРМИРУЕТ СИГНАЛЫ, УПРАВЛЯЮЩИЕ РЕЖИМИМИ ГЕНЕРАТОРА РАЗВЕРТКИ И КОММУТАТОРОМ КАНАЛОВ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ.

11.2.2. СИНХРОНИЗАТОР СОСТОИТ ИЗ ГИБРИДНОЙ МИКРОСБОРКИ DAI (04A0601), ТРАНЗИСТОРОВ VT1, VT2 И СОПУТСТВУЮЩИХ ИМ ПАССИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. СИГНАЛЫ ЗАПУСКА ПОСТУПАЮТ НА МИКРОСБОРКУ ОТ ТРЕХ ИСТОЧНИКОВ: ЧЕРЕЗ РОЗЕТКИ XH92, XH93 ПРИКОДИТ ПАРАФАЗНЫЙ СИГНАЛ ВНУТРЕННЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ ОТ КАНАЛОВ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ А ИЛИ Б; ЧЕРЕЗ РОЗЕТКУ XH81, ЧАСТОТНОКОМПЕНСИРОВАННЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ R1, C1, R2, C2 (ПОСТРУДИВАЕТСЯ КОНДЕНСАТОРОМ C2) И ИСТОКОВЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРЕ VT1 ПРИКОДИТ СИГНАЛ ВНЕШНЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ И ЧЕРЕЗ КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ ХР1 ПОСТУПАЕТ СИГНАЛ С ЧАСТОТОЙ СЕТИ. ВЫБОР ЛЮБОГО ИЗ ЭТИХ ИСТОЧНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ПОДАЧИ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ВХОДЫ IS, EB, LS МИКРОСБОРКИ DAI: 10, 9, 11 НАПРЯЖЕНИЯ "L8" ОТ 0 ДО 0,3 В. ЗАПИРАЕТСЯ ВХОД ЛЮБОГО ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЕМ "HI" БОЛЕЕ 4,3 В. ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ ЗНАКИМИ "L8" БУДУТ ОБОЗНАЧАТЬСЯ УРОВЕНЬ ЛОГИЧЕСКОГО "0" С УРОВНЕМ НАПРЯЖЕНИЯ (0 - 0,3 В), А ЗНАКИМИ "HI" - УРОВЕНЬ ЛОГИЧЕСКОЙ "1" С УРОВНЕМ НАПРЯЖЕНИЯ БОЛЕЕ 4,3 В.

МИКРОСБОРКА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ВЫБОР ПОЛОСЫ СИНХРОНИЗУЕМЫХ ЧАСТОТ: НЧ - НИЗКАЯ ЧАСТОТА МЕНЕЕ 25 КГц, ВЧ -

ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА БОЛЕЕ 25 КГц И ПС - ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С ФОРМИРОВАТЕЛЕМ СИНХРОИМПУЛЬСОВ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ. ВЫБОР ПОЛОСЫ ЧАСТОТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ПОДАЧИ НА ВХОДЫ LFB И NFS МИКРОСБОРКИ DAI: 38, 39 УРОВНЯ "L8" С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ DAI, ДЛЯ ВЫБОРА ПС НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ НА ОБА УПРАВЛЯЮЩИХ ВХОДА УРОВЕНЬ "L8". ПОТЕНЦИОМЕТР RP1 ПОЗВОЛЯЕТ ПОДСТРАИВАТЬ КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ НА НИЗКОЙ ЧАСТОТЕ.

В РЕЖИМЕ "X-Y" МИКРОСБОРКА DAI ВЫРАБАТЫВАЕТ ТОКОВЫЙ СИГНАЛ ($I_{\text{бых}} = 2,4 \text{ мА}$) НА ВЫВОДЕ 8 ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕГО В СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЯ С ЛЮБЫМ УРОВНЕМ С ЦЕЛЬЮ ПОДАЧИ ЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННО НА УСИЛИТЕЛЬ X. РЕЖИМ "X-Y" ВКЛЮЧАЕТСЯ УРОВНЕМ "L8" НА ВЫВОДЕ XVB МИКРОСХЕМЫ DAI: 16(XVB).

НА УПРАВЛЯЮЩИЙ ВХОД LVL (МИКРОСБОРКА DAI: 17) ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР R15 ПОСТУПАЕТ СИГНАЛ "УРОВЕНЬ", КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ ОТ РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКОВ ВХОДНОГО СИГНАЛА. ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СИГНАЛА "УРОВЕНЬ" ОТ 0 ДО 5 В. ПОТЕНЦИОМЕТР RP2 СЛУЖИТ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ СИНХРОНИЗАТОРА ПРИ НАПРЯЖЕНИИ СИГНАЛА "УРОВЕНЬ" 2,5 В И ПРИ ОТСУТСТВИИ СИГНАЛА ЗАПУСКА. В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ K1 И K2, ПРИ ЭТОМ, ВЫСТАВЛЯЮТСЯ ОДИНАКОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ. В ЭТИХ ЖЕ ТОЧКАХ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ СИГНАЛ ЗАПУСКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ФОРМИРОВАТЕЛЕМ СИНХРОИМПУЛЬСОВ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ МИКРОСБОРКИ DAI.

МИКРОСБОРКА ВЫРАБАТЫВАЕТ СИНХРОИМПУЛЬСЫ С УРОВНЯМИ ЭСЛ (МИНУС $(0,05 \pm 0,1)$ В) И МИНУС $(1,65 \pm 0,1)$ В). ЭТИ ИМПУЛЬСЫ В

ПРОТИВОФАЗЕ ПОСТУПАЮТ С ВЫХОДОВ Т6 И Т7 МИКРОСБОРКИ DA1:22, 21 НА ГЕНЕРАТОР РАЗВЕРТКИ.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЦЕПОЧКИ (КОНДЕНСАТОР С7, РЕЗИСТОР R11) КОНДЕНСАТОРЫ С6, С8, РЕЗИСТОР R12, КОНДЕНСАТОР С9, РЕЗИСТОР R13) СЛУЖАТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ СИНХРОНИЗИРУЕМЫХ ЧАСТОТ.

11.2.3. ДЕШИФРАТОР СОСТОИТ ИЗ МИКРОСХЕМ DD1, DD2, DD7 И СЛУЖИТ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДВОИЧНЫХ КОДОВ В СИГНАЛЫ, УДОБНЫЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЯЗАДАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. МИКРОСХЕМЫ DD1, DD2 ПРЕОБРАЗУЮТ ДВОИЧНЫЙ КОД, ПОСТУПАЮЩИЙ НА ВИЛКУ ХР2:5,6 (TC81, TC82), В СИГНАЛЫ, УПРАВЛЯЮЩИЕ ВЫБОРОМ ВРЕМЯЗАДАЮЩИХ КОНДЕНСАТОРОВ В МИКРОСБОРКЕ DA9 (ВХОДЫ С81 - С84). СООТВЕТСТВИЕ ЭТИХ СИГНАЛОВ ДВОИЧНОМУ КОДУ ПРИВЕДЕНО В ТАБЛ. 11.1.

ТАБЛИЦА 11.1

| I | I | C81 | I | C84 | I | C82 | I | C83 |
|---------|---|---------|---|-----------|---|-----------|---|----------|
| TC81 | I | TC82 | I | (DD1:110) | I | (DD1:111) | I | (DD1:10) |
| (XP2:5) | I | (XP2:6) | I | | | | | |

I I 68 pF I 680 pF I 0,068 pF I 6,8 pF

| | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| L0 | I | L0 | I | HI | I | L0 | I | L0 |
| HI | I | L0 | I | L0 | I | HI | I | L0 |
| L0 | I | HI | I | L0 | I | L0 | I | HI |
| HI | I | HI | I | L0 | I | L0 | I | HI |

КРОМЕ ТОГО, ИНВЕРСНЫМИ — ПО ОТНОШЕНИЮ К ДВУМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛАМ (МИКРОСХЕМА DD2:3, 11) И СИГНАЛОМ TC82 ПРОИЗВОДИТСЯ УПРАВЛЕНИЕ СХЕМОЙ КАЛИБРОВКИ КАКДОГО КОНДЕНСАТОРА, КО-

ТОРАЯ НАХОДИТСЯ В ИСТОЧНИКЕ ВРЕМЯЗАДАЮЩЕГО ТОКА.

МИКРОСХЕМА DD7 УПРАВЛЯЕТ КОММУТАТОРОМ ВРЕМЯЗАДАЮЩИХ РЕ-

ТАБЛИЦА 11.2

ПОЛОЖЕНИЕ ИВЫВРАН-ИВЫВРАН-И TC81 I TC82 I TR83 I TR82 I TR81

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ИМЯ ИМЯ IXP2:5 IXP2:6 I XRP6:7 I XRP6:8 I XRP6:9

ЧАТЕЛЯ ИКОНДЕН-ИРЕЗИС- I I I I I I

"ВРЕМЯ/ДЕЛ"ИСАТОР ИТОР I I I I I I

"0,85 мс" IC31+C32I R35 I L0 I L0 I HI I HI I L0

"1 мс" I I R33 I L0 I L0 I HI I L0 I HI

"1,2 мс" I I R34 I HI I L0 I HI I HI I L0 I HI

"1,5 мс" I I R35 I HI I L0 I HI I HI I L0 I HI

"2 мс" I I R33 I HI I L0 I HI I L0 I HI I L0

"2,5 мс" I I R37 I HI I L0 I HI I L0 I HI I L0

"5 мс" I I R36 I HI I L0 I HI I L0 I HI I HI

"10 мс" I I R32 I HI I L0 T L0 I HI I L0

"20 мс" I I R34 I L0 I HI I HI I HI I HI I HI

"50 мс" I I R35 I L0 I HI I HI I HI I HI I L0

"1 мс" I I R33 I L0 I HI I HI I L0 I HI I HI

"2 мс" I C34 I R37 I L0 I HI I HI I L0 I L0

"5 мс" I I R36 I L0 I HI I L0 I HI I HI I HI

"1 мс" I I R32 I L0 I HI I L0 I HI I L0

"2 мс" I C35 I R31 I L0 I HI I L0 I L0 I HI I HI

"5 мс" I I R35 I HI I HI I HI I HI I HI I L0

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 11.2

| ПОЛОЖЕНИЕ | ІВЫВРАН-ІВЫВРАН-І | TC81 | І | TC82 | І | TR83 | І | TR82 | І | TR81 | | | |
|-----------------|-------------------|-------|-----|--------|--------|------|--------|--------|----|--------|----|----|----|
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | ІННЫЙ | ІННЫЙ | I | IХР2±5 | IХР2±6 | I | IХР6±7 | IХР6±8 | I | IХР6±6 | | | |
| ЧАСТИ | ІКОНДЕН-ІРЕЗИС- | -І | І | І | І | І | І | І | І | І | | | |
| ВРЕМЯ/ДЕЛІСАТОР | ІТОР | І | І | І | І | І | І | І | І | І | | | |
| "1# MS" | І | I | R33 | I | І | HI | I | HI | I | L0 | I | HI | |
| "2# MS" | І | I | R37 | I | І | HI | I | HI | I | L0 | I | LO | |
| "5# MS" | І | C35 | I | R36 | I | І | HI | I | HI | I | L0 | I | HI |
| "-1 S" | І | I | R32 | I | І | HI | I | HI | I | L0 | I | HI | |
| "-2 S" | І | I | R31 | I | І | HI | I | HI | I | L0 | I | HI | |


ЗИСТОРОВ, РАБОТАЯ В РЕЖИМЕ "3 В Т", ЕЕ ПИТАНИЕ СМЕЩЕНО В ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ОБЛАСТЬ, ТО ЕСТЬ ВМЕСТО 5 V - 8 V, А ВМЕСТО 8 V - МИНУС 5,2 V.

СООТВЕТСТВИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ДВОИЧНЫХ КОДОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА БЛОК РАЗВЕРТКИ, КОЭФФИЦИЕНТАМ РАЗВЕРТКИ ПРИВЕДЕНО В ТАБЛ. 11.2. ДЛЯ СИГНАЛОВ TR81 - TR83 УРОВЕНЬ "L0" РАВЕН 0 V, А УРОВЕНЬ "H1" - МИНУС 5,2 V.

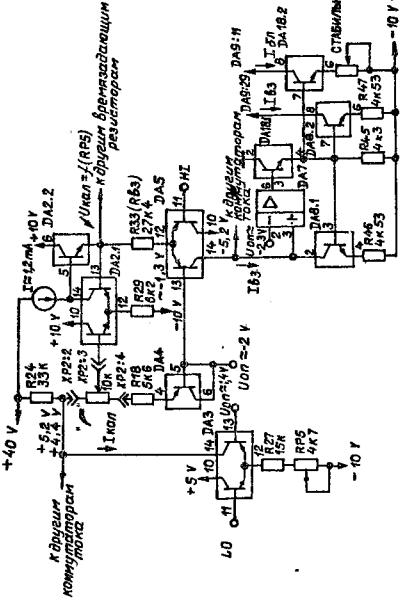11.2.9. АКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИСТОЧНИКА ВРЕМЯЗАДАЮЩЕГО ТОКА ЯВЛЯЮТСЯ МИКРОСХЕМЫ DA2 - DA8, DA18. РЕЗИСТОРЫ R20, R21 СОВМЕСТНО С ЭММІТЕРНЫМ ПОВТОРИЛЕМ (МИКРОСХЕМА DA2±1, 2, 3) И РЕЗИСТОРЫ R23, R133 ОБРАЗУЮТ ИСТОЧНИКИ ОПОРНЫХ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО МИНУС 2 V И 1,4 V СООТВЕТСТВЕННО, КОТОРЫЕ ПОДАЮТСЯ НА БАЗЫ АДІФЕРЕНЦІАЛЬНИХ КОММУТАТОРОВ ТОКА, ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТИХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОММУТАТОРОВ СИГНАЛАМИ ОТ ДЕШИФРАТОРА.

РАССМОТРИМ РАБОТУ ИСТОЧНИКА ВРЕМЯЗАДАЮЩЕГО ТОКА НА ПРИ-

МЕРЕ ОДНОГО КАСКАДА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО В УПРОЩЕННОМ ВИДЕ НА РИС. 11.3, ПРЕДПОЛОЖИМ, ЧТО ВКЛЮЧЕНЫ КОММУТАТОРЫ (МИКРОСХЕМЫ DA3±10 - 14, DA5±10 - 10). НА МИКРОСХЕМУ DA3±11 ПОДАН УРОВЕНЬ "L0", А НА МИКРОСХЕМУ DA5±11 - УРОВЕНЬ "H1". ТРАНЗИСТОРЫ DA3±12, 13, 14 И DA5±12, 13, 14 ОТКРЫТЫ. ВРЕМЯЗАДАЮЩИЙ ТОК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РЕЗИСТОРОМ R33, НА КОТОРОМ СОЗДАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ОДИНАКОВОЕ ДЛЯ ВСЕХ ВРЕМЯЗАДАЮЩИХ РЕЗИСТОРОВ. НИЖНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА РЕЗИСТОРЕ РАВНО МИНУС 1,3 V. ВЕРХНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДЕЛИТЕЛЕМ НА РЕЗИСТОРАХ R24, R18, ПОТЕНЦИОМЕТРЕ RP5 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (" "), МИКРОСХЕМЫ DA4, А ТАКЖЕ ЦЕПЬЮ, ВКЛЮЧЕННОЙ В ЭМІТЕРЫ ТРАНЗИСТОРОВ МИКРОСХЕМЫ DA3. В КАЛИБРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ ДВИЖОК ПОТЕНЦИОМЕТРА " " НАХОДИТСЯ ВВЕРХУ (ЗАМКНУТЫ РОЗЕТКИ ХР2±2 И ХР2±3). В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ ПОТЕНЦИОМЕТРА RP5 НАПРЯЖЕНИЕ НА ВХОДЕ СЛЕДЯЩЕГО УСИЛИТЕЛЯ (МИКРОСХЕМА DA2), А ЗНАЧИТ И НА ЕГО ВЫХОДЕ (МИКРОСХЕМА DA2±10, 13), МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ ОТ 4,4 V ДО 6,2 V. ПРИ НАЛИЧИИ ТОЧНЫХ ВРЕМЯЗАДАЮЩИХ РЕЗИСТОРА И КОНДЕНСАТОРА ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МИКРОСХЕМЫ DA2 ДОЛЖНО БЫТЬ РАВНО 5,23 V. ПОДСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ ПОТЕНЦИОМЕТРА RP5 НЕОБХОДИМА ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ОТКЛОНЕНИЯ ЕМКОСТИ ВРЕМЯЗАДАЮЩЕГО КОНДЕНСАТОРА И ДЕЙСТВУЕТ В ДІАПАЗОНЕ НЕ МЕНЕЕ 12 % ОТ НЕОБХОДИМОГО ЗНАЧЕНИЯ. ПРИ ПОВОРОТЕ ПОТЕНЦИОМЕТРА " " НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ МИКРОСХЕМЫ DA2 НАЧИНАЕТ УМЕНЬШАТЬСЯ. ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВРЕМЯЗАДАЮЩЕМ РЕЗИСТОРЕ ПРИ ЭТОМ МОЖЕТ УМЕНЬШАТЬСЯ БОЛЕЕ, ЧЕМ В 2,5 РАЗА НЕЗАВИСИМО ОТ ЕГО ИСХОДНОЙ ВЕЛИЧИНЫ. ЭТО ДОСТИГАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО НА ПОТЕНЦИОМЕТРЕ



I_{kal} - ток калибровки;
U_{kal} - напряжение калибровки;
R_{BS} - времязадающий резистор;
I_{BS} - времязадающий ток;

FIG. II.3

И РЕЗИСТОРЕ R18 ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ТО ЖЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ЧТО И НА ВРЕМЯ ЗАДАЮЩЕМ РЕЗИСТОРЕ. ДИОД D419,5,6 СЛУЖИТ ДЛЯ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ СХЕМЫ.

ПОДСТРОЙКА ВРЕМЯЗАДАЮЩЕГО ТОКА ПРОИЗВОДИТСЯ ДЛЯ ТРЕХ КОНДЕНСАТОРОВ С34, С35, С38, ЧЕТВЕРТЫЙ КОНДЕНСАТОР С32 ПОСТРУИВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕМЕННОГО КОНДЕНСАТОРА С31.

ИСТОЧНИК ВРЕМЯЗАДАЮЩЕГО ТДКА ВЫРАБАТЫВАЕТ СЕМЬ КАЛИБРОВАННЫХ ТОКОВ ОТ 1,2 МА ДО 12 МА, ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ СТУПЕНЬМИ, КРАТНЫМИ 1:2:5.

ДЛЯ ПОДАЧИ ВРЕМЯЗАДАЮЩЕГО ТОКА НА ГЕНЕРАТОР РАЗВЕРТКИ В НЕОБХОДИМОМ НАПРАВЛЕНИИ СЛУЖИТ ТОКОВОЕ "ЗЕРКАЛО", СОБРАННОЕ НА ОПЕРАЦИОННОМ УСИЛИТЕЛЕ (МИКРОСХЕМА ОА7) И ТРАНЗИСТОРАХ ДА8, ДА18. ПРИ РАВЕНСТВЕ РЕЗИСТОРОВ R46 И R47, А ТАКЖЕ ПРИ ИДЕНТИЧНОСТИ ТРАНЗИСТОРОВ В МИКРОСХЕМЕ ДА8, ТОКИ В КОЛЛЕКТОРНЫХ ЦЕПЯХ ТРАНЗИСТОРОВ ДА8.1 И ДА8.2 РАВНЫ. ТРАНЗИСТОР ДА18.2 ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ ТОКООТВОДА ДЛЯ ЗАДАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ БЛОКИРОВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЯЗАДАЮЩЕГО ТОКА, КРОМЕ ТОГО, ПРИ ВРАЩЕНИИ ПОТЕНЦИОМЕТРА "УСТАБИЛЬН" ИЗМЕНЯЕТСЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ ТОКА I_{D8} ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОКУ

ДИОД V02 НЕОБХОДИМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АВАРИЙНОГО РЕ-
ШИНА МИКРОСХЕМЫ DAT.

11.2.5. ГЕНЕРАТОР РАЗВЕРТКИ СОСТОИТ ИЗ ГИБРИДНОЙ МИКРОСБОРКИ DA9(ГЛ004) И СОПУТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ. МИКРОСБОРКА РАБОТАЕТ В ТРЕХ РЕЖИМАХ: АВТОМАТИЧЕСКОМ, ЖАДУЩЕМ И ОДНОКРАТНОМ. УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМИМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УРОВНЯМИ "L0" И "H1" ПО ЦЕПЯМ МИКРОСБОРКИ DA9:43,44 (T65, SS1) В СООТВЕТСТВИИ С

ТАБЛ. 11.3.

ТАБЛИЦА 11.3

| РЕЖИМ | I | TG8 | I | B8 |
|----------------|---|------|---|----|
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ | I | . L0 | I | L0 |
| ЖДУЩИЙ | I | HI | I | L0 |
| ОДНОКРАТНЫЙ | I | HI | I | HI |

В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПРИ НАЛИЧИИ СИНХРОИМПУЛЬСОВ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ СИНХРОНИЗАТОРА НА ВХОДЫ TG и TG (МИКРОСБОРКА DA914T, 46), ГЕНЕРАТОР РАЗВЕРТКИ АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕХОДИТ В ЖДУЩИЙ РЕЖИМ. ЕСЛИ ЧАСТОТА СИНХРОИМПУЛЬСОВ СТАНОВИТСЯ МЕНЕЕ 30 Гц, ТО ГЕНЕРАТОР ВОВЗВРАЩАЕТСЯ В АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. КРИТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ОТСУТСТВИЯ СИНХРОИМПУЛЬСОВ ДЛЯ ПЕРЕХОДА В АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РЕЗИСТОРОМ R41 И КОНДЕНСАТОРОМ C33.

ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ КАК ПО ФРОНТУ, ТАК И ПО СРЕЗУ СИНХРОИМПУЛЬСОВ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛАРНОСТИ ЗАПУСКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ВХОДУ "+/-" (МИКРОСБОРКА DA9145) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ S43, УРОВЕНЬ "L0" СООТВЕТСТВУЕТ ФРОНТУ СИНХРОИМПУЛЬСА, А УРОВЕНЬ "HI" - СРЕЗУ СИНХРОИМПУЛЬСА.

ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К ЗАПУСКУ В ОДНОКРАТНОМ РЕЖИМЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕПАДОМ НАПРЯЖЕНИЯ, ПОДАВАЕМЫМ ЧЕРЕЗ ДИОД VD4 НА ВХОД RDY (МИКРОСБОРКА DA9140). ЭТО ПРИЗЫДИТ К СБРОСУ БЛОКИРОВКИ ГЕНЕРАТОРА И, ЕСЛИ ОТСУТСТВУЮТ СИНХРОИМПУЛЬСЫ, К ОТКРЫВАНИЮ ТРАНЗИСТОРА VT5, КОТОРЫЙ

УПРАВЛЯЕТ СВЕТОДИОДОМ VD3 ("НЕСИНХР"). ПОСЛЕДНИЙ ПРИ ЭТОМ ЗАГОРАЕТСЯ.

НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ ИНДИЦИРУЕТСЯ НА ВЫХОДЕ NTG (МИКРОСБОРКА DA9139), УРОВЕНЬ "HI" ЭСЛ СХЕМЫ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ОТСУТСТВИЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ, А УРОВЕНЬ "L0" ЭСЛ СХЕМЫ - НАЛИЧИЮ СИНХРОНИЗАЦИИ. ЭТЫЙ СИГНАЛ ПОДАЕТСЯ НА БАЗУ ТРАНЗИСТОРА VT5, НА ЭМИТЕР КОТОРОГО ПОДАЕТСЯ ПОЛОШИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ БЛОКИРОВКИ С ВЫХОДА НОГ (МИКРОСБОРКА DA9138B). ПРИ ОТСУТСТВИИ СИНХРОИМПУЛЬСОВ И БЛОКИРОВКИ ТРАНЗИСТОР VT1 ОТКРЫВАЕТСЯ И СВЕТОДИОД "НЕСИНХР" ЗАГОРАЕТСЯ. СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ЕСЛИ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ НА ВХОД ПОСТУПАЮТ СИНХРОИМПУЛЬСЫ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ, А КОЭФФИЦИЕНТ РАЗВЕРТКИ УСТАНОВЛЕН МИНИМАЛЬНЫЙ, ТО ЗАХВАТ СИНХРОИМПУЛЬСА И ПЕРЕХОД В ЖДУЩИЙ РЕЖИМ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ НЕ СРАЗУ, ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ПОПАДАНИЕ ПОЛОШИТЕЛЬНОГО ФРОНТА СИНХРОИМПУЛЬСА В ПРЯМОЙ КОД РАЗВЕРТКИ.

ГЕНЕРАТОР РАЗВЕРТКИ ВЫРАБАТЫВАЕТ НАРАСТАЮЩЕЕ ПИЛООБРАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С РАЗНАХОМ ОТ МИНУС 2,7 В ДО 1,15 В, ЭТО ЗНАЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ 11 ДЕЛЕНИЯМ ШКАЛЫ ЭКРАНА ЭЛТ ПО ГОРИЗОНТАЛИ. ПИЛООБРАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЗ МИКРОСБОРКИ DA91 ЧЕРЕЗ ВЫХОД 16 (8W) ПОДАЕТСЯ НА УСИЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ, АМПЛИТУДА ПИЛООБРАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПЕРЕМЕННЫМ РЕЗИСТОРОМ RP7, ПОДКЛЮЧЕННЫМ К МИКРОСБОРКЕ DA9111 (SMA); ВЕРХНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ АМПЛИТУДЫ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ ОТ 0,5 ДО 2 В. КРОМЕ ТОГО, ГЕНЕРАТОР ВЫРАБАТЫВАЕТ ПАРАФАЗНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ЭСЛ СИГНАЛЫ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ РАВНА ДЛИТЕЛЬНОСТИ НАРАСТАЮЩЕЙ ЧАСТИ ПИЛООБРАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ОТРИЦАТЕЛЬ-

НЫЙ ИМПУЛЬС ПОСТУПАЕТ С МИКРОСБОРКИ DA9134 (SW6) И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОДСВЕТА ПРЯМОГО ХОДА РАЗВЕРТКИ. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС ПОСТУПАЕТ С МИКРОСБОРКИ DA9133 (SW5) И СОВМЕСТНО С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ИМПУЛЬСОМ ПОДАЕТСЯ НА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (МИКРОСХЕМА DA12) ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СИГНАЛ С УРОВНЯМИ К-МОП СХЕМ (0 И 5 В).

ВРЕМЯЗАДАЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ C32 + C31, C34, C35, C38 И БЛОКИРОВОЧНЫЕ (ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БЛОКИРОВКИ) КОНДЕНСАТОРЫ C42, C43, C46, C47, C48 ПОДКЛЮЧЕНЫ ОДНИМ ВЫВОДОМ X ВСТРОЕННЫМ В МИКРОСБОРКУ DA9 КОММУТАТОРАМ, А ВТОРЫЕ ВЫВОДЫ ОБ'ЕДИНЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНЫ КО ВХОДАМ ТС (МИКРОСБОРКА DA9129) И НС (МИКРОСБОРКА DA9111) СООТВЕТСТВЕННО. ВЫБОР ПАРЫ КОНДЕНСАТОРОВ (ВРЕМЯЗАДАЮЩЕГО И БЛОКИРОВОЧНОГО) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО УРОВНЕМ "Н1" ПО ВХОДАМ CS1 - CS0 (МИКРОСБОРКА DA9117-29) В СООТВЕТСТВИИ С ТАБЛ.11.1. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЦЕПОЧКИ (КОНДЕНСАТОР C36, РЕЗИСТОР R44 И КОНДЕНСАТОР C49, РЕЗИСТОР R51) ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АВТОКОЛЕБАНИЙ ГЕНЕРАТОРА РАЗВЕРТКИ И КОРРЕКЦИИ НАЧАЛЬНОГО УЧАСТКА ПИЛООБРАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

В РЕЖИМЕ "Х-У" ГЕНЕРАТОР ПЕРЕВОДИТСЯ В ОДНОКРАТНЫЙ РЕЖИМ. РЕЗИСТОРЫ R38 И R50 ЗАДАЮТ ТОК ОКОЛО 0,5 мА, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ ВХОДОВ ИНТЕГРАТОРОВ МИЛЛЕРА, НАХОДЯЩИХСЯ ВНУТРИ МИКРОСБОРКИ. ПРИ БАЛАНСЕ НА ВХОДАХ ТС И НС ДОЛЖНО ПРИСУТСТВОВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ (04-01) В. НА ВХОДАХ BLT И BLH (МИКРОСБОРКА DA9130,18) ПРИСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ $U_h + U_5 = 5,7$ В, ГДЕ U_h - НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 5 В.

ТРАНЗИСТОР VT4, ПОДКЛЮЧЕННЫЙ К ВЫХОДУ ОПЕРАЦИОННОГО УСИ-

ЛИТЕЛЯ (МИКРОСХЕМА DAT), ПОДАЕТ НА МИКРОСБОРКУ DA9114 ЧЕРЕЗ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР RP6 НАПРЯЖЕНИЕ СМЕШЕНИЯ, ЗАВИСЯЩЕЕ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ВРЕМЯЗАДАЮЩЕГО ТОКА. РЕГУЛИРОВКА ВЕЛИЧИНЫ РЕЗИСТОРА RP6 ДОБИВАЮТСЯ РАВЕНСТВА НАЧАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ПИЛООБРАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ВСЕХ ЗНАЧЕНИЯХ ВРЕМЯЗАДАЮЩЕГО ТОКА.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БЛОКИРОВКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ (КРОМЕ БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ И ВРЕМЯЗАДАЮЩИХ РЕЗИСТОРОВ) ПЕРЕМЕННЫМ РЕЗИСТОРОМ, ПОДКЛЮЧЕННЫМ МЕЖДУ ТОЧКОЙ СОЕДИНЕНИЯ РЕЗИСТОРОВ R40, R48 И (ЧЕРЕЗ КОЛОДКУ X615) НАПРЯЖЕНИЕМ ПИТАНИЯ МИНУС 5,2 В. НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ ОСЦИЛЛОГРАФА ЭТОМУ РЕЗИСТОРУ СООТВЕТСТВУЕТ РЕГУЛИРОВКА "СТАБИЛЬ".

11.2.6. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МИКРОСХЕМУ DD3 = D06, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ SA2, SA4 = BA2 И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ BA2 ("НОРМ ИНВЕРТ") УПРАВЛЯЕТ ИНВЕРТИРОВАНИЕМ В КАНАЛЕ В ТРАКТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ. ЗАМКНУТЫЕ КОНТАКТЫ 3 И 4 СООТВЕТСТВУЮТ НЕИНВЕРТИРОВАННОМУ СИГНАЛУ.

НА МИКРОСХЕМЕ D03.1 И D03.2 СОБРАН МУЛЬТИВИБРАТОР, КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЕТСЯ И НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ПРИ УСТАНОВКЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ SA4 ("A+Б,->,-,-") В ПОЛОЖЕНИЕ "----", А ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ BA5 ("A, A И Б, Б") В ПОЛОЖЕНИЕ "A И Б". ЧАСТОТА ГЕНЕРАЦИИ (400+20) КГц, УСТРОЙСТВО, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ МИКРОСХЕМ D03.3, D03.4 И D06.1, ДЕЛИТ ЧАСТОТУ ПОПОЛАМ И ФОРМИРУЕТ НА ВЫХОДЕ МИКРОСХЕМЫ D03.414 ИМПУЛЬСЫ СО СКВАШИСТЬЮ 4, ПОДАВАЕМЫЕ НА УСИЛИТЕЛЬ ПОДСВЕТЫ С ЦЕЛЬЮ ГАШЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТРАКТЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ КАНАЛОВ В ПРЕРЫВИСТОМ РЕЖИМЕ. С ВЫХОДА ТРИГГЕРА

(МИКРОСХЕМА DD6.1:15) ЧЕРЕЗ МИКРОСХЕМУ DD5.2 ИМПУЛЬСЫ ПОСТУПАЮТ ЕЩЕ НА ОДИН ТРИГГЕР (МИКРОСХЕМА DD6.2), ГДЕ ДЕЛЯТСЯ НА ДВА ЕЩЕ РАЗ. ЧЕРЕЗ МИКРОСХЕМУ DD4.2 ПОДЕЛЕННЫЕ ИМПУЛЬСЫ ПОДАЮТСЯ НА ТРАКТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ (КОЛОДКА XS1:14,16).

ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ S4C ("A+B, →→, - -") НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ "→→", ТО БЛОКИРУЕТСЯ МУЛЬТИВИБРАТОР И ТРИГГЕР (МИКРОСХЕМА DD6.1). ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИМПУЛЬСАМИ, СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПРЯМОМУ ХОДУ РАЗВЕРТКИ, КОТОРЫЕ ПОСТУПАЮТ С МИКРОСХЕМЫ DA12 НА МИКРОСХЕМУ DD5.2:6.

КОГДА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ S4C ("A, A И B, B") НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИЯХ "A" ИЛИ "B", ТРИГГЕР (МИКРОСХЕМА DD6.2) УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СОСТОЯНИЯ И ВКЛЮЧАЕТСЯ НУЖНЫЙ КАНАЛ. КРОМЕ ТОГО, БЛОКИРУЕТСЯ МУЛЬТИВИБРАТОР ЧЕРЕЗ МИКРОСХЕМЫ DD4.1 И DD5.1.

ПРИ УСТАНОВКЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ S4C В ПОЛОЖЕНИЕ "A+B" ЗАПИРАЮТСЯ ОБА ВЕНТИЛЯ ИЛИ-НЕ (МИКРОСХЕМА DD4.2) И ВКЛЮЧАЮТСЯ ОБА КАНАЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ.

СООТВЕТСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ S4C И S45 СИГНАЛАМ НА КОЛОДКЕ XP6:10,11 ПРИВЕДЕНО В ТАБЛ. 11.4.

МИКРОСХЕМА DD5:3 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЛОГИЧЕСКОЕ УМНОЖЕНИЕ СИГНАЛОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА КОЛОДКУ XS6:12,13 (ВКЛ.ВНЕШН И ВКЛ.СЕТЬ), В СООТВЕТСТВИИ С ТАБЛ. 11.5.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ S46 УПРАВЛЯЕТ ВКЛЮЧЕНИЕМ РАСТЯЖКИ В УСИЛИТЕЛЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВКЛЮЧЕНИЕМ РЕЖИМА "X=Y". ПРИ ЭТОМ ЧЕРЕЗ МИКРОСХЕМУ DD4.3 НА УСИЛИТЕЛЬ ПОДСВЕТЫ ПОДАЕТСЯ СИГНАЛ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПОСТОЯННЫЙ ПОДСВЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ТАБЛИЦА 11.4

| ПОЛОЖЕНИЕ | I | I | I | РЕЖИМ ТРАКТА | | | |
|----------------|-----|--------|--|--------------|---|---------------|-----|
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ | I | VКЛ. А | I | VКЛ. Б | I | ВЕРТИКАЛЬНОГО | |
| | I | I | I | I | I | ОТКЛОНЕНИЯ | |
| S4C | I | S45 | I | XP6:11 | I | XP6:10 | I |
| I | A | I | L0 | I | L0 | I | I |
| I | A+B | I | AI B | I | L0 | I | A+B |
| I | B | I | L0 | I | L0 | I | I |
| I | A | I | L0 | I | HI | I | A |
| I | A | I | B | I | ПРОТИВОФАЗНЫЕ ИМПУЛЬСЫ С ЧАС-И ПОДЧЕРЕДНОЕ | I | I |
| →→ | I | I | ТОТОЙ РАЗВЕРТКИ, ПОДЕЛЕННОЙ I СЛЕДОВАНИЕ | I | I | I | I |
| I | I | I | НА ДВА | I | КАНАЛОВ А И Б | I | I |
| I | B | I | HI | I | L0 | I | B |
| I | A | I | L0 | I | HI | I | A |
| I | A | I | B | I | ПРОТИВОФАЗНЫЕ ИМПУЛЬСЫ С ЧАС-И КАНАЛЫ А И Б | I | I |
| --- | I | A | I | B | И ТОТОЙ РАЗВЕРТКИ, ПОДЕЛЕННОЙ I В ПРЕРЫВИСТОМ | I | I |
| I | I | I | НА ДВА, НО ВО ВРЕМЯ ПРЯМОГО I РЕЖИМЕ | I | I | I | I |
| I | I | I | ХОДА РАЗВЕРТКИ ПРОТИВОФАЗНЫЕ I | I | I | I | I |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 11.4

| | | | | |
|------------------|--------|-----|--------|---------------------|
| ПОЛОЖЕНИЕ | I | I | I | I РЕЖИМ ТРАКТА |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ I | ВКЛ. А | I | ВКЛ. Б | I ВЕРТИКАЛЬНОГО |
| | I | I | I | I ОТКЛОНЕНИЯ |
| BA4 | I | BA5 | I | XP6±11 |
| | I | | I | XP6±10 |
| | I | I | I | ИМПУЛЬСЫ С ЧАСТОТОЙ |
| | I | I | I | (110±10)kHz |
| | I | I | I | I |
| | I | 5 | I | HI |
| | I | | I | LO |
| | I | | I | B |

ТАБЛИЦА 11.5

| | | | | | | |
|------------|----|-----------|----|----------|----|---------------|
| ВКЛ. ВНЕШН | I | ВКЛ. СЕТЬ | I | DDS.3±10 | I | РЕЖИМ |
| XP6±12 | I | XP6±13 | I | | I | СИНХРОНИЗАЦИИ |
| | I | HI | I | LO | I | ВНУТРЕННЯЯ |
| | HI | I | LO | I | HI | I |
| | | | | | I | ОТ СЕТИ |
| | L0 | I | HI | I | MI | I |
| | | | | | I | ВНЕШНЯЯ |

И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОММУТАТОРА. ЧЕРЕЗ МИКРОСХЕМУ DDS.4 - СИГНАЛ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ОДНОКРАТНЫЙ РЕЖИМ ГЕНЕРАТОРА РАЗВЕРТКИ, А НЕПОСРЕДСТВЕННО С КОНТАКТА I ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ BA6 - СИГНАЛ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ РЕЖИМ "Х-У" В СИНХРОНИЗАТОРЕ.

ЧЕРЕЗ МИКРОСХЕМУ DDS.4 ПРОИЗВОДИТСЯ ТАКЖЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИМОМ "ОДНОКР" С КОЛДКИ ХР6±19.

11.2.7. УСИЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ СОСТОИТ ИЗ КОММУТАТОРА (ТРАНЗИСТОРЫ VT6, VT7, МИКРОСХЕМЫ DA10, DA11) И УСИЛИТЕЛЯ (МИКРОСХЕМЫ DA14, DA16, DA17, ТРАНЗИСТОРЫ VT11 - VT18). В ОСНОВУ КОММУТАТОРА ПОЛОЖЕНА СХЕМА СЛЕДЯЩЕГО УСИЛИТЕЛЯ. КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ ТАКОГО КОММУТАТОРА БЛИЗOK К ЕДИНИЦЕ. УПРОШЕННАЯ СХЕМА ЕГО ИЗОБРАМЕНА НА РИС.11.4.

В КОММУТАТОРАХ ТАКОГО ТИПА СИГНАЛ НА ВХ. I ПОВТОРЯЕТ ВЫБРАННЫЙ ВХОДНОЙ СИГНАЛ ЗА СЧЕТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (ТРАНЗИСТОР DA11.2), ВКЛЮЧЕННОЙ МЕЖДУ КОЛЛЕКТОРАМИ И БАЗАМИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ КАСКАДОВ DA11.1 И DA10.1. ВЫБОР СИГНАЛА РАЗВЕРТКИ ИЛИ СИГНАЛА СИНХРОНИЗАТОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ПОДАЧИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УПРАВЛЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ НА МИКРОСХЕМУ DA10.15 ОТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ BA6 ЧЕРЕЗ МИКРОСХЕМУ DDS.3, ЭМITTERНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ DA10.1.2,3 И РЕЗИСТОР R62.

ТРАНЗИСТОР VT6 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТОКОВОГО СИГНАЛА С СИНХРОНИЗАТОРА В НЕОБХОДИМЫЙ СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЯ.

С ПЕРВОГО ВЫХОДА КОММУТАТОРА (МИКРОСХЕМА DA11.7) СИГНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЭМITTERНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ VT7 ПЕРЕДАЕТСЯ НА РОЗЕТКУ XH84 И ДАЛЕЕ НА РОЗЕТКУ "⊖-Δ+", РАСПОЛОЖЕННУЮ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ОСЦИЛЛОГРАФА. ПОСЛЕ ДЕЛЕНИЯ НА РЕЗИСТОРАХ R54, R53 СИГНАЛ ЧЕРЕЗ ЭМITTERНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ DA11.4,5,6 С НАГРУЗКОЙ В ВИДЕ ИСТОЧНИКА ТОКА НА ТРАНЗИСТОРЕ DA11.1.2,3 ПОДАЕТСЯ НА УСИЛИТЕЛЬ.

УСИЛИТЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЮ ДВА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ КАСКАДА, У КОТОРЫХ КОЛЛЕКТОРЫ И БАЗЫ ТРАНЗИСТОРОВ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОММУТАТОРА

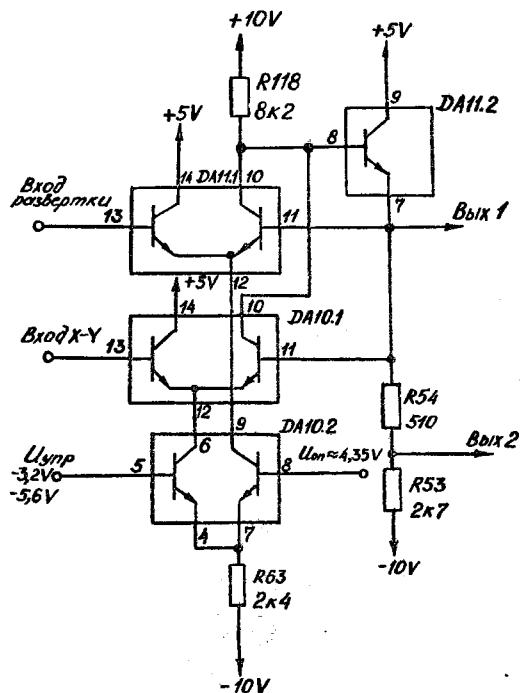


РИС.11.4

вих плечах включены параллельно (микросхемы DA16, DA17). В эмиттеры каскадов включены резисторы R110, RP14 и R114, RP15, определяющие совместно с резисторами обратной связи R115 и R121 выходных каскадов коэффициент усиления. Коэффициент усиления каскада на микросхеме DA16 относится к коэффициенту усиления каскада на микросхеме DA17, как 10:1. Подстройка коэффициентов усиления производится переменными резисторами RP14 и RP15. Выбор необходимого дифференциального каскада производится путем переключения источников тока (микросхемы DA14:4-14), включенных попарно, резисторы R101 и R102 определяют ток, поступающий к усилительным каскадам. Переключаются источники тока сигналом от переключателя ВА6 через резисторы R60, R68.

Сигнал смещения развертки по горизонтали подается на усилительные каскады (микросхемы DA16:3 и DA17:3) через колодку ХР6:15, резисторы R79, R80 и эмиттерный повторитель (микросхема DA14:1,2,3).

Парафазные токовые сигналы горизонтального отклонения, сформированные выбранным дифференциальным каскадом поступают на оконечные каскады (транзисторы VT13, VT17 и VT14, VT18). Усилительным элементом каждого каскада является П-Р-П транзистор (транзисторы VT17, VT18) с динамической нагрузкой в виде источников тока (транзисторы VT13, VT14), охваченный отрицательной обратной связью (резистор R115, конденсатор C76 и резистор R121, конденсатор C78). В схеме выходных каскадов используются ускоряющие эмиттерные повторители (транзисторы VT11, VT15 и VT12, VT16). Динамический диапазон каждого выходного

КАСКАДА РАВЕН $(61+3)$ V, МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМАХ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА $(57+2)$ V (ОТ $(4,5+-0,3)$ V ДО $(62+2)$ V).

С ПОМОЩЬЮ КОНДЕНСАТОРОВ С49, С76, С78 И РЕЗИСТОРА RP16 КАЛИБРУЮТ САМЫЕ БЫСТРЫЕ РАЗВЕРТКИ НА РАСТЯНКЕ.

11.2.8. СХЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ ФОКУСИРОВКИ СОБРАНА НА МИКРОСХЕМЕ DA15. НА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ КАСКАД (МИКРОСХЕМА DA15:4, 5, 6, 7, 8, 9) ПОДАЮТСЯ СИГНАЛЫ РАЗВЕРТКИ И СМЕЩЕНИЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ, К КОЛЛЕКТОРНЫМ НАГРУЗКАМ (РЕЗИСТОРЫ R97, R98) ПОДКЛЮЧЕН ЕЩЕ ОДИН ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ КАСКАД (МИКРОСХЕМА DA15:10, 11, 12, 13, 14), НА ЭМИТТЕРАХ КОТОРОГО ОБРАЗУЕТСЯ ТРАПЕЦИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (МИКРОСХЕМА DA15:12). ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ РАЗВЯЗЫВАЮЩИЙ КОНДЕНСАТОР С71 И КОЛОДКУ ХР5:7 (DV4) ПОДАЕТСЯ НА СХЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛТ С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ ФОКУСИРУЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ. ПОТЕНЦИОМЕТР RP11 СОВМЕСТНО С ЭМИТТЕРНЫМ ПОВТОРИТЕЛЕМ (МИКРОСХЕМА DA15:1, 2, 3) СЛУЖИТ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ СВЕРХУ, ПОТЕНЦИОМЕТР RP13 ОГРАНИЧИВАЕТ ЕГО СНИЗУ. ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР RP12 РЕГУЛИРУЕТ ВЕЛИЧИНУ ТРАПЕЦИИ.

11.2.9. УСИЛИТЕЛЬ ПОДСВЕТА СОСТОИТ ИЗ ГИБРИДНОЙ МИКРОСБОРКИ DA13 (ЛПФ19), ВЫХОДНОГО КАСКАДА (ТРАНЗИСТОРЫ VT8, VT9) И СОПУТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ.

МИКРОСБОРКА СОДЕРЖИТ КОММУТАТОР СИГНАЛОВ ПОДСВЕТЫ И КАСКАД РЕГУЛИРОВАНИЯ АМПЛИТУДЫ ИМПУЛЬСОВ ТОКА, ПОСТУПАЮЩИХ НА ВЫХОДНОЙ КАСКАД С КОНТАКТА 22 (FB), КОММУТАТОР ИМЕЕТ ДВА КАНАЛА КАНАЛ ДЛЯ ИМПУЛЬСОВ ПОДСВЕТЫ РАЗВЕРТКИ И КАНАЛ ДЛЯ СЕРВИСНЫХ СИГНАЛОВ (ПОДСВЕТ МЕТОК, БУКВЕННОЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ТАК ДАЛЕЕ). ОБА КАНАЛА ИМЕЮТ НЕЗАВИСИМУЮ РЕГУЛИРОВ-

КУ АМПЛИТУДЫ ИМПУЛЬСОВ ТОКА, ВТОРОЙ КАНАЛ В ДАННОЙ СХЕМЕ ОТКЛЮЧЕН. ИМПУЛЬСЫ ПОДСВЕТЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛАРНОСТИ ОТ ГЕНЕРАТОРА РАЗВЕРТКИ ПОСТУПАЮТ НА ВХОД №6 (МИКРОСБОРКА DA13:7). ПРИ ПОДАЧЕ НА ВХОД №1 (МИКРОСБОРКА DA13:24) УРОВНЯ "HIGH" ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ ПОДСВЕТ В РЕЖИМЕ "Х-Y". КОГДА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ S49 НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ "----", А ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ S48 В ПОЛОЖЕНИИ "A И B" НА ВХОД СИНОР (МИКРОСБОРКА DA13:5) ПРИХОДЯТ СИГНАЛЫ ОТ МУЛЬТИВИБРАТОРА СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИ ЭТОМ ПРОИСХОДИТ ГАШЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТРАКТЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕРЫВИСТОМ РЕЖИМЕ.

НА ВХОД EXT (МИКРОСБОРКА DA13:1) ПОСТУПАЕТ СИГНАЛ ГАШЕНИЯ С ВНЕШНЕГО ВХОДА $\oplus Z$, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ОСЦИЛЛОГРАФА. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВЕЛИЧИНОЙ БОЛЕЕ $(1,3+-0,2)$ V ВЫЗЫВАЕТ ГАШЕНИЕ ЛУЧА ЭЛТ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОРОГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ, ПОДКЛЮЧАЯ К ВХОДУ REF (МИКРОСБОРКА DA13:2) ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР ЛИБО ОБЩУЮ ШИНУ, ЛИБО ШИНУ 5 V. КОНТАКТ 2 МИКРОСБОРКИ DA13 - ЭТО СРЕДНЯЯ ТОЧКА ДЕЛИТЕЛЯ, ЗАДАЮЩЕГО ПОРОГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

РЕГУЛИРОВКА АМПЛИТУДЫ ВЫХОДНЫХ ИМПУЛЬСОВ ТОКА, A, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, И ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ ЛУЧА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОТЕНЦИОМЕТРОМ \odot , РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ОСЦИЛЛОГРАФА, ЧЕРЕЗ КОЛОДКУ ХР5:3.

ВЫХОДНОЙ КАСКАД УСИЛИТЕЛЯ ПОДСВЕТЫ ПОСТРОЕН ПО ТАКОЙ ЖЕ СХЕМЕ, ЧТО И ВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ УСИЛИТЕЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ, ТОЛЬКО УСКОРЯЮЩИЕ ЭМИТТЕРНЫЕ ПОВТОРИТЕЛИ НАХОДЯтся ВНУТРИ МИКРОСБОРКИ. ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН КАСКАДА $(61+3)$ V. ВЫХОДНОЙ ИМПУЛЬС (КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА KT11) МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ

АМПЛИТУДУ ОТ (2,5±0,5) В ДО (68±5) В. КОНДЕНСАТОР С68 И РЕЗИСТОР RP10 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОДСТРОЙКИ ПЕРЕДНЕГО ФРОНТА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ВЫХОДНОГО ИНПУЛЬСА ПОДСВЕТЫ, КОТОРЫЙ ПОДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР R94 И КОЛОДКУ ХР5±1 НА СХЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛТ.

11.3. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (РИС. 5-8. ЧАСТЬ 2. АЛЬБОМ СХЕМ)

11.3.1. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА ВЫПОЛНЕН ПО СХЕМЕ С БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫМ ВХОДОМ. ТАКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ПОЗВОЛИЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИТЬ МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЦИЛЛОГРАФА. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР - ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ - ВЫХОДНЫЕ УМНОЖИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ЕМКОСТНЫЕ ФИЛЬТРЫ.

ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ, ПРОНИКАЮЩИХ В ПРОМЫШЛЕННУЮ СЕТЬ, НА ВХОДЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ УСТАНОВЛЕН СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР (КОНДЕНСАТОРЫ С1 - С5, РЕЗИСТОРЫ R1, R4, ТРАНСФОРМАТОР T1) (РИС. 7 ЧАСТЬ 2. АЛЬБОМ СХЕМ). ПЕРЕМЕННОЕ СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В ПОСТОЯННОЕ АДИОДАМИ VD1 - VD4, ФИЛЬТРУЕТСЯ ЕМКОСТНЫМ ФИЛЬТРОМ (КОНДЕНСАТОРЫ С6 - С8) И ПОСТУПАЕТ НА ВХОД ИМПУЛЬСНОГО СТАБИЛИЗАТОРА.

ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ВЫПОЛНЕН ПО ПРИНЦИПУ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, РЕГУЛИРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ СТАБИЛИЗАТОРА ЯВЛЯЕТСЯ ТРАНЗИСТОР VT4, ОХВАЧЕННЫЙ ГЛУБОКОЙ ТОКОВОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ, ВЫПОЛНЕННОЙ НА ТРАНСФОРМАТОРЕ T2. ТРАНСФОРМАТОР T2 ЯВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ РАЗВЯЗЫВАЮЩИМ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОТ ВЫСОКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ ТОКОВОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ИМПУЛЬСНОМ СТАБИЛИЗАТОРЕ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ РАБОТУ ОСЦИЛЛОГРАФА ОТ ЛЮБОЙ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИМПУЛЬСНОГО СТАБИЛИЗАТОРА СЛЕДУЮЩИЙ. ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР RB, ТРАНЗИСТОР VT2, АДИОД VD5 = VDB ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПИТАНИЕ ЗАДАЮЩЕГО ГЕНЕРАТОРА (МИКРОСХЕМА OD1,1, КОНДЕНСАТОРЫ C18,C19, РЕЗИСТОРЫ R30, R31, ТРАНЗИСТОР VT10). С ВЫХОДА ЗАДАЮЩЕГО ГЕНЕРАТОРА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПОСТУПАЕТ НА ФОРМИРОВАТЕЛЬ ЗАПУСКАЮЩЕГО ИНПУЛЬСА (РЕЗИСТОРЫ R7,R10, КОНДЕНСАТОР C12, ТРАНЗИСТОРЫ VT1, VT3). С КОЛЛЕКТОРА ТРАНЗИСТОРА VT3 ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР R11, ЗАПУСКАЮЩИЙ ИНПУЛЬС ПОСТУПАЕТ НА ОБМОТКУ 1, 2 ТРАНСФОРМАТОРА T2. С ВЫХОДА ТРАНСФОРМАТОРА T2 ЭТУ ИНПУЛЬС ПОСТУПАЕТ НА БАЗА-ЭМИТЕРНЫЙ ПЕРЕХОД ТРАНЗИСТОРА VT4, ОТКРЫВАЕТ ЕГО. ЧЕРЕЗ ТРАНЗИСТОР VT4 НАЧИНАЕТ ПРОТЕКАТЬ ТОК И, ТРАНСФОРМИРУЯСЬ НА ОБМОТКЕ 7, В ТРАНСФОРМАТОРА T2, ПОДДЕРЖИВАЕТ ТРАНЗИСТОР В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НА КОНДЕНСАТОРЕ C15 НАПРЯЖЕНИЕ НЕ НАРАСТАЕТ ДО ЗНАЧЕНИЯ 65V. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ДЕЛИТЕЛЬ (РЕЗИСТОРЫ R28, RP1, R29), ПОСТУПАЕТ НА ВХОД З ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОГО МОДУЛЯТОРА (ШИМ) (МИКРОСХЕМА DA1). НА ЭТЫЙ ЖЕ ВХОД ПОСТУПАЕТ И ПИЛООБРАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ОБРАЗОВАННОЕ РЕЗИСТОРОМ R26 И КОНДЕНСАТОРОМ C17. НА ВХОД 2 ШИМ ПОДАЕТСЯ ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР R27, АДИОДЫ VD16, VD17. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВХОДЕ З ШИМ ПРИВОДИТ К ИЗМЕНЕНИЮ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИНПУЛЬСА БЛОКИРОВКИ НА ВЫХОДЕ 6 ШИМ. ДАННЫЙ ИНПУЛЬС ЧЕРЕЗ ТРАНЗИСТОРЫ VT5 - VT7, АДИОД VD9, БЛОКИРУЯ ОБМОТКУ 1, 2 ТРАНСФОРМАТОРА T2, ВЫКЛЮЧАЕТ ТРАНЗИСТОР VT4.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ЗАВИСИТ ВРЕМЯ ОТКРЫТОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНЗИСТОРА. СЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ И РАВНО 65 V.

11.3.2. НАПРЯЖЕНИЕ 65 V ПОСТУПАЕТ НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ:

ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ НА МИКРОСХЕМУ DD1.2;

СХЕМУ БЛОКИРОВКИ (РЕЗИСТОР R36, ТРАНЗИСТОРЫ VT12, VT14, ДИОДЫ VD24, VD25);

СХЕМУ СТАБИЛИЗАЦИИ ФРОНТА ИМПУЛЬСА (ДИОДЫ VD21 - VD23, VD26, ТРАНЗИСТОР VT11, РЕЗИСТОРЫ R35, R36, R41, R42, КОНДЕНСАТОРЫ C20, C21);

ТРАНЗИСТОРНЫЕ КЛЮЧИ VT16, VT17, ОХВАЧЕННЫЕ ТОКОВОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ, ВЫПОЛНЕННОЙ НА ТРАНСФОРМАТОРЕ T4.

ТРАНЗИСТОРЫ VT16, VT17 ЧЕРЕЗ РАЗ'ЕМ XP5 УПРАВЛЯЮТ ИМПУЛЬСНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ T1, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ПЛАТЕ ВЫПРИЯТИЯ (РИС.6, ЧАСТЬ 2, АЛЬБОМ СХЕМ).

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТРАПЕЦИДАЛЬНАЯ ФОРМА СИГНАЛА НА КОЛЛЕКТОРАХ ТРАНЗИСТОРОВ VT16, VT17. НАЛИЧИЕ ТАКОЙ ФОРМЫ СИГНАЛА ПОЗВОЛЯЕТ УСТРАНИТЬ СКВОЗНЫЕ ТОКИ ЧЕРЕЗ ТРАНЗИСТОРЫ VT16, VT17 И СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ ВЕЛИЧИНУ ПОМОХ НА ПИТАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЯХ ОСЦИЛЛОГРАФА.

11.3.3. СО ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА T1 ПЛАТЫ ВЫПРИЯТИЯ ПЕРЕМЕННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТУПАЮТ:

ЧЕРЕЗ ШТИРЫ XP1, XP2 НА УМНОЖИТЕЛЬ (РИС.8 ЧАСТЬ 2, АЛЬБОМ СХЕМ) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 6 KV;

НА УДВОИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ (КОНДЕНСАТОР C3, ДИОДЫ VD6, VD12, РЕЗИСТОРЫ RP1, R5, КОНДЕНСАТОРЫ C4, C6, ДИОДЫ VDT, VD13,

РЕЗИСТОРЫ RP2, R6, КОНДЕНСАТОРЫ C6, C9, ДИОДЫ VD14, VD17, КОНДЕНСАТОРЫ C10, C14, РЕЗИСТОР R7) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 1275, 300, МИНУС 775V.

НАПРЯЖЕНИЕ МИНУС 775V ЯВЛЯЕТСЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ, СХЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНА НА ДИОДАХ VD15, VD36; ТРАНЗИСТОРЕ VT1, МИКРОСХЕМЕ DA2, РЕЗИСТОРАХ R29, R31, RP10.

РЕЗИСТОРАМИ RP1, RP2, RP10 УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НАПРЯЖЕНИЯ 1275, 300 И МИНУС 775 V.

ВСЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ (+5,2 V; +16 V; 40 V; 80 V) ВЫПРАМЛЯЮТСЯ ДИОДАМИ V01 - VD4, V06 - VD10, VD16, VD18 - VD23, ФИЛЬТРУЮТСЯ ФИЛЬТРАМИ (КОНДЕНСАТОРЫ C16 = C21, РЕЗИСТОРЫ R23, R24, ИНДУКТИВНОСТИ L1 = L4, КОНДЕНСАТОРЫ C29 = C38) И ПОСТУПАЮТ НА РАЗ'ЕМ X94, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПИТАНИЕ УЗЛОВ И БЛОКОВ ОСЦИЛЛОГРАФА.

11.3.4. ДЛЯ ПИТАНИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА ОТ ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 27 V В СОСТАВ ОСЦИЛЛОГРАФА ВХОДИТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ (РИС.5, ЧАСТЬ 2, АЛЬБОМ СХЕМ). ПРИ ПОМОЩИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕ 27 V ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 200 V И ЧЕРЕЗ СЕТЕВОЙ РАЗ'ЕМ ПОДАЕТСЯ НА ОСЦИЛЛОГРАФ.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ СОСТОИТ ИЗ:
ЗАДАЮЩЕГО ГЕНЕРАТОРА (МИКРОСХЕМА DD1.1, ТРАНЗИСТОР VT1, КОНДЕНСАТОРЫ C3, C4);

ДЕЛИТЕЛЯ ЧАСТОТЫ (МИКРОСХЕМА DD1.2);
СХЕМЫ БЛОКИРОВКИ (ТРАНЗИСТОРЫ VT2, VT4, РЕЗИСТОР RB, ДИОДЫ VD4, VD5);

ТРАНЗИСТОРНЫХ КЛЮЧЕЙ VT6, VT7 С ВЫХОДНЫМ ТРАНСФОР-

ТОРОМ T_2 .

ТРАНЗИСТОРНЫЕ КЛЮЧИ VT_6 , VT_7 ОХВАЧЕНЫ ТОКОВОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ, ВЫПОЛНЕННОЙ НА ТРАНСФОРМАТОРЕ T_1 .

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СКВОЗНЫХ ТОКОВ ЧЕРЕЗ ТРАНЗИСТОРЫ VT_6 , VT_7 ФОРМ СИГНАЛА НА ИХ КОЛЛЕКТОРАХ БЛИЗКА К ТРАПЕЦИДАЛЬНОЙ, ВСЕ ВЫХОДНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ИНЕЮТ ЗАЩИТУ ОТ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА ВЫПОЛНЕН НА ТРЕХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ.

11.4. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ИНДИКАТОР

11.4.1. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ИНДИКАТОР СОСТОИТ ИЗ ЭЛТ (VL1), СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, КОНСТРУКТИВНО РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ПЛАТЕ ВЫПРЯМЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ СХЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ ПОДСВЕТА И ДИНАМИЧЕСКОЙ ФОКУСИРОВКИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В БЛОКЕ РАЗВЕРТКИ. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПОСЛЕДНИХ ПРИВЕДЕНО В РАЗДЕЛЕ 11.2.8.

11.4.2. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ЭЛТ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ И УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ ЛУЧА.

РЕЖИМЫ ЭЛЕКТРОДОВ ЭЛТ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ $+300\text{ V}$, $+1275\text{ V}$ МИНУС 775 V И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДЕЛИТЕЛЯМИ, ВКЛЮЧАЮЩИМИ В СЕБЯ ОРГАНЫ РЕГУЛИРОВКИ:

ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЗИСТОРЫ RP_5 , RP_6 - ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ФОКУСИРОВКИ ЛУЧА;

ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЗИСТОРЫ RP_1 , RP_7 - ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИСКАНЕНИЙ И УСТРАНЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭЛТ ПО ВЕРТИКАЛИ.

ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР RP_8 - ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПАРАЗИТНОЙ ЗАСВЕТКИ ЭЛТ ПРИ ОТСУСТВИИ ЛУЧА НА ЭКРАНЕ И ИЗМЕНЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬ-

НОСТИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ;

11.4.3. УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ ЭЛТ ПРОИЗВОДИТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ. СИГНАЛ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ С ТРАНСФОРМАТОРА T_1 , ОГРАНИЧЕННЫЙ ПО АМПЛИТУДЕ С ПОМОЩЬЮ ФИКСИРУЮЩИХ ДИОДОВ VD_{26} , VD_{31} ДЕТЕКТИРУЕТСЯ ПИКОВЫМ ДЕТЕКТОРОМ (ДИОДЫ VD_4 , VD_{35} , РЕЗИСТОР R_{36}) И СОЗДАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗАПИРАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ НА МОДУЛЯТОРЕ ОТНОСИТЕЛЬНО КАТОДА ЭЛТ. С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗИСТОРА ЯР9 УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НАЧАЛЬНАЯ ЯРКОСТЬ ЭЛТ. ПРИ ПОДАЧЕ НА ФИКСИРУЮЩИЙ ДИОД VD_{31} ИМПУЛЬСА ПОДСВЕТА С БЛОКА РАЗВЕРТКИ ЗАПИРАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ УМЕНЬШАЕТСЯ НА ВЕЛИЧИНУ, РАВНУЮ АМПЛИТУДЕ ИМПУЛЬСА ПОДСВЕТА И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВИДИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ ЭЛТ ВО ВРЕМЯ ПРЯМОГО ХОДА РАЗВЕРТКИ. ДИОД VD_{37} ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ПРОМЕЖУТКА КАТОД-МОДУЛЯТОР ЭЛТ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОЙ ЯРКОСТИ ЛУЧА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЕЙ ИМПУЛЬСА ПОДСВЕТА ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИМПУЛЬСА ПОДАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МОДУЛЯТОР ЭЛТ ЧЕРЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЕНСАТОР C_{42} .

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ФОКУСИРОВКИ ЛУЧА ЭЛТ ОТ ЯРКОСТИ ПРЕДУСМОТРЕНО УСИЛИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА (УПТ) НА ТРАНЗИСТОРАХ VT_2 , VT_3 . ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЯРКОСТИ СХЕМА ЛИНЕЙНО ИЗМЕНЯЕТ ПОТЕНЦИАЛ НА ЭЛЕКТРОДЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМ ФОКУСИРОВКУ ПО ВЕРТИКАЛИ, И ЭЛЕКТРОДЕ ФОКУСИРОВКИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ.

РЕЗИСТОРАМИ RP_3 , RP_6 ПРОИЗВОДИТСЯ РЕГУЛИРОВКА КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ УПТ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭЛТ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ОСЦИЛЛОГРАФЕ.

11.4.4.1. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЭЛТ РЕГУЛИРОВКУ ОСЦИЛЛОГРАФА ПРОИЗВОДИТЬ СОГЛАСНО НИЖЕПРИВЕДЕНОЙ МЕТОДИКЕ.

В НИЖЕ ПРИКАЗАННОМ ПОРЯДКЕ ПРИ РАБОТЕ НЕОБХОДИМО СТРОГО СОБлюДАТЬ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛТ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕМ ДО 1275 В.

11.4.4.2. ПОДГОТОВИТЬ К РАБОТЕ НЕОБХОДИМУЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ АППАРАТУРУ: ВОЛТМЕТР В7-46, ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ Г3-112/1.

ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ ДРУГИХ ТИПОВ С АНАЛОГИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.

11.4.4.3. ВСЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, РАСПОЛОЖЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ОГОВОРЕННО, НАХОДЯТСЯ НА ПЛАТЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ. ЯРКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ СФОКУСИРОВАННОЙ ТОЧКИ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧРЕЗМЕРНОЙ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОМОГА ЭКРАНА.

11.4.4.4. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ШЛИЦЫ ПОТЕНЦИОМЕТРОВ УСТАНОВИТЬ В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ВОЛТМЕТРОМ В7-46 ПОТЕНЦИАЛЫ НА УСКОРИТЕЛЬНОМ ЭЛЕКТРОДЕ (Х83/10) И ЭЛЕКТРОДЕ «ФОКУС 1» (Х83/8) ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА ОСЦИЛЛОГРАФА. ПОТЕНЦИАЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ (24+
-2,5)V И (-55+
-1)V СООТВЕТСТВЕННО.

11.4.4.5. УСТАНОВИТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ФОКУСИРОВКУ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ.

УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ РАЗВЕРТКИ ВНЕШНИМ СИГНАЛОМ;

УСТАНОВИТЬ РУЧКИ "⊗" И "⊖" В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДОБЫТЬСЯ ПОТЕНЦИОМЕТРАМИ RP3, RP4 ПЛАТЫ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОКУСИРОВКИ ТОЧКИ.

РАСФОКУСИРОВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОЧКИ РУЧКАМИ "⊗" И "⊖", ПРЕВРАТИВ ТОЧКУ В ПАРАЛЛЕЛОГРАММ;

УСТАНОВИТЬ ПОТЕНЦИОМЕТРОМ RP5 СТОРОНЫ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСЯМ БЕСПАРАЛЛаксНОЙ ШКАЛЫ;

СФОКУСИРОВАТЬ РУЧКАМИ "⊗", "⊖" ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОЧКИ

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "X10, X1, X-Y" В ПОЛОЖЕНИЕ "X1". КОНТРОЛИРОВАТЬ НА ЭКРАНЕ ЛИНИЮ РАЗВЕРТКИ, В ПОЛОЖЕНИИ "+0,05M8" ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ "ВРЕМЯ/ДЕЛ" ПОТЕНЦИОМЕТРОМ RP9 УСТАНОВИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ЯРКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИНИИ РАЗВЕРТКИ, ПРИ КОТОРОЙ НЕ НАДЛЮДАЕТСЯ РАСФОКУСИРОВКИ НАЧАЛА ЛИНИИ РАЗВЕРТКИ В КРАЙНЕМ ПРАВОМ ПОЛОЖЕНИИ РУЧКИ "⊗".

11.4.4.6. УСТАНОВИТЬ ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ, УСТАНОВИТЬ ПОТЕНЦИОМЕТРЫ RP17, RP18 ПЛАТЫ БЛОКА РАЗВЕРТКИ В КРАЙНЕЕ ЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

ДОБЫТЬСЯ ПОТЕНЦИОМЕТРОМ RP6 ПЛАТЫ РАЗВЕРТКИ СОВМЕЩЕНИЯ ЛИНИИ РАЗВЕРТКИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ ШКАЛЫ ЭЛТ;

ДОБЫТЬСЯ ПОТЕНЦИОМЕТРОМ RP9 ПЛАТЫ РАЗВЕРТКИ, ЧТОБЫ НАЧАЛО ЛИНИИ РАЗВЕРТКИ ПЕРЕМЕЩАЛОСЬ ВДОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ ШКАЛЫ ЭЛТ ПРИ ВРАЩЕНИИ РУЧКИ "⊖" ВЫБРАННОГО КАНАЛА.

ПОВТОРИТЬ УКАЗАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ДО ПОЛНОГО СОВМЕЩЕНИЯ ЛИНИИ РАЗВЕРТКИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОСЯМИ ШКАЛЫ ЭЛТ.

В СЛУЧАЕ НЕУСТАНОВКИ ОРТОГОНАЛЬНОСТИ, ПОТЕНЦИОМЕТРЫ RP17, RP18 ПЛАТЫ БЛОКА РАЗВЕРТКИ УСТАНОВИТЬ В КРАЙНЕЕ ПРАВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПОВТОРИТЬ РЕГУЛИРОВКУ.

11.4.4.7. ПРОВЕСТИ КОРРЕКЦИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИСКАМЕНИЙ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ.

СОВМЕСТИТЬ ЛИНИЮ РАЗВЕРТКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ГРАНИЦАМИ ШКАЛЫ ЭЛТ, ОЦЕНИВАЯ ХАРАКТЕР И ВЕЛИЧИНУ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИСКАМЕНИЙ;

СОВМЕСТИТЬ НАЧАЛО ЛИНИИ РАЗВЕРТКИ С ЛЕВЫМ КРАЕМ ЭКРАНА ЭЛТ И РУЧКОЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАНАЛА ПЕРЕМЕШАТЬ ЛИНИЮ ПО ВЕРТИКАЛИ, ОЦЕНИВАЯ ХАРАКТЕР И ВЕЛИЧИНУ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИСКАМЕНИЙ.

СОВМЕСТИТЬ КОНЦЫ РАЗВЕРТКИ С ПРАВЫМ КРАЕМ ШКАЛЫ ЭЛТ, ПРО-
ДЕЛАТЬ ТЕ ЖЕ ОПЕРАЦИИ.

ДОБИТЬСЯ МИНИМАЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ
ПОТЕНЦИОМЕТРОВ RP1, RP7.

11.4.4.6. ПРОИЗВЕСТИ КОРРЕКЦИЮ НЕЛИНЕЙНОСТИ ОТКЛОНЕНИЯ
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ, ПОДАТЬ НА ВХОД ВЫБРАННОГО КАНАЛА ПРЯМОУГОЛЬ-
НЫЕ ИМПУЛЬСЫ ОТ ГЕНЕРАТОРА Г3-112/1 С АМПЛИТУДОЙ, РАВНОЙ ОДНОМУ
БОЛЬШОМУ ДЕЛЕНИЮ ШКАЛЫ В ЦЕНТРЕ ЭКРАНА.

СОВМЕСТИТЬ РУЧКОЙ " " ИМПУЛЬСЫ ПООСЧЕРЕДНО С ВЕРХНЕЙ И
НИЖНЕЙ ГРАНИЦАМИ ШКАЛЫ ЭКРАНА ПО ВЕРТИКАЛИ;

ДОБИТЬСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПОТЕНЦИОМЕТРА RP1 МИНИМАЛЬНОГО ОТКЛО-
НЕНИЯ АМПЛИТУДЫ ИМПУЛЬСОВ ОТ РАЗМЕРА ОДНОГО БОЛЬШОГО ДЕЛЕНИЯ,
СЛЕДЯ, ЧТОБЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ ПРИ ЭТОМ НЕ ПРЕВЫСИЛИ 3%.

11.4.4.9. ДОБИТЬСЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОКУСИРОВКИ ЛУЧА ПО ВСЕЙ
РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ.

ПОДАТЬ НА ВХОД ОДНОГО ИЗ КАНАЛОВ СИНУСОИДАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ОТ
ГЕНЕРАТОРА Г3-112/1,

УСТАНОВИТЬ АМПЛИТУДУ 2-5 В И ЧАСТОТУ 10-20 КГц ТАКИМИ,
ЧТОБЫ ОСЦИЛЛОГРАФМА (5-10 ПЕРИОДОВ СИГНАЛА) ЗАНИМАЛА ВСЮ РАБО-
ЧУЮ ЧАСТЬ ЭКРАНА;

ПОТЕНЦИОМЕТРОМ RP6 УСТАНОВИТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ФОКУСИРОВКУ
ОСЦИЛЛОГРАФМА;

ПОТЕНЦИОМЕТРАМИ RP11, RP12, RP13, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА БЛОКЕ
РАЗВЕРТКИ, ДОБИТЬСЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОКУСИРОВКИ (АСТИГМАТИЗМА) НА
ВСЕЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА.

ПЕРЕНЕСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗА ЭКРАН, УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ПА-
РАЗИТНОЙ ЗАСВЕТКИ ПРИ ОТСУТСТВИИ СИГНАЛА В ПРЕДЕЛАХ РАБОЧЕЙ

ЧАСТИ ЭКРАНА, ПРИ НЕОВХОДИМОСТИ УСТРАНИТЬ ДЕФЕКТ ВРАЩЕНИЕМ ПО-
ПОТЕНЦИОМЕТРА RP8.

**12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

12.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

12.1.1. РЕМОНТ ОСЦИЛЛОГРАФА ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ В УСЛОВИЯХ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ.

ПРИ РЕМОНТЕ ОСЦИЛЛОГРАФА СЛЕДУЕТ СТРОГО СОБлюДАТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 7 НАСТОЯЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ТО).

ПРЕДЬЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТУ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРИНЦИПОМ ДЕЙСТВИЯ, КОНСТРУКЦИЕЙ И ОПИСАНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОСЦИЛЛОГРАФА, ИЗЛОЖЕННЫМИ В РАЗДЕЛАХ 4, 10, 11 НАСТОЯЩЕГО ТО.

12.2. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

12.2.1. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ НАЧИНАТЬ С ВЫЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ БЛОКА, ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СХЕМУ АЛГОРИТМА ДИАГНОСТИКИ (САД) ОСЦИЛЛОГРАФА, ПРИВЕДЕННУЮ В ПРИЛОЖЕНИИ 5.

12.3. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ППП И ИМС ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

12.3.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ С СОБРАННЫМИ СБРОЧНЫМИ ЕДИНИЦАМИ, ПЕЧАТНЫМИ ПЛАТАМИ ИЛИ БЛОКАМИ, В КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ (ППП) И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ (ИМС), ПРОИЗВОДЯТ ЗА-

ЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ОСНАСТКИ, ПРИВОРОВ, ИНСТРУМЕНТОВ, ПОДЛЭЩАЩИХ ЗАЗЕМЛЁНИЮ,

12.3.2. НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ГДЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С СОБРАННЫМИ СБРОЧНЫМИ ЕДИНИЦАМИ, ПЕЧАТНЫМИ ПЛАТАМИ ИЛИ БЛОКАМИ, В КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ ППП И ИМС, УКРЕПИТЬ АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЛИСТ МЕТАЛЛА С РАЗМЕРЫ НЕ НЕШЕЕ 200X100X1,5mm). ЛИСТ МЕТАЛЛА ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН ЧЕРЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЕ 1 MΩ ± 10%.

12.3.3. ИСПОЛНИТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С ППП И ИМС, С СОБРАННЫМИ СБРОЧНЫМИ ЕДИНИЦАМИ, ПЕЧАТНЫМИ ПЛАТАМИ И БЛОКАМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ КОМУХОВ, С ТАРОЙ, В КОТОРОЙ ОНИ ХРАНЯТСЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДЕТЫ В ХАЛАТЫ И ШАПОЧКИ ИЛИ КОСЫНКИ.

12.3.4. ВСЕ РАБОТЫ, КРОМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ АППАРАТУРЫ, НАКОДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 42 V, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО СОПРИКСОВЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ С ППП И ИМС, С ТАРОЙ В КОТОРОЙ ОНИ НАХОДЯТСЯ, И С ПЕЧАТНЫМИ ПЛАТАМИ, В КОТОРЫЕ ОНИ УСТАНОВЛЕНЫ, ПРОИЗВОДИТЬ С АНТИСТАТИЧЕСКИМ БРАСЛЕТОМ, НАДЕЯТЫМ НА ЗАПЯСТЬЕ РУКИ.

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ БРАСЛЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ К ЗАЗЕМЛЕННОЙ ЧИМЕРЕ ЧЕРЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЕ 1 MΩ ± 10 % ПОСРЕДСТВОМ ГИБКОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДНИКА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:

1) РЕЗИСТОРЫ, СОЕДИНИТЕЛИ И ПРОВОДА, ОТВОДЯЩИЕ ЗАРЯДЫ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, НАДЕЖНО ЗАЩИТИТЬ (ИЗОЛИРОВАТЬ) ОТ ВОЗМОЖНОГО ПОПАДАНИЯ НА НИХ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ;

2) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, ПОДКЛЮЧАЮЩИЙ АНТИСТАТИЧЕС-

КИЯ ВРАСЛЕТ К ЗАЗЕМЛЕННОЙ ШИНЕ, ДОЛЖЕН ИМЕТЬ НАДЕЖНЫЙ КОНТАКТ И ОТКЛЮЧАТЬСЯ ПРИ ЛЕГКОМ УСИЛИИ РУКИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ.

12.3.5. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С СОБРАННЫМИ СБРОЧНЫМИ ЕДИНИЦАМИ И ПЕЧАТНЫМИ ПЛАТАМИ, С БЛОКАМИ, В КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ ППП И ИМС, ЭЛЕКТРИЧЕСКИ НЕЗАЗЕМЛЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ СЛЕДУЕТ КЛАСТЬ НА ЛИСТ МЕТАЛЛА, УКРЕПЛЕННЫЙ НА СТОЛЕ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИ ЗАЗЕМЛЕННЫЙ.

12.3.6. ЗАМЕНУ ППП И ИМС ПРИ РЕМОНТЕ ОСЦИЛЛОГРАФА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ОСЦИЛЛОГРАФЕ. ИАЛО ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИКА ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО.

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1. ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ УКАЗАНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 7 НАСТОЯЩЕГО ТД.

13.2. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ ОСЦИЛЛОГРАФА В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО СВОЕВРЕМЕННО ПРОВОДИТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ. ОСЦИЛЛОГРАФ ПОДВЕРГАЕТСЯ ДВУМ ВИДАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА: ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ N 1 И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ N 2.

13.3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР N 1 СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ НА ИСТЕК ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСЦИЛЛОГРАФА НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В КВАРТАЛ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА.

ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ N 1 ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, НАДЕЖНОСТЬ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ОТСУТСТВИЕ СКОЛОВ И ТРЕШИН НА ДЕТАЛЯХ ИЗ ПЛАСТИМССЫ, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ОСЦИЛЛОГРАФА СОГЛАСНО РАЗДЕЛУ 8.

13.4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР N 2 ИМЕЕТ ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ И ПРОВОДИТЬ ЕГО СЛЕДУЕТ В ОРГАНАХ РЕМОНТА И ПОВЕРКИ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ГОД.

ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ N 2 НЕОБХОДИМО УСТРАНИТЬ ПЫЛЬ ПРОДУВКОЙ СУХИМ ВОЗДУХОМ, ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОСЦИЛЛОГРАФА В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ РАЗДЕЛА 9 ТД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕСТИ В ФОРМУЛЯР.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ ВСКРЫТИЕ

ОСЦИЛЛОГРАФА ПРОВОДИТЬ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ
ГАРАНТИЙНОГО СРОКА.

2. ВСКРЫТИЕ ПРОВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С
РАЗДЕЛОМ 12.

14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

14.1. ХРАНЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА МОЖЕТ БЫТЬ КРАТКОВРЕМЕННЫМ
(ГАРАНТИЙНЫМ) И ДЛЯТЕЛЬНЫМ, В ОТАПЛИВАЕМОМ ИЛИ НЕОТАПЛИВАЕМОМ
ХРАНИЛИЩЕ.

КАК ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ ТАК И ПРИ ДЛЯТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ
ОСЦИЛЛОГРАФ РАЗМЕСТИТЬ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ НА СТЕЛЛАЖЕ В ЯЩИКЕ
(СТАБЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ) (ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ ХРАНЕНИИ ОСЦИЛЛОГРАФ
МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЕ) НА УРОВНÉ НЕ НИЖЕ 1,5 М
ОТ ПОЛА И НЕ БЛИЖЕ 2 М ОТ ДВЕРЕЙ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ И ОТО-
ПИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.

14.12. ОСЦИЛЛОГРАФ ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ В СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:
В ОТАПЛИВАЕМЫХ ХРАНИЛИЩАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО
ВОЗДУХА ОТ 5 ДО 40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО
ВОЗДУХА ДО 80 % ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25°C И НИЖЕ БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ
ВЛАГИ;

В НЕОТАПЛИВАЕМОМ ХРАНИЛИЩЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО
ВОЗДУХА ОТ МИНУС 60 ДО ПЛЮС 65°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ДО 98 % ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25 °C И НИЖЕ
БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ ВЛАГИ.

14.3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРОЗИОННОАКТИВНЫХ АГЕНТОВ В АТМОСФЕРЕ
ХРАНИЛИЩА НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ:

СЕРНИСТОГО ГАЗА 200 mg/m^3 (2 mg/m^3) В СУТКИ;
ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ 2 mg/m^3 В СУТКИ.

СРОК ДЛЯТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ:

В ОТАПЛИВАЕМОМ ХРАНИЛИЩЕ 10 ЛЕТ;

В НЕОТАПЛИВАЕМОМ ХРАНИЛИЩЕ 5 ЛЕТ.

ОСЦИЛЛОГРАФ МОЖЕТ ХРАНИТЬСЯ СОВМЕСТНО С ОБЪЕКТОМ, В КОТОРЫЙ ОН УСТАНОВЛЕН, ЕСЛИ ПОСЛЕДНИЙ ОВЕСПЕЧИВАЕТ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОСЦИЛЛОГРАФУ.

14.4. ОСЦИЛЛОГРАФ ПЕРЕД ЗАКЛАДКОЙ НА ДЛЯ ИСТЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ ПЕРЕКОНСЕРВИРОВАТЬ.

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:

ИЗВЛЕЧЬ ОСЦИЛЛОГРАФ ИЗ УПАКОВКИ;

ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ОСЦИЛЛОГРАФА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 6 НАСТОЯЩЕГО ТО;

ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ОСЦИЛЛОГРАФА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 9 НАСТОЯЩЕГО ТО;

ПРОВЕСТИ КОНСЕРВАЦИЮ ОСЦИЛЛОГРАФА, ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ПРОСУШИТЬ ОСЦИЛЛОГРАФ (СВЫДЕРЖКА НЕ МЕНЕЕ 24ч) В ПОМЕЩЕНИИ С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 70 % ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (20+-5) °C. ДОПУСКАЕТСЯ ПРОСУШИВАТЬ ОСЦИЛЛОГРАФ, ОБДУВЯ ЕГО ТЕПЛЫМ СУХИМ ВОЗДУХОМ, ПРИ ЭТОМ ТЕМПЕРАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ 40 - 50 °C, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 60 % И ВРЕМЯ ОБДУВКИ 30 min.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ КОРРОЗИИ НА ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ, ПРОДУКТЫ КОРРОЗИИ УДАЛИТЬ МЕХАНИЧЕСКИМ ИЛИ ХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ КОРРОЗИИ МЕСТА ЗАКРАСИТЬ. ОСЦИЛЛОГРАФ УЛОЖИТЬ В ЯЩИК В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 6 НАСТОЯЩЕГО ТО.

ПРИМЕЧАНИЕ. ПРИ ПЕРЕКОНСЕРВАЦИИ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО УПАКОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА.

14.5. В ФОРМУЛЯРЕ УКАЗАТЬ ДАТУ КОНСЕРВАЦИИ ОСЦИЛЛОГРАФА.

14.6. КОНСЕРВАЦИЮ ПРОВОДИТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (20+-5) °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 70 % БЕЗ РЕЗКИХ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.

ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЩИЩЕНО ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ В НЕГО АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И КОРРОЗИОННОАКТИВНЫХ ГАЗОВ (ХЛОР, СЕРДВОДОРОД, АМИАК, СЕРНЫЙ ГАЗ И ДР.).

ОСЦИЛЛОГРАФЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ДЛЯ ИСТЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ, ОГОВОРЕННЫХ В П. 14.2, ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА НЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ.

14.7. ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕЧЬ ОСЦИЛЛОГРАФ ИЗ УПАКОВКИ И ВЫПОЛНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ РАЗДЕЛА 6 НАСТОЯЩЕГО.

15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

15.1. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВСЕМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА В СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ОТ МИНУС 60 ДО ПЛЮС 65°C;

ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ДО 98 % ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25 °C;

ПРИ ПОНИЖЕННОМ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ 400 мтН₂;

ПРИ УСЛОВИИ ЗАЩИТЫ ОСЦИЛЛОГРАФА ОТ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ.

15.2. ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВАНИЕМ ОСЦИЛЛОГРАФА ПРОВОДИТЬ УПАКОВКУ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 6 НАСТОЯЩЕГО ТО.

15.3. НЕ ДОПУСКАТЬ КАНТОВАНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА.

15.4. ПРИ ПОГРУЗКЕ И ВЫГРУЗКЕ ОСЦИЛЛОГРАФ НЕ БРОСАТЬ, СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ЯЩИКА И ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. ПОСЛЕ ПОГРУЗКИ В ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНЫЙ ЯЩИК С ОСЦИЛЛОГРАФОМ ЗАКРЕПЛЯТЬ С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.

15.5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ (БЕЗ УПАКОВКИ) ПРОВОДИТЬ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА НА КОЛЕСНОМ ШАССИ ПРИ УСЛОВИИ ЖЕСТКОГО КРЕПЛЕНИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА К ПЛАТФОРМЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,

ПРИЛОЖЕНИЕ I КАРТЫ НАПРЯЖЕНИЯ В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ


БЛОК РАЗВЕРТКИ

ДЛЯ ПРОВЕРКИ СИГНАЛОВ В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ БЛОКА РАЗВЕРТКИ УСТАНОВИТЬ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА В СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "А, А И Б, Б" В ПОЛОЖЕНИЕ "А";
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "А+Б, → , ← , ---" В ПОЛОЖЕНИЕ "→ - -";
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "НОРМ, ИНВЕРТ" В ПОЛОЖЕНИЕ "НОРМ";
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "Х10, X1, X-У" В ПОЛОЖЕНИЕ "Х1";
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "+", "-" В ПОЛОЖЕНИЕ "+";
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВЧ, ПС, НЧ" В ПОЛОЖЕНИЕ "ПС";
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "СЕТЬ ВНУТР ВНЕШ" В ПОЛОЖЕНИЕ "ВНЕШ";
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "Z+, Z-, ОДНОКР" В ПОЛОЖЕНИЕ "Z,+";
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВРЕМЯ/ДЕЛ" В ПОЛОЖЕНИЕ "0,05/18";
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "У/ДЕЛ" КАНАЛА А В ПОЛОЖЕНИЕ ",1 В";
- ДЛЯ ПРОВЕРКИ СИГНАЛОВ, ИЗОБРАЖЕННЫХ НА ЭЛПОРЕ 2 УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВЧ, ПС, НЧ" В ПОЛОЖЕНИЕ "НЧ";
- ДЛЯ ПРОВЕРКИ СИГНАЛА, ИЗОБРАЖЕННОГО НА ЭЛПОРЕ 3, УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВЧ, ПС, НЧ" В ПОЛОЖЕНИЕ "ВЧ";
- НА ВХОД "⊕ X" ПОДАТЬ С ВЫХОДА "⊖ Г" КАЛИБРАТОРА №1-9 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИМПУЛЬСЫ АМПЛИТУДОЙ (0,4±0,1) В С ЧАСТОТУ 10 kHz.


КОНТРОЛЬНАЯ:
ТОЧКА

ФОРМА И АМПЛИТУДА НАПРЯЖЕНИЯ

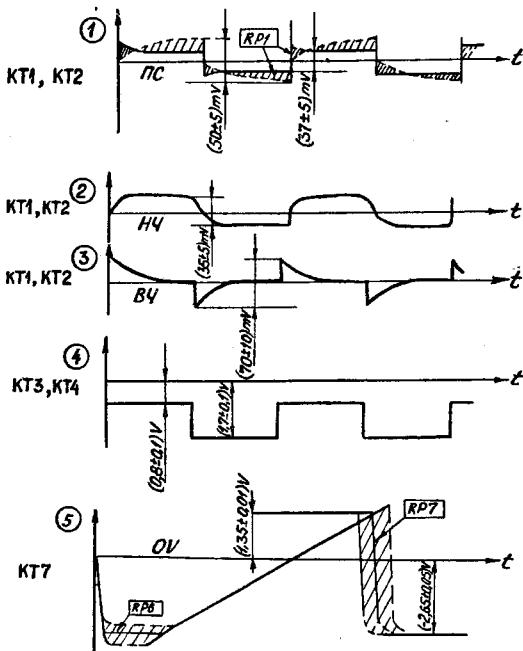

КОНТРОЛЬНАЯ:
ТОЧКА

ФОРМА И АМПЛИТУДА НАПРЯЖЕНИЯ

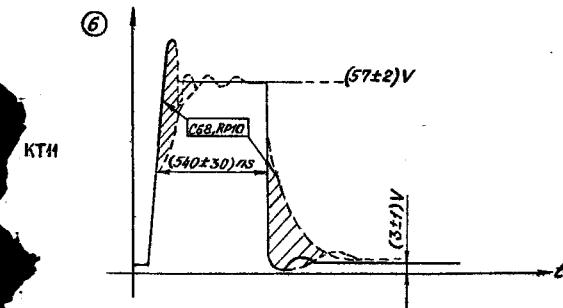

БЛОК УСИЛИТЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ОТКЛОНЕНИЯ (УВО)

ДЛЯ ПРОВЕРКИ СИГНАЛОВ В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ БЛОКА УВО
УСТАНОВИТЬ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСИЛЛОГРАФА В СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ:

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "А, А И В, Б" В ПОЛОЖЕНИЕ "А"(“Б”)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "А+Б, —, —" В ПОЛОЖЕНИЕ "—, —"

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "НОРМ, ИНВЕРТ" В ПОЛОЖЕНИЕ "НОРМ"

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "А, В" В ПОЛОЖЕНИЕ "А"(“В”)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "У/ДЕЛ" КАНАЛОВ А И В В ПОЛОЖЕНИЕ
"5mV";

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "—, ~, ∞" В ПОЛОЖЕНИЕ "~~".

НА ВХОДЫ КАНАЛОВ А И В ПОДАТЬ СИГНАЛ АМПЛИТУДОЙ 30 мВ
ОТ КАЛИБРАТОРА Н1=9.

ИЗОВРАЖЕНИЕ СИГНАЛА РАСПОЛОЖИТЬ СИММЕТРИЧНО ОТНОСИТЕЛЬНО
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНИИ ШКАЛЫ ЭКРАНА ЭЛТ.

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА ФОРМА И АМПЛИТУДА НАПРЯЖЕНИЯ

1

2

3

313

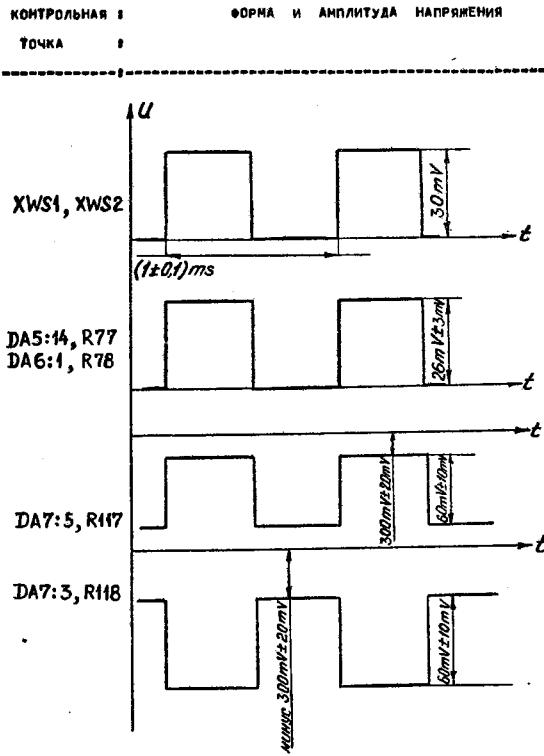

卷之三

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. НАПРЯЖЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОДАХ 2_р, 4 - 13, А ИЗМЕРЯЮТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА ОСКОЛОГРАФА.

2. НИТЬ НАКАЛА ЭЛТ (ЭЛЕКТРОД 1,1A) ПОДАЕТСЯ ПЕРЕЧЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
6,3 В И СОВМЕЩАЕТСЯ С ЭЛЕКТРОДОМ 2 ЭЛТ.
3. НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОДЕ 3 ЭЛТ ИЗМЕРЯЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭЛЕКТРОДА 2.
4. А - ВЫСКОВОЛЬТНАЯ ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСЛЕУСКОРЕНИЯ
НАХОДИТСЯ НА БАЛлонЕ ЭЛТ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

НАНОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ И СХЕМЫ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

1. НАНОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ И СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАТОРА Т1 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ТРАНСФОРМАТОРА Т4 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (ПРОВОД ПЭТВ-2) ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛ. 1.

ТАБЛИЦА 1

| НОМЕР:НОМЕР:НАПРЯ- | | ТОК В РЕ-1ДИА-1КОЛИ-8 |
|--------------------|---|---|
| СХЕМА ЭЛЕКТРИ- | | ГОВНО-ВЫВО-ВНЕНИЕ ВОДЫ НАГ-ИМЕР ЧЕСТ-ПРИМЕ- |
| ЧЕСТ-ИМЕ- | | ЧЕСТИ ГРУЗКИ, А, ПРО-ВО-ЧИНЕ |
| С | С | ИНАГРУЗ-ИНЕ ВОЛЕЕ ВОДА, ГВИТ- |
| С | С | ГИКИ, В |
| | | ИММ 1КОВ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|-------------|---|-------------|------|---|------|---|-----|---|-----|---|--|--|
| <i>I</i> | <i>H</i> | <i>Ia</i> | <i>H</i> -4 | 1 | I A : 1-2 : | 24 | I | 0,25 | : | 0,1 | : | 40 | : | | |
| | | | | 2 | I B : 2-3 : | 24 | I | 0,25 | : | 0,1 | : | 40 | : | | |
| <i>I</i> | <i>H</i> | <i>Ia</i> | <i>H</i> -5 | 3 | I A : 4-5 : | 2,25 | I | 0,6 | : | 0,2 | : | 4 | : | | |
| | | | | 4 | I B : 5-6 : | 0,86 | I | 0,6 | : | 0,5 | : | 1,5 | : | | |
| <i>I</i> | <i>H</i> | <i>Ib</i> | <i>H</i> -6 | 5 | I A : 6-7 : | 2,25 | I | 0,6 | : | 0,2 | : | 4 | : | | |
| | | | | 6 | I B : 7-8 : | 0,57 | I | 0,6 | : | 0,5 | : | 1 | : | | |
| <i>II</i> | | <i>H</i> -7 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>III</i> | | <i>H</i> -8 | | | | | | | | | | | | | |

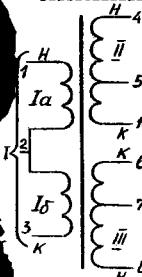

2. НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ И СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАТОРА
Т2 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ПРОВОД ПЭТВ-2) ПРИВЕДЕНЫ В
ТАБЛ. 2.

ТАБЛИЦА 2

«3. НАНОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ И СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАТОРЫ
ТИ ВЫПРАМИТЕЛЯ (ПРОВОД ПЭТВ-2) ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛ. 3.


ТАБЛИЦА 3

| СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | | | | | | | | СХЕМА НАПРЯЖЕНИЯ | |
|---------------------|-----|------------------|-----|--------------------------------------|-----|------------------|------|--------------------------------------|-----|
| СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | | СХЕМА НАПРЯЖЕНИЯ | | СХЕМА ТОКА В РЕЗИСТОРЫ И КОМПОНИЕНТЫ | | СХЕМА НАПРЯЖЕНИЯ | | СХЕМА ТОКА В РЕЗИСТОРЫ И КОМПОНИЕНТЫ | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 |


4. НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ И СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ
T1-T3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (ПРОВОД ПЭТВ-2) ПРИВЕДЕНИ В ТАБЛ. 4.

ТАБЛИЦА 4

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБМОЛОЧНОГО МАШИНЫ НАГРУЗОЧНОГО ЧЕСТИ ИМЕЧАЕТСЯ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБМОЛОЧНОГО МАШИНЫ НАГРУЗОЧНОГО ЧЕСТИ ИМЕЧАЕТСЯ

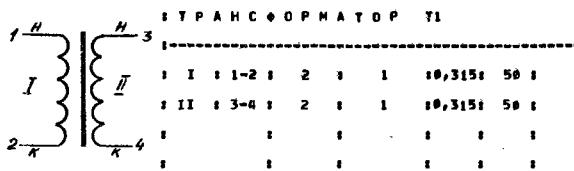


І ТРАНСФОРМАТОР Т2

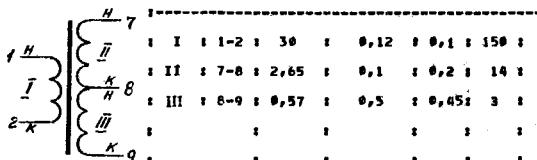

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 4

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ВЫВОДУ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛИЯНИЯ НАГРУЗКИ АППАРАТА ПРИ ЧЕСКАЯ

ІІІ РАНС-ОПНМАТОР ТВ

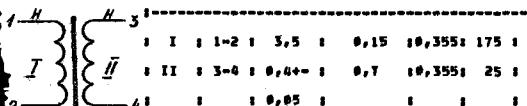

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРОРАДИОЭЛЕМЕНТОВ (ЭРЭ)

РИС.1. ПЛАТА УСИЛИТЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ

РИС.2. ПЛАТА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

РИС.3. ПЛАТА БЛОКА РАЗВЕРТКИ

РИС.4. ПЛАТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ

РИС.5. ПЛАТА ВЫПРЯМИТЕЛЯ

РИС.6. ПЛАТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

РИС.7. ПЛАТА АТТЕНЮАТОРА

Плата усилителя вертикального отклонения

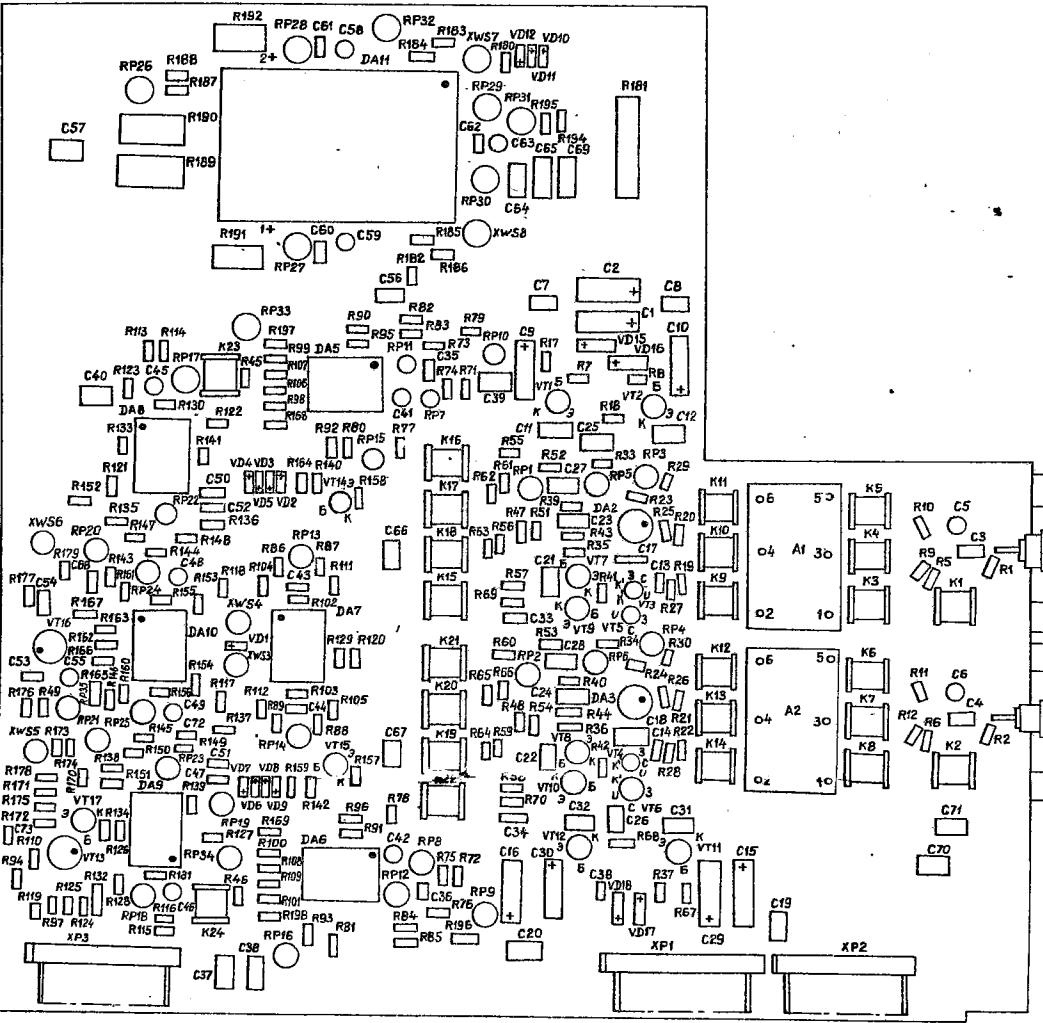


Рис. I

Плата блока управления

133


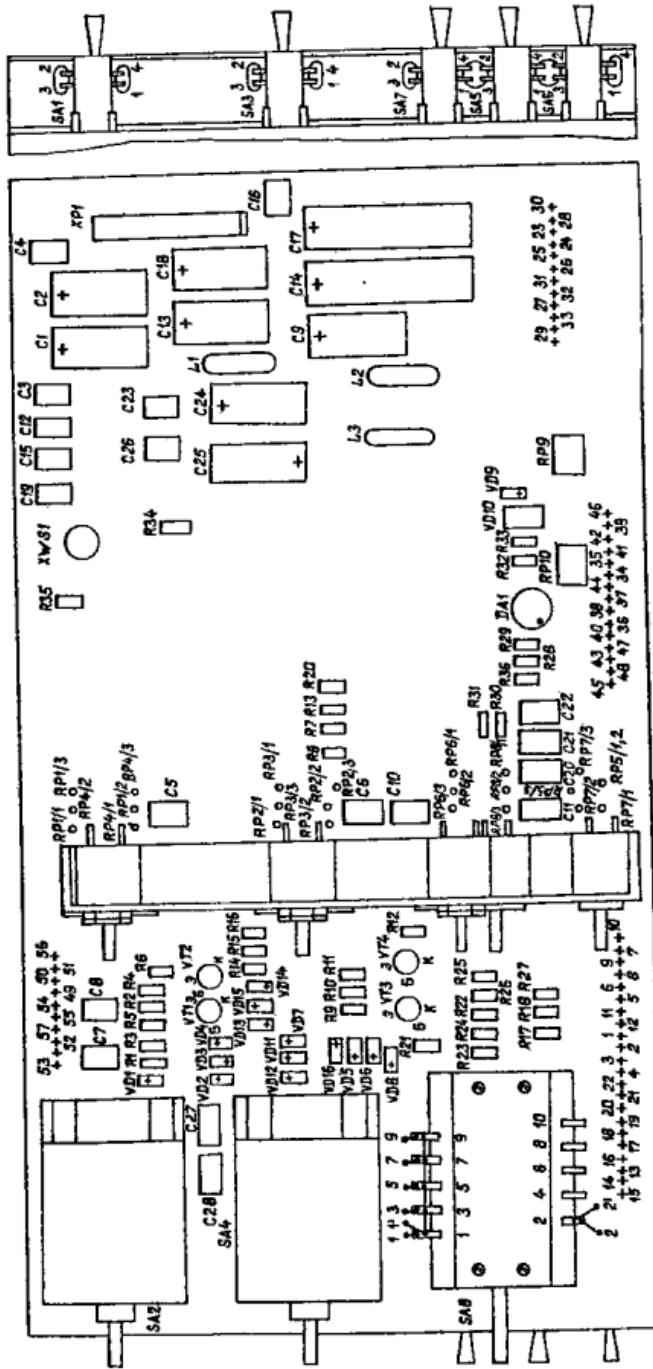


Рис. 2

Плата блока развертки

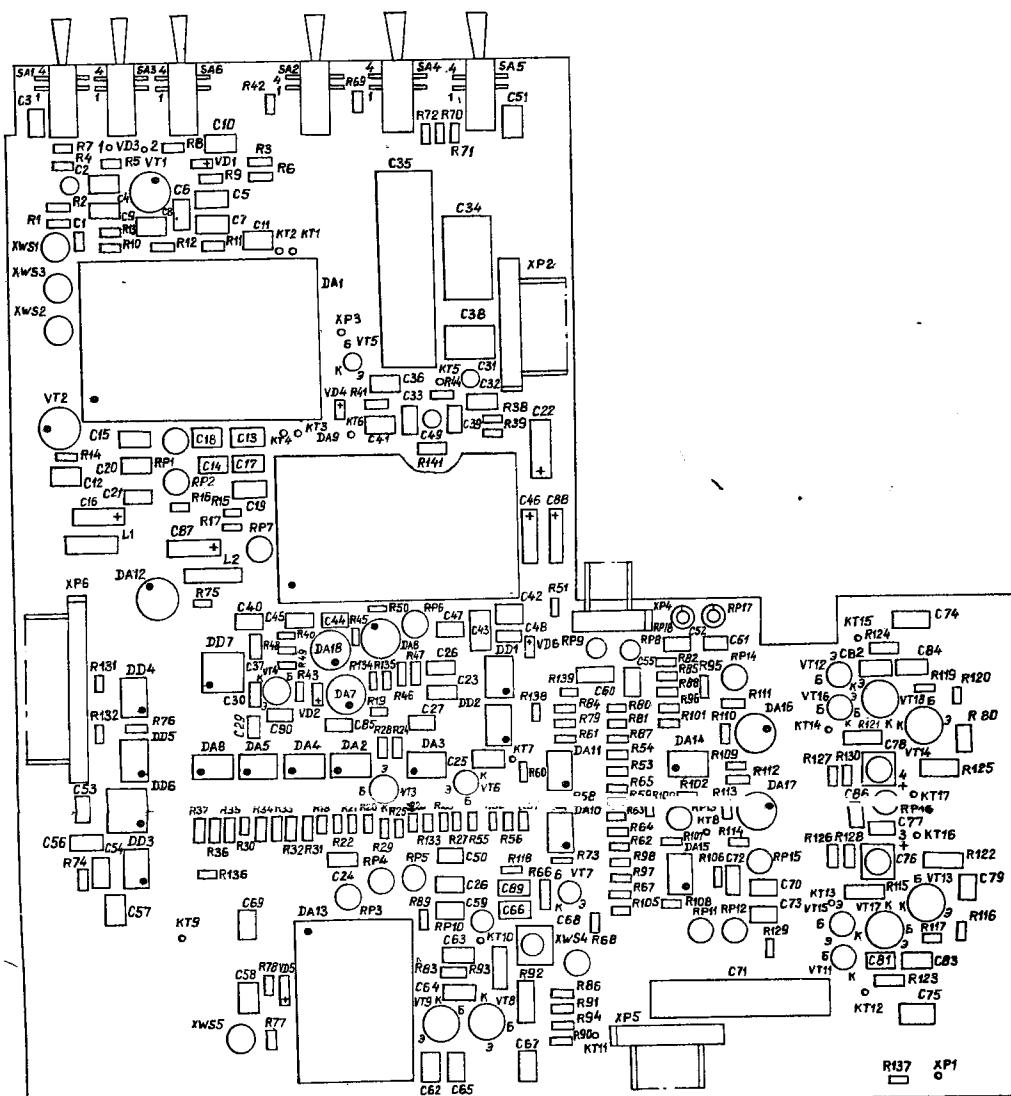

Цепь преобразователя напряжения

137


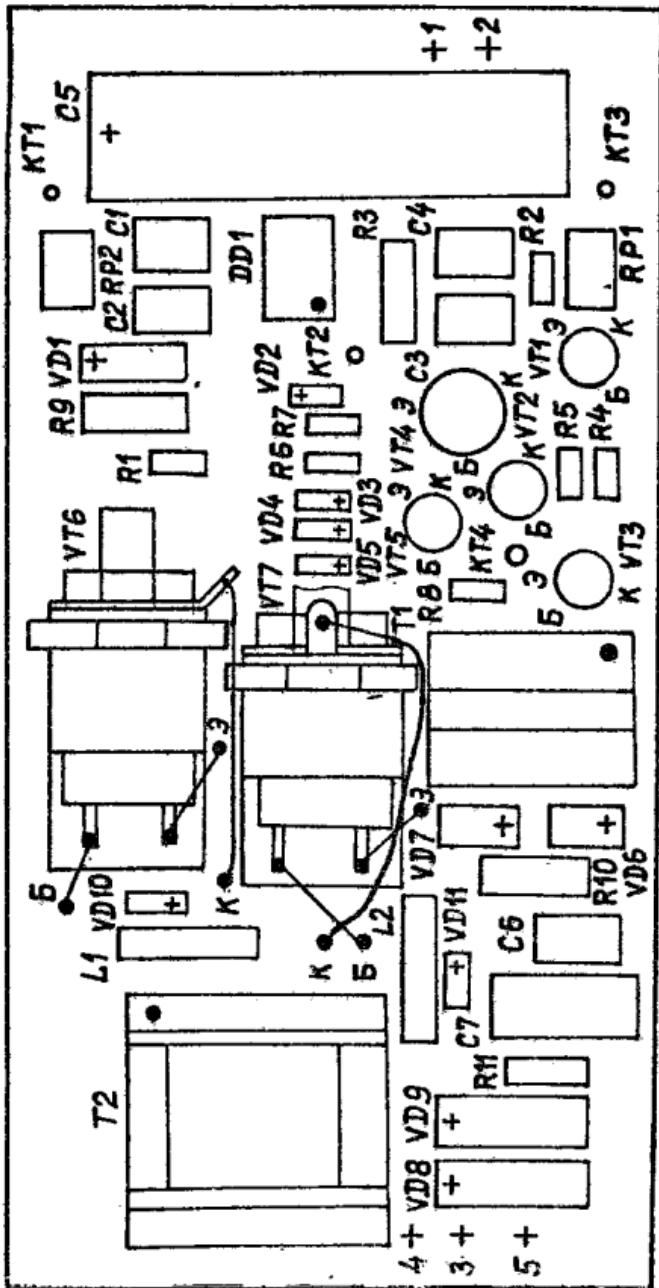


Рис. 4


Плата выпрямителя

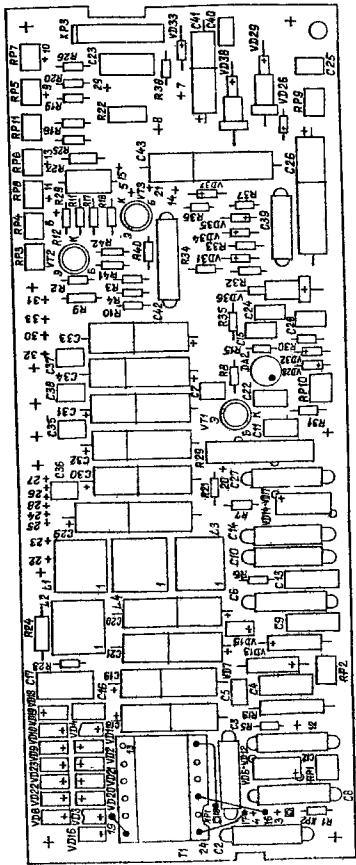

138

Рис. 5

Плата преобразователя

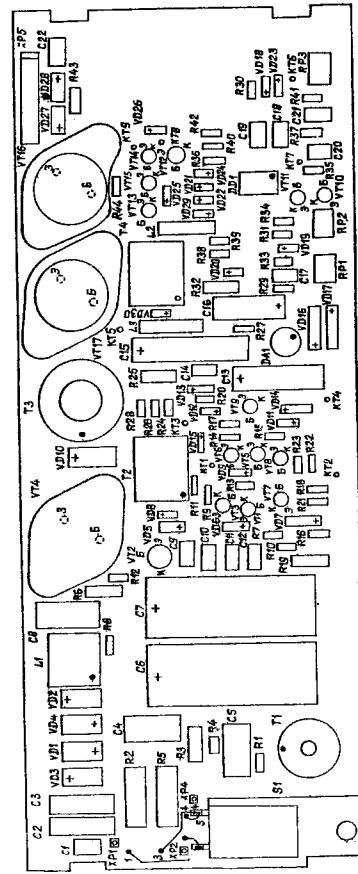

139

Рис. 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ ДИАГНОСТИКИ

САД ОСЦИЛЛОГРАФА

Плата аттенюатора




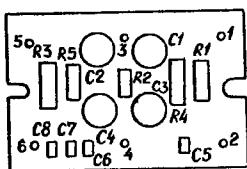
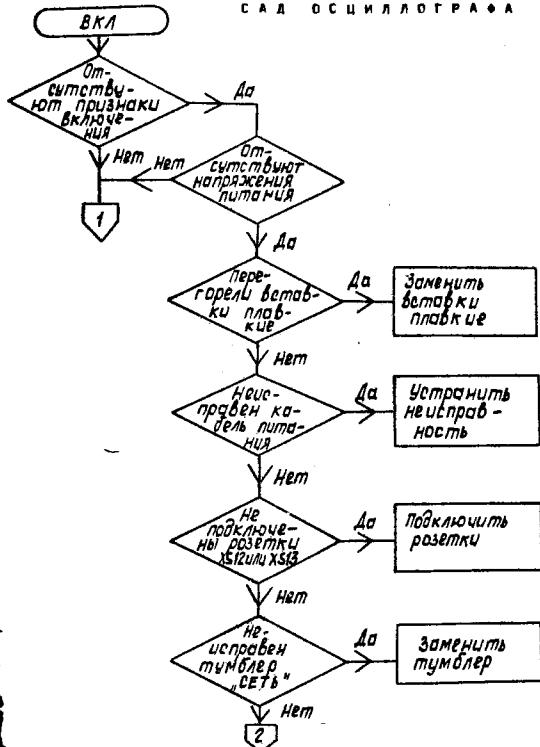
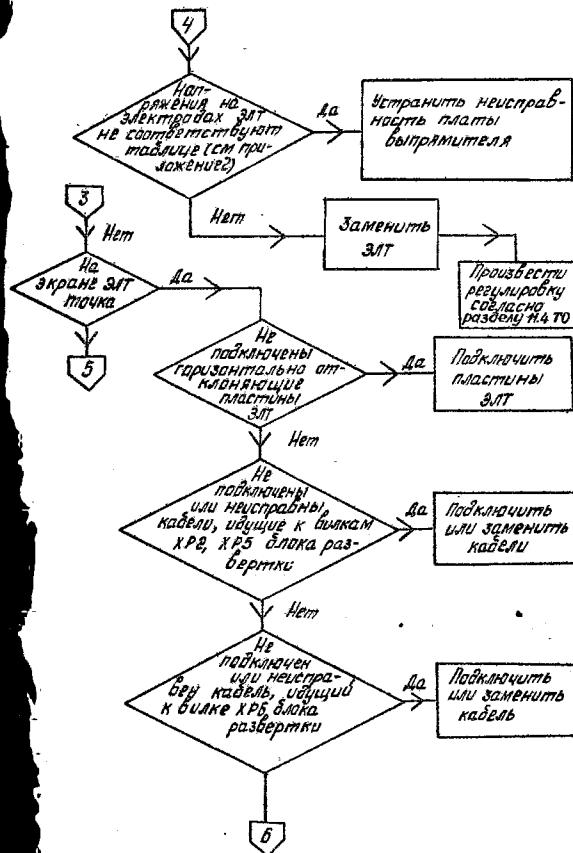


Рис. 7

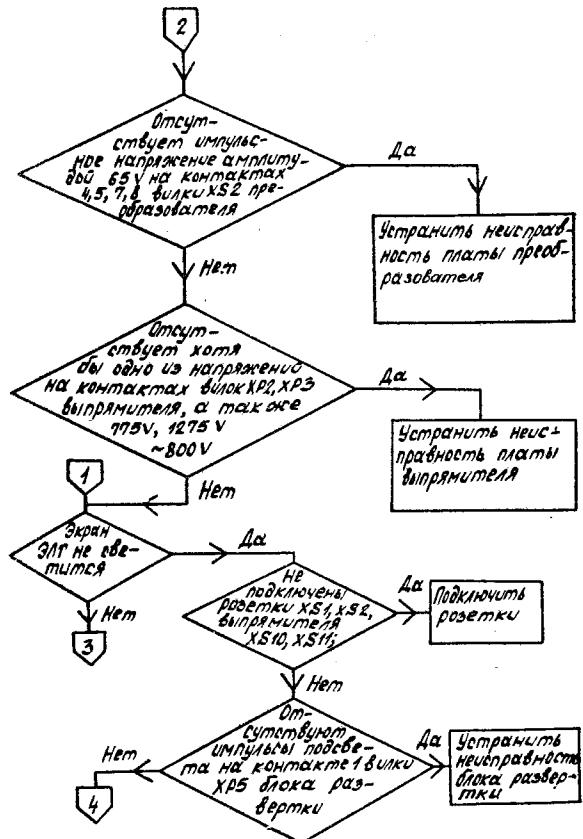

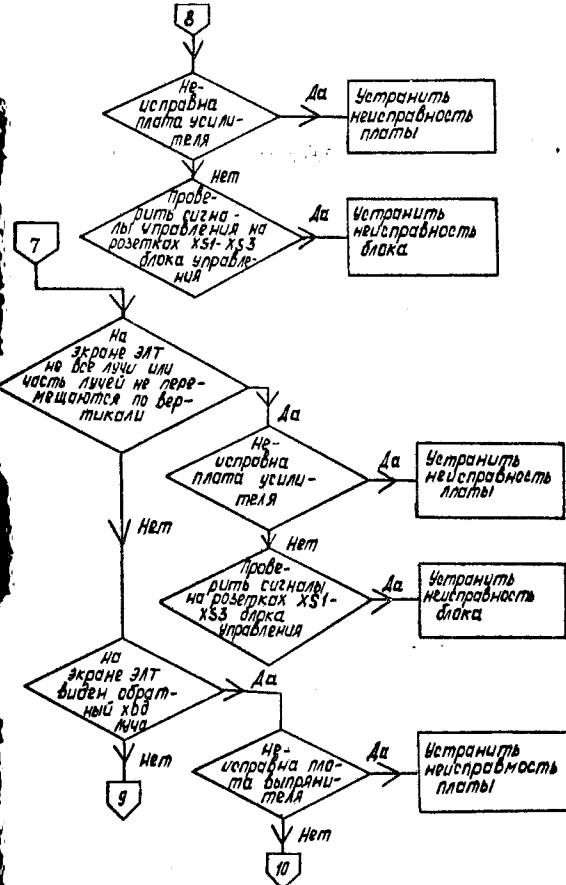

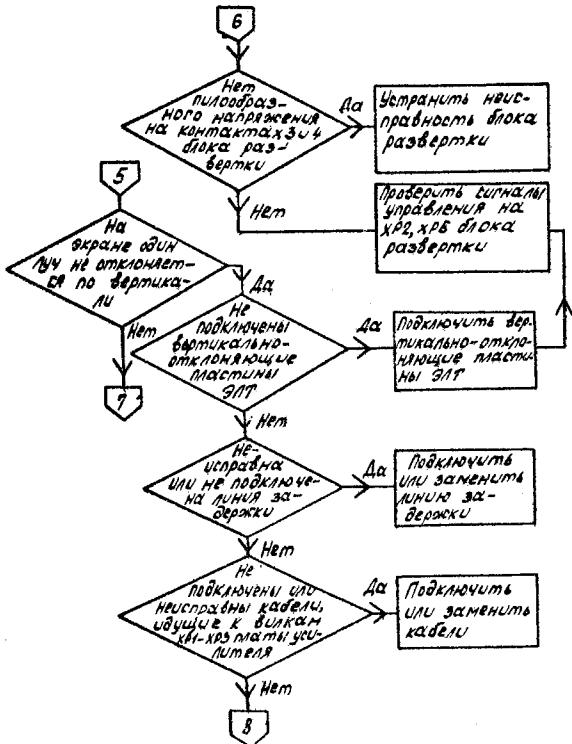

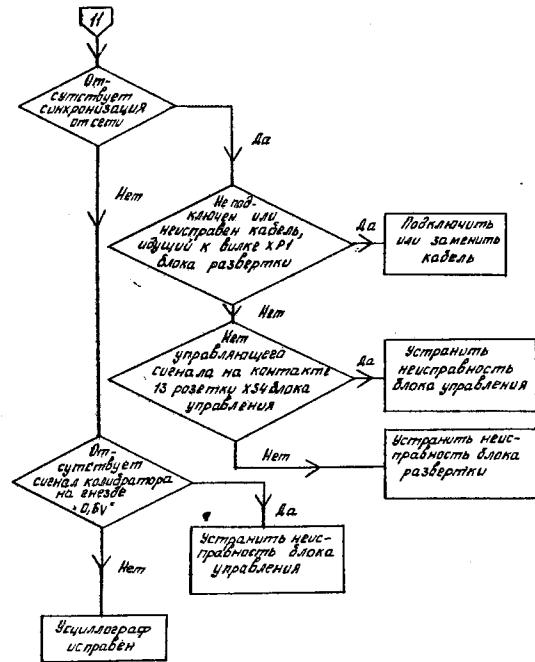
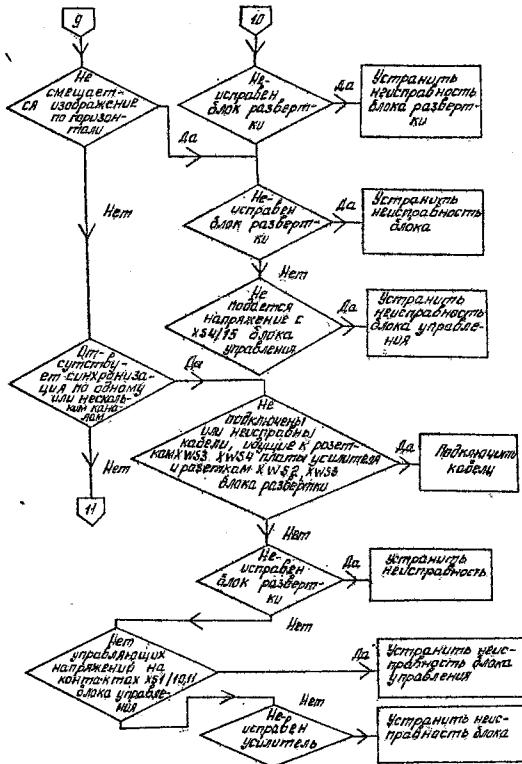


Рис. I


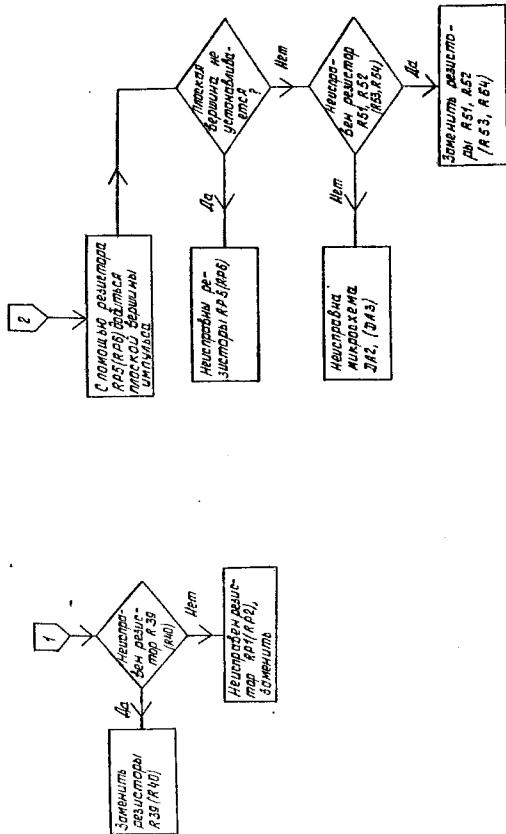
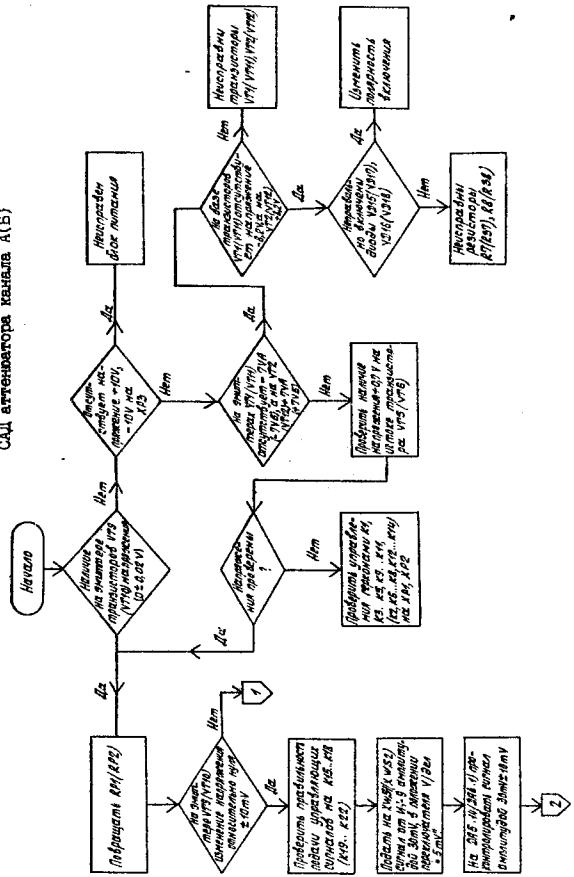
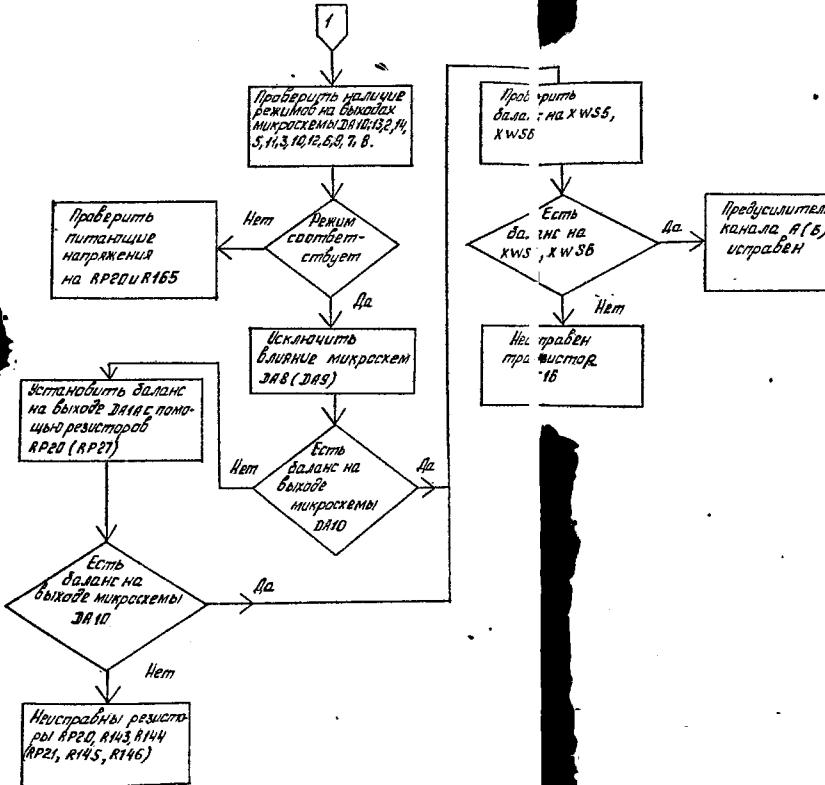


Рис. 2

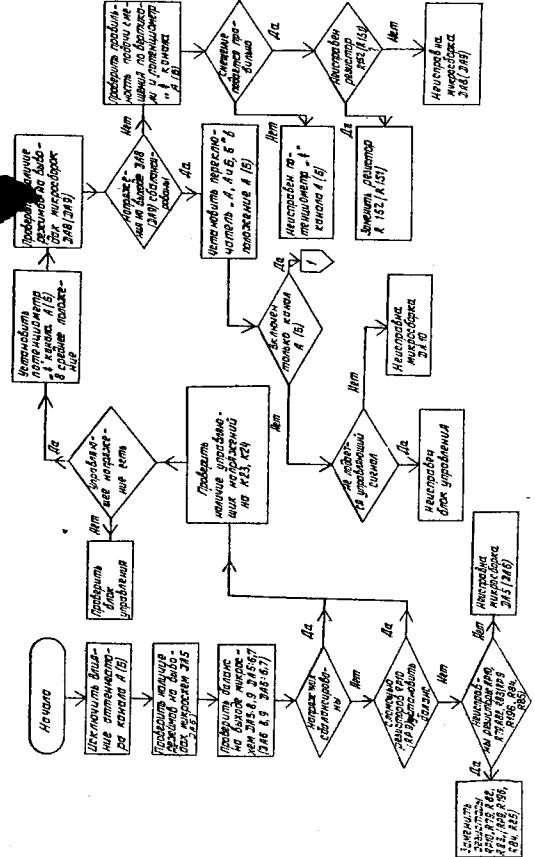

САД усилителя выходного

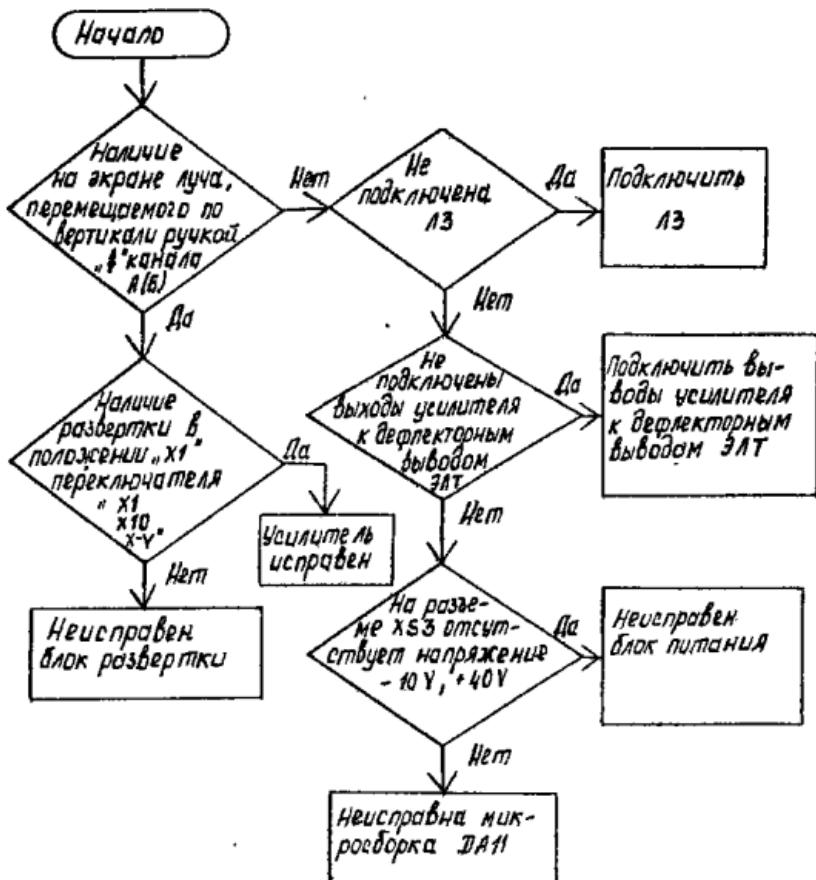


Рис. 4

САД БЛОКА РАЗВЕРТКИ

САД БЛОКА РАЗВЕРТКИ СОСТОИТ ИЗ:

САД ТРАКТА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ;

САД ТРАКТА Z;

САД ГЕНЕРАТОРА ПИЛООБРАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ;

САД СИНХРОНИЗАТОРА.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ УСТАНОВИТЬ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОСЦИЛЛОГРАФОМ В СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

ТУМБЛЕР "А, А И Б, Б" В ПОЛОЖЕНИЕ "А";

ТУМБЛЕР "А+Б, →→→, ---" В ПОЛОЖЕНИЕ "→→→";

ТУМБЛЕР "НОРМ, ИНВЕРТ" В ПОЛОЖЕНИЕ "НОРМ";

ТУМБЛЕР "Х10, X1, Х-У" В ПОЛОЖЕНИЕ "Х1";

ТУМБЛЕР "+, -" В ПОЛОЖЕНИЕ "+";

ТУМБЛЕР "ВЧ, ПС, НЧ" В ПОЛОЖЕНИЕ "ПС";

ТУМБЛЕР "Л, ~, π" КАНАЛА А В ПОЛОЖЕНИЕ "~";

ТУМБЛЕР "Л, ~, π" КАНАЛА Б В ПОЛОЖЕНИЕ "Л";

ТУМБЛЕР "Z, Z, ОДНОКР" В ПОЛОЖЕНИЕ "Z.");

ТУМБЛЕР "А, Б" В ПОЛОЖЕНИЕ "А";

ТУМБЛЕР "СЕТЬ, ВНУТР, ВНЕШ" В ПОЛОЖЕНИЕ "ВНУТР".

РУЧКИ " ", "↔", "УРОВ", "СТАВИЛЬН" УСТАНОВИТЬ В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ;

РУЧКИ В КРАЙНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ;

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "У/ДЕЛ" КАНАЛА А В ПОЛОЖЕНИЕ "2 У";

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "У/ДЕЛ" КАНАЛА Б В ПОЛОЖЕНИЕ "1 У";

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВРЕМЯ/ДЕЛ" В ПОЛОЖЕНИЕ ",5 ms";

РУЧКИ , , В ПРОИЗВОЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

САД тракта горизонтального склонения

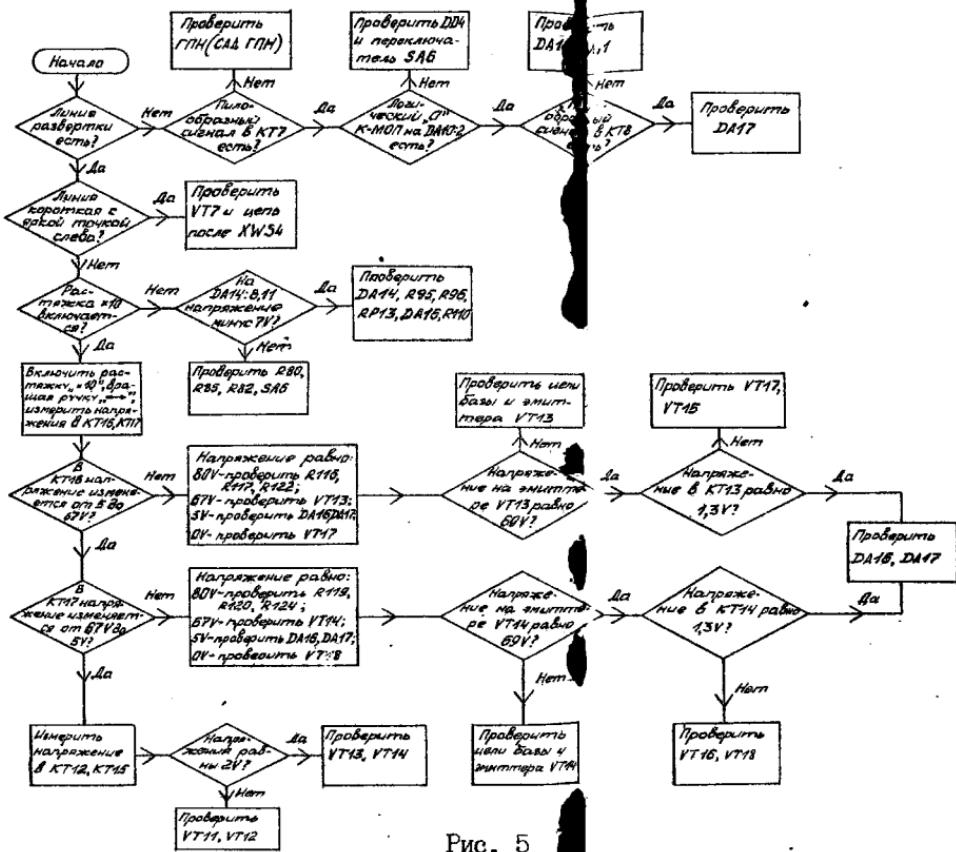


Рис. 5

САД тракта Z

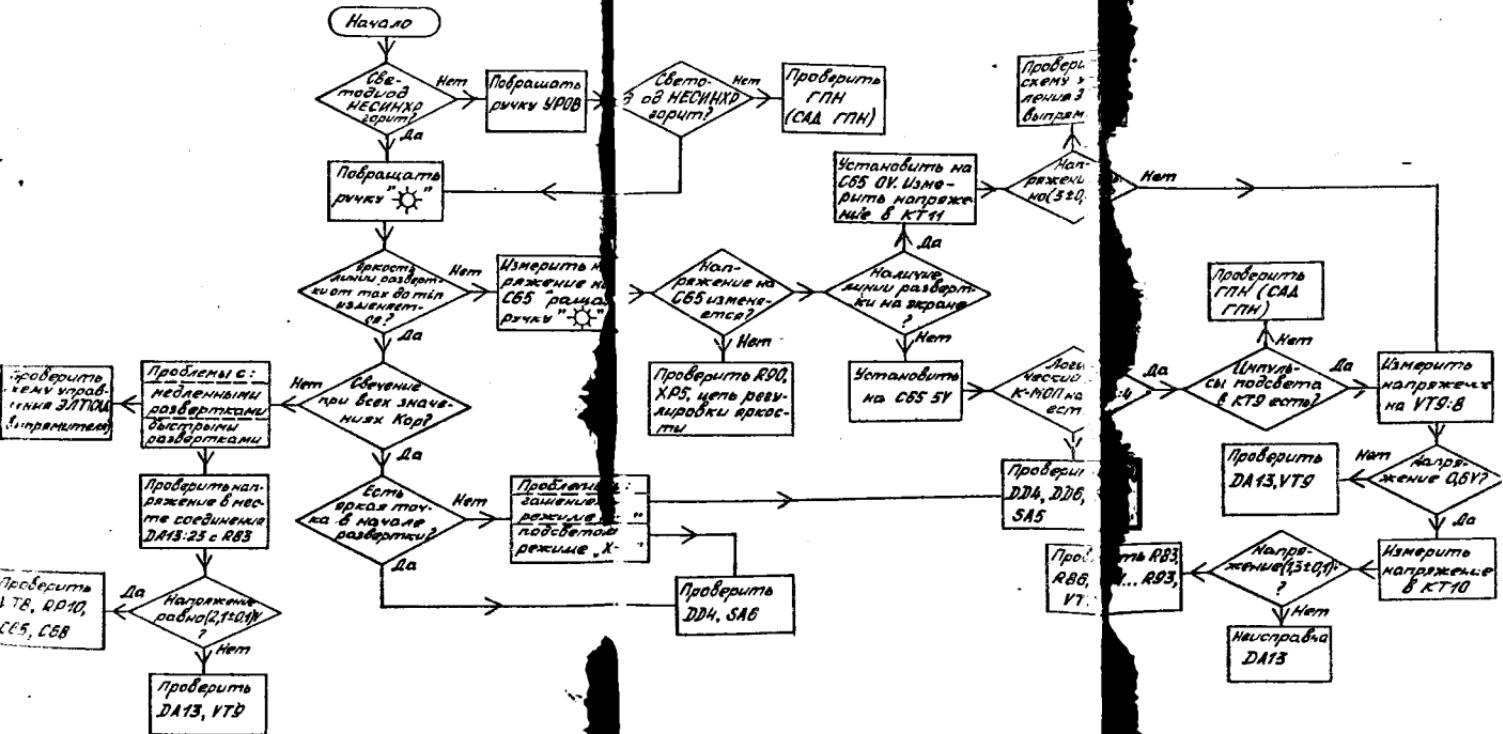


Рис. 6

САД генераторов пилообразного напряжения

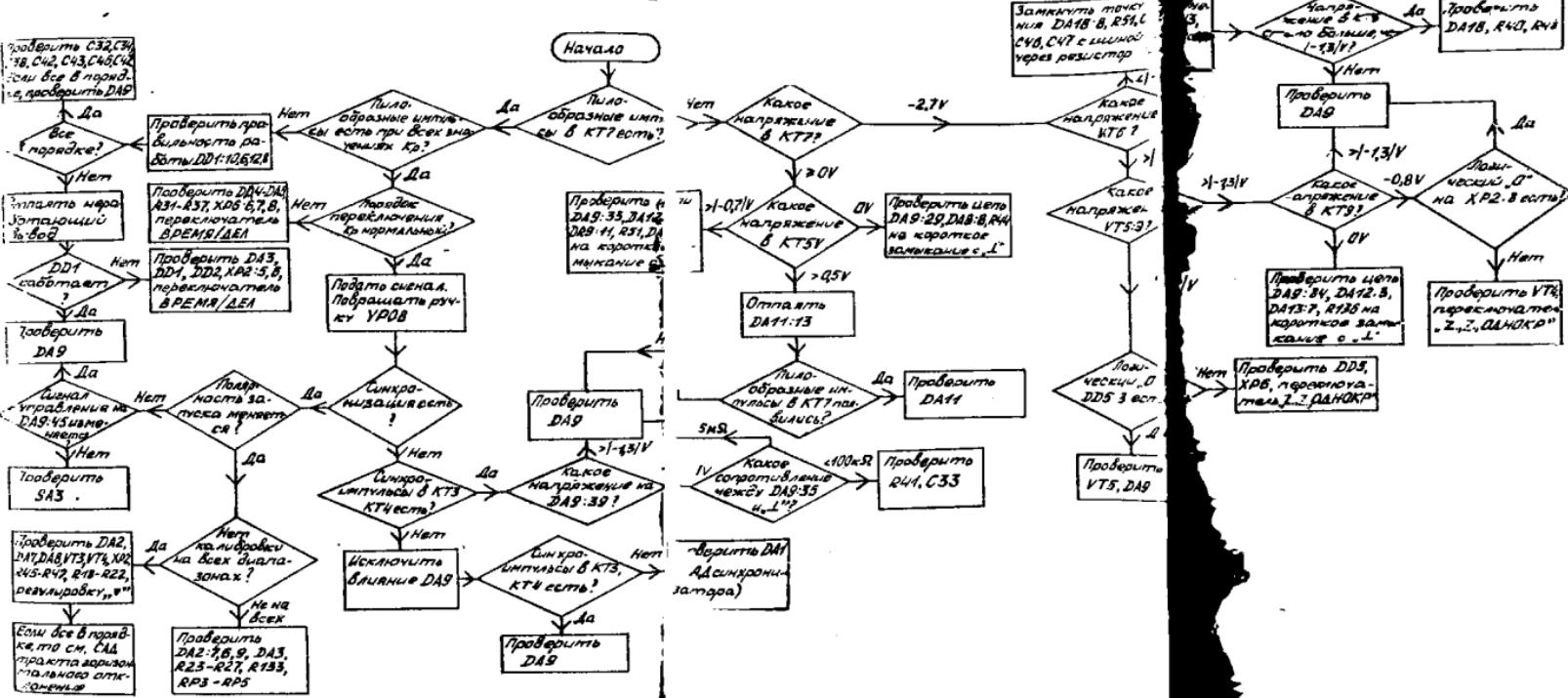


Рис. 7

САД синхронизато


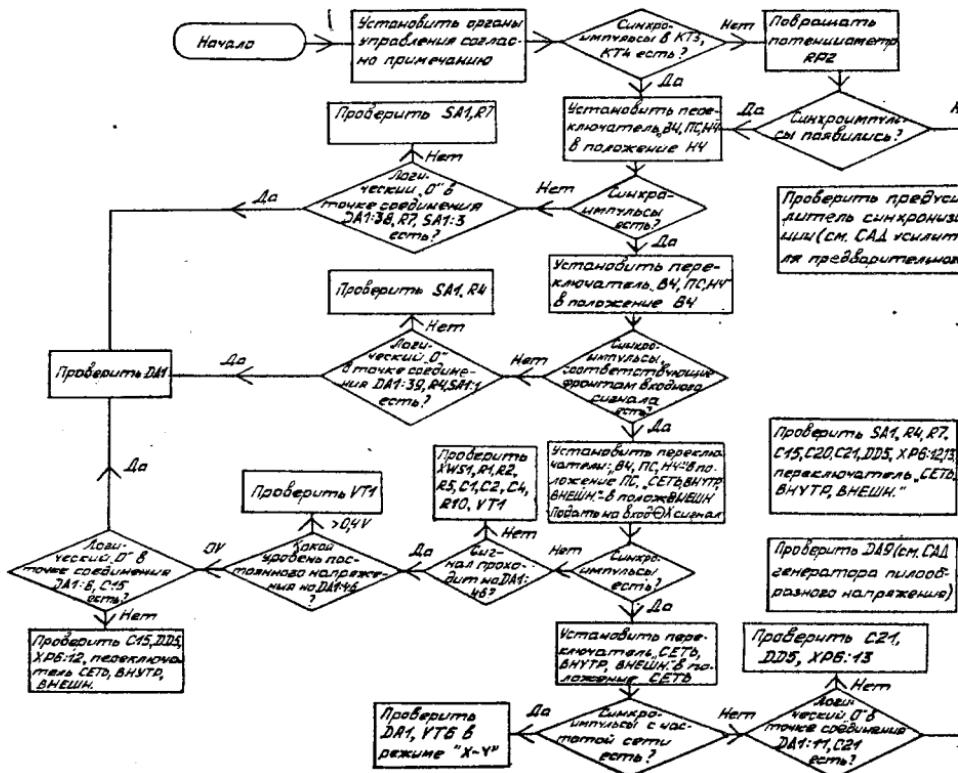



Рис. 8

ра

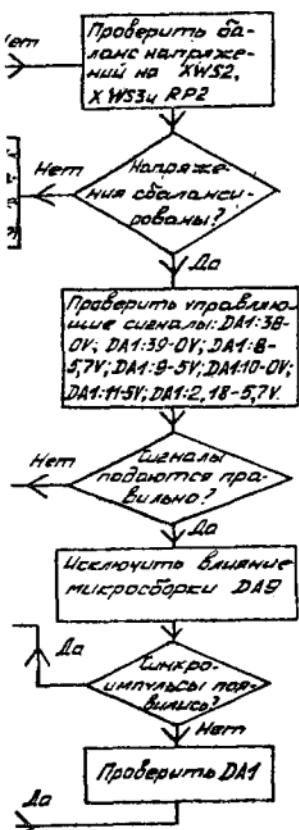

Примечание. Установите время управления в следующие положения:
„ВРЕМЯ/ДЕЛ“ - „5ms“;
„УРОВ“ - в среднее положение;
„+“ - “+“;
„В4, ПС, НЧ“ - „ПС“;
„СЕТЬ, ВНУТР, ВНЕШН.“ - „ВНУТР“;
„Х10, Х1, Х-У“ - „Х1“;
Подать на вход канала А сигнал от генератора

САД ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

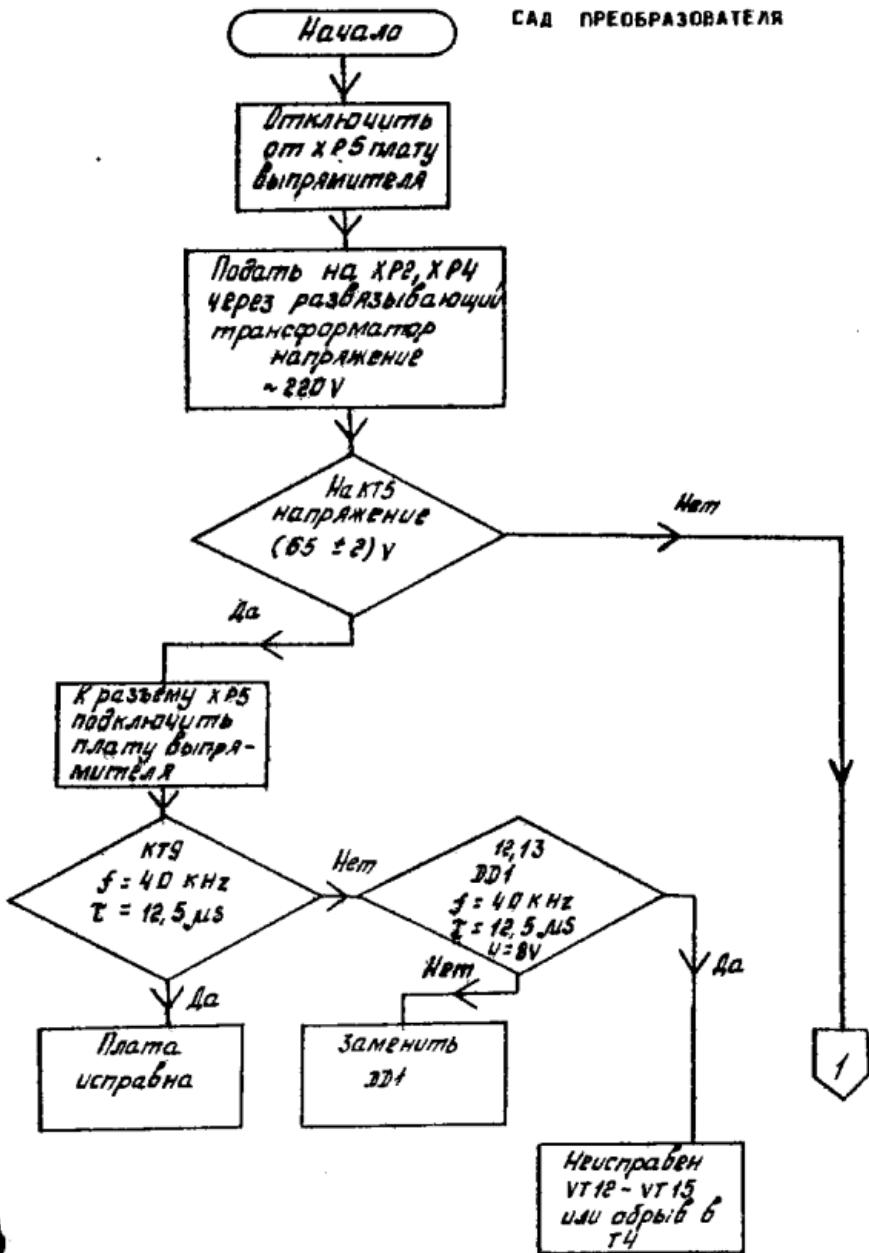


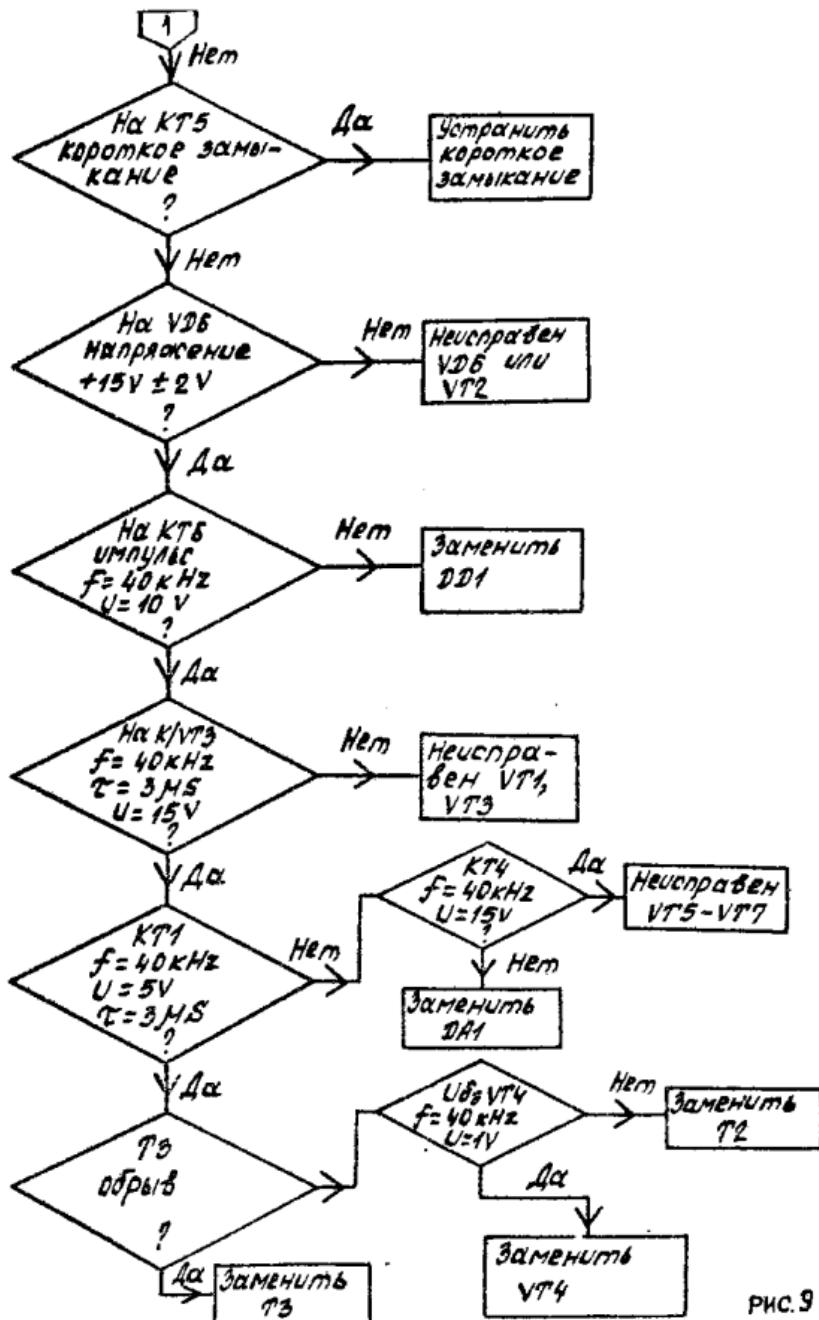


Рис. 9

САД выпрямителя

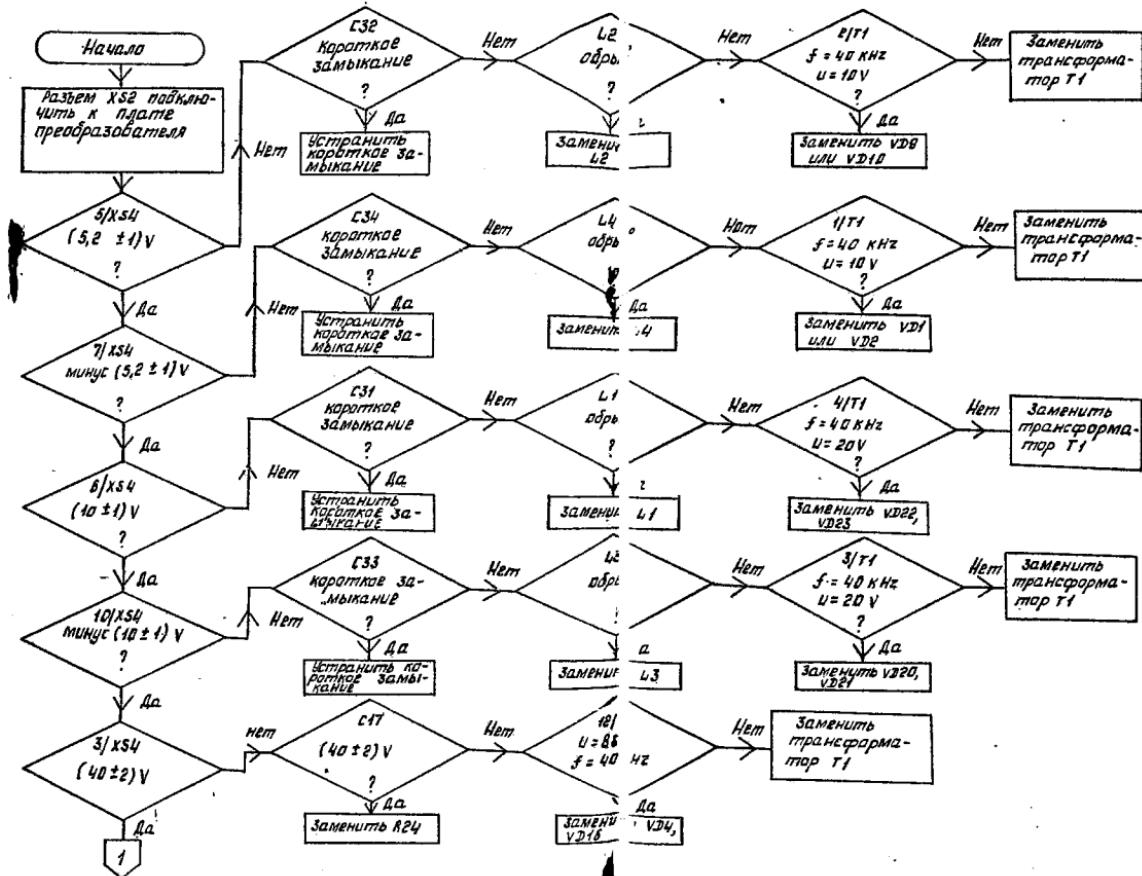

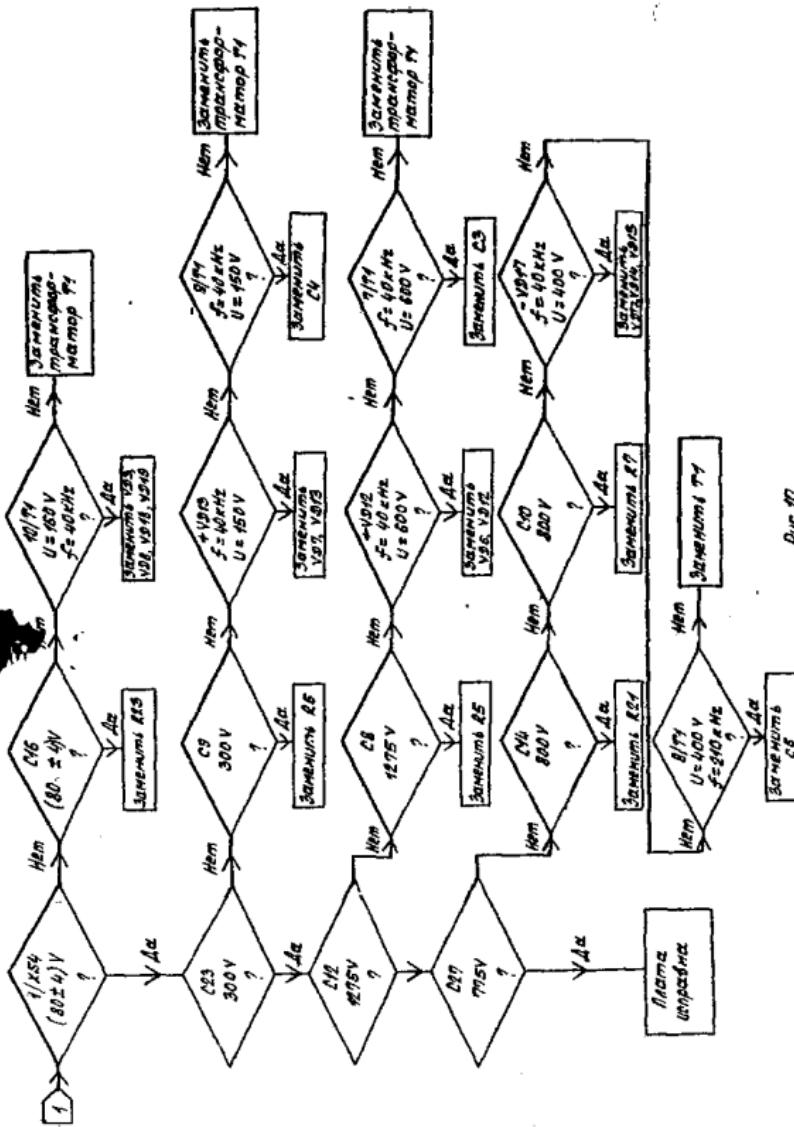


Рис. 17

САД ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ

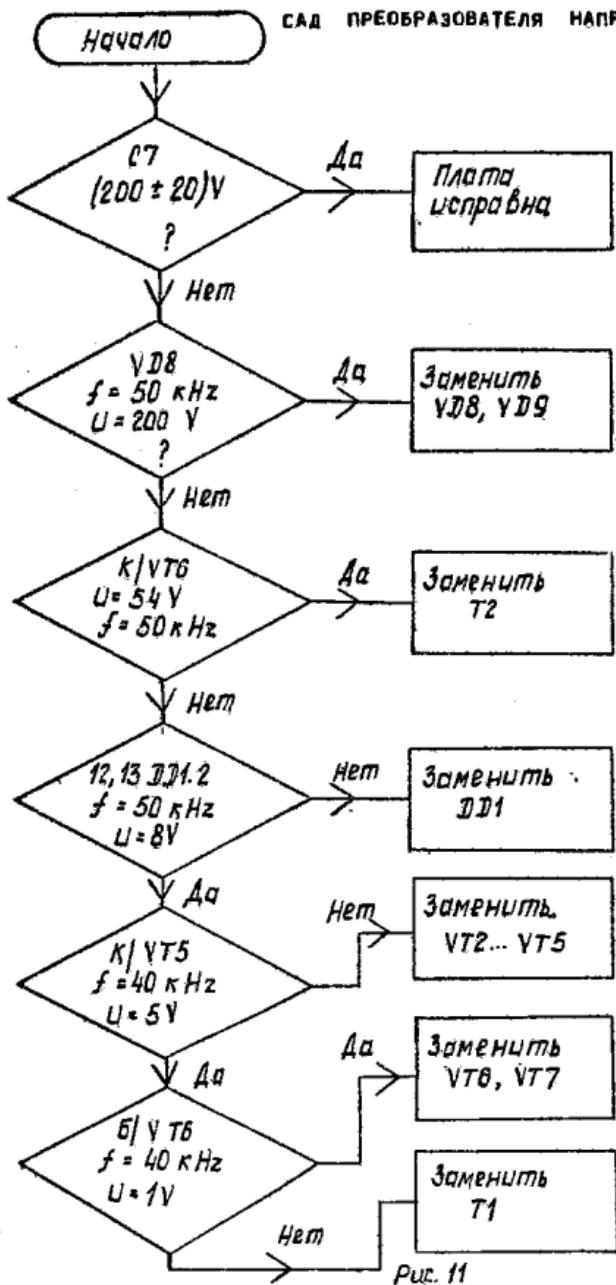


Рис. 11